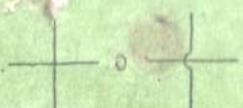


SÍMBOLOS ESQUEMÁTICOS COMUNES



ALAMBRES
NO
CONECTADOS



ALAMBRES
CONECTADOS




TIERRA



DIODO



PARLANTE

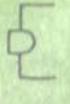


MICROFONO




TRANSFORMADOR




CRISTAL

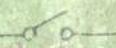

SWITCH

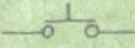


PULSADOR
NORMALMENTE
ABIERTO

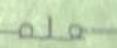


PULSADOR
NORMALMENTE
CERRADO




RELAY

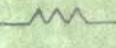

RESISTENCIA

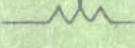


POTENCIÓMETRO

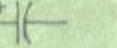


CAPACITOR




CONDENSADOR
VARIABLE

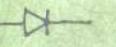

DIODO

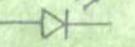

LED

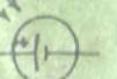


CELDA
SOLAR




FOTORRESISTOR




PNP

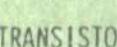

TRANSISTOR

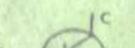

NPN

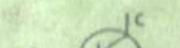


FOTOTRANSISTOR
(NPN)



LAMPARA

NOTAS DE ELECTRÓNICA

APLICACIONES
DE LOS

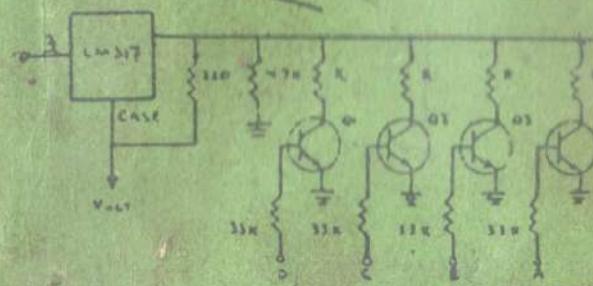

FUENTE DE POTENCIA PROGRAMABLE



CIRCUITOS
INTEGRADOS

TRADUCIDO POR:
ARCENIO CRUZ REYES

LIMA - PERU

CONTENIDO

LEA ESTO ...

Este libro es para entretenimiento y edificación de experimentadores y hobbyistas. Con razonable tiempo de esmero han sido ejercitados con consideración a la precisión de la información en este libro, el autor y publicador no asume responsabilidad por errores, omisiones a propósito para algunas aplicaciones. Ninguno de nosotros asumimos algún responsable para cualquier daño resultante del uso de esta información. Es de vuestra responsabilidad y determinar si usar, manufacturar o vender de algún dispositivo incorporado uno o más circuitos en este libro infringe cualquier patente, derechos reservados o otros derechos.

Debido al gran volumen de correspondencia recibido por Radio Shack y el autor, es imposible responder cartas, requiriendo derechos de aduana de diseños de circuitos, información técnica, asistencia en guía de fallas, etc. Pero si bien nosotros no podemos reconocer a lectores individuales, nosotros sin embargo estaríamos encantados de revisar cuidadosamente sus comentarios, impresiones y sugerencias acerca de este libro. Diriga sus comentarios a:

Engineer's Notebook
Radio Shack Technical Publications
Dept. DG
1100 One Tandy Center
Fort Worth, TX 76102

LEA ESTO	2
INTRODUCCION	5
COMO USAR ESTE LIBRO	5
REVISANDO LO BASICO	6-9
I. CIRCUITOS INTEGRADOS DIGITALES	11
A. CIRC. INTEGRADOS MOS/CMOS (Introducción)	12-13
Paquetes de Puertas	14-21
Lógica Combinacional	22-26
Lógica Secuencial	27-37
Memorias RAM	38-41
Circuitos Integrados de Música	42-48
B. CIRCUITOS INTEGRADOS TTL/LS (Introducción)	51
Paquetes de Puertas	52-66
Lógica Combinacional	67-73
Lógica Secuencial	74-90
II. CIRCUITOS INTEGRADOS LINEALES (Introducción)	93
Reguladores de Voltaje	94-98
Amplificadores Operacionales	99-107
Destelladores de Led	108-109
Excitador de Pantalla de Led's (Puntos y Barra)	110-114
Temporizadores	115-119
Decodificador de Tonos	120-121
Conversión Voltaje a Frecuencia	122-123
Oscilador Controlado por Voltaje (VCO)	124
Amplificadores de Audio	125-127
Sensor de Temperatura/Fuente de Corriente	128

INTEGRATED CIRCUIT INDEX

TTL/LS	CMOS/MOS	LINEAR			
DEVICE	PAGE	DEVICE	PAGE	DEVICE	PAGE
7400/74LS00	52-53	4001	118	555	114-117
7402/74LS02	59	4011	14-15	556	118-119
7404/74LS04	66	4012	17	566	124
7408/74LS08	57	4013	28	567	120-121
74LS10	54	4017	32	723	96
74LS13	62	4020	31	741C	97-100
74LS20	55	4021	30	1458	101
74LS27	60	4023	16	7805	94
74LS30	56	4027	29	7812	94
74LS32	58	4028	26	7815	94
7441	70	4046	36-37	9400	122-123
7447/74LS47	72	4049	20	LF353	102
7448	73	4050	21	LM317	95
74LS51	61	4051	22	LM324	104
7473/74LS73	76	4066	23	LM334	128
7474/74LS74	75	4070	19	LM339	106-107
7475/74LS75	78	4511	24	LM377	127
7476/74LS76	77	4518	33	LM393	126
74LS85	67	4543	25	LM396	125
7490/74LS90	84	MC14553	34-35	LM1877	127
7492/74LS92	85	MM3369	27	LM3900	105
74LS93	86	2102L	38-39	LM3909	108-109
74LS123	74	2114L/4045	40-41	LM3914	110-111
74LS132	63	MM5871	48	LM3915	112-113
74LS151	69	S2658/MM5837	47	TL084	103
74154	71	S50240	46	TDA2002	126
74LS157	68	SAD1024A	44-45		
74LS161	87	SN76477*	42-43		
74LS164	82	SN76478*	42-43		
74LS175	79				
74192/74LS192	88	* I ² L chips.			
74193/74LS193	89				
74LS194	83				
74LS196	90				
74LS367	64				
74LS368	65				
74LS373	80				
74LS374	81				

INTRODUCCION

Aunque yo he tenido guardado este cuaderno de ingeniería por 15 años, la idea para este cuaderno provino de Gary Burkhart, Radio Shack es el comprador de las partes, y Dave Gunzel, gerente de la división de publicaciones de la Radio Shack. Gary ha buscado mucho para incluir en sus partes de libros de circuitos para todos los circuitos integrados de la Radio Shack. El y Dave tienen muchas horas invertidas en resolver mis preguntas, proveyendo componentes e información técnica y revisando los circuitos. Estoy muy agradecido por su asistencia.

A menos que de otro modo comocería los circuitos en este cuaderno que son adaptados de estas fuentes.

COMO USAR ESTE LIBRO

Para comprimir el máximo número de circuitos dentro de este cuaderno de información esencial ha sido proporcionada. Por eso usted necesitará usar en conjunto con este cuaderno el Manual de Semiconductores de la Radio Shack y otros manuales.

Para un repaso rápido de componentes importantes y de construcción, a las páginas siguientes. El resto de este cuaderno es dividido en dos secciones principales; digital y lineal. La sección digital es además dividida en dos familias de circuitos integrados: MOS/CMOS y TTL/LS. Los integrados en cada sección son organizados de acuerdo con la función, no si una secuencia numérica.

Aunque muchos circuitos en este libro pueden tener sus funciones propios, considerando estas como bloques constructivos usted puede conectarlos a otros circuitos para implementar nuevas aplicaciones experimentadoras! cambien resistencias y condensadores en circuitos RC para alte-

1. Información de aplicaciones publicados por los fabricantes de los variados circuitos integrados.

2. Mis cuadernos de notas de ingeniería.

3. "Esquina de experimentadores" y "Proyecto del mes", dos columnas que yo escribía cada mes para la revista POPULAR ELECTRONICS.

Muchos de estos circuitos han sido desarrollados específicamente para este cuaderno. Yo espero que ustedes disfruten trabajando con ellos mucho como yo.

rar frecuencias y tiempos. Alada nuevas funciones, sobre todo, trabajar con muchos integrados diferentes como usted pueda. Si usted siempre tiene TTL usados, usted se impresionará con la flexibilidad de operación de los CMOS. Si usted es hábil en lógica digital. Usted se asombrará de lo que puede hacer con un OP-AMP (amplificador operacional) Finalmente, guarde una copia de sus experimentos y sus diseños de circuitos. Un cuaderno con lo que decidimos que es mejor pero un cuaderno de medio dolar con espiral es mejor.

Para principiantes solamente... Estar seguro de leer las siguientes pocas páginas! comenzar con integrados simples (paquetes de puertas, temporizadores (TIMERS), OP-amp, etc.) y usted pronto estará leyendo circuitos más avanzados y proyectos. Buena Suerte!

REVISANDO LO BASICO

INTRODUCCION

"Puedo usar un condensador de 0.01 en vez de una de 0.10 μF ?"

"Es correcto substituir una resistencia de 12000 ohm por una unidad de 10,000 ohm."

Esta sección agarrará estar preguntas comunes y muchas otras. Maestras ellos, y ud. estará bien preparado para agarrar los circuitos en este libro.

RESISTENCIAS


Los resistores limitan el flujo de corriente eléctrica. Un resistor presenta una resistencia (R) de 1 ohm si una corriente (I) de 1 amper fluye a través de él, esto cuando una diferencia de potencial (E) de 1 volt es conectada a través de él.

En otras palabras

$$R = \frac{E}{I} \quad I = \frac{E}{R} \quad E = RI$$

Estas manejables fórmulas forman la ley de Ohm. Memoríelas: usted las usará a menudo.

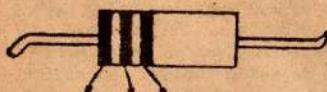Las resistencias son identificadas por un código de color



COLOR	1	2	3 (MULTIPLICADOR)
NEGRO	0	0	1
MARRON	1	1	10
ROJO	2	2	100
NARANJA	3	3	1,000
AMARILLO	4	4	10,000
VERDE	5	5	100,000
AZUL	6	6	1'000,000
VIOLETA	7	7	10'000,000
GRIS	8	8	100'000,000
BLANCO	9	9	(No hay)

Una cuarta banda de color puede estar presente. Esta especifica la tolerancia de la resistencia. Oro es $\pm 5\%$ y plata es $\pm 10\%$. Si no hay la cuarta banda la tolerancia es $\pm 20\%$. Desde que ninguna resistencia tiene una tolerancia perfecta, esto es a menudo correcto al substituir resistencias. Por ejemplo, casi siempre es correcto usar una resistencia de 1.8 k Ω en vez de una de 2.0 k Ω . Exactamente puede ponerse en prueba dentro del 10-20% del valor especificado.

¿Qué hace k en el medio? Esto es una abreviatura de 1000. 20k es solamente 20×1000 ohm o 20,000 ohm. M es una abreviatura de un Megohm o de 1'000,000. Por eso una resistencia de 2.2M tiene una resistencia de 2'200,000 ohms.

Resistencias que soportan parte de la corriente, pueden ser capaces de disipar el calor que producen. Siempre use resistencias con la potencia especificada debido. No está especificada la potencia? Entonces es usualmente correcto usar unidades de 1/4 ó 1/2 watts.

Casi todos los circuitos electrónicos usan resistencias. Estas son tres de las más importantes aplicaciones de las resistencias:

1. Limitan la corriente para los LED's, transistores parlantes, etc.

2. Divisiones de voltaje. Por ejemplo


 El voltaje en? es $I \times R2$
 yo encuentro la corriente a través de R1 y R2.

$$I = \frac{10}{R1+R2}$$


 Así $I = \frac{10}{R1+R2} \approx 0.005$ amp.
 Por eso $? = 0.005 \times 1000 \approx 5$ volts.

Notar que la resistencia total de R1 y R2 es simplemente $R1 + R2$. Esta regla provee un truco manejable para resistencias comunes.

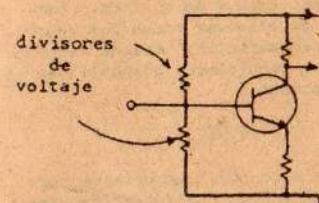Divisores de voltaje son usados para polarizar transistores



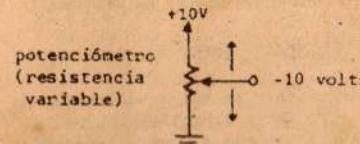Ellas también son una fuente conveniente de voltaje variable.



Y ellos son muy usados en circuitos de sensado de voltajes. Ver los circuitos comparadores en este cuaderno.

3. Ellas controlan el tiempo de carga de condensadores. Lealo...

CONDENSADORES

Los condensadores almacenan energía eléctrica y bloquen el flujo de corriente continua del paso de la corriente alterna. La capacidad es especificada en Faradios.

Un faradio representa una enorme capacidad así los condensadores deben tener valores de pequeñas fracciones de un Faradio.

$$\begin{aligned} 1 \text{ microfaradio (}\mu\text{F)} &= 10^{-6} \text{ faradio} \\ 1 \text{ picofaradio (pF)} &= 10^{-12} \text{ faradio} \\ 6 & \\ 1 \text{ }\mu\text{F} &= 1'000,000 \text{ pF.} \end{aligned}$$

El valor de un condensador está usualmente impreso en el componente. La designación μF y pF pueden no estar presentes. Unidades pequeñas marcadas 1 - 1000 son picofaradios; unidades grandes.

marcadas 001 - 1000 son en μF . Condensadores electrolíticos proporcionan gran capacidad en pequeño espacio. Sus terminales están polarizados y deben ser conectadas dentro del circuito en la dirección correcta.



Estos terminales deben ir al punto de conexión positiva.


Estos condensadores tienen un voltaje de trabajo. Este es usualmente impreso bajo la marca de capacidad. El voltaje debe ser siempre mayor que el mayor voltaje esperado (usualmente el voltaje de 4 fuente de alimentación).

Precaución: Un condensador puede almacenar una carga por un considerable tiempo de después de que la corriente es desconectada. Esta carga puede ser peligrosa! Un gran condensador electroólítico cargado con solo 5 ó 10 voltios puede fundir la punta de un desarmador puesto a través de sus terminales! Condensadores de gran voltaje pueden almacenar una carga total! Descarga un condensador poniendo una resistencia (1×5 más use la ley de Ohm) a través de sus terminales. Use solo una mano para prevenir tocar ambos terminales del condensador.

Importantes Aplicaciones del Condensador:

1. Remueve los picos de la fuente de alimentación (colocar un condensador de 0.01-0.1 μF a través de la fuente de alimentación) de integrados digitales. Detiene falsos disparos.

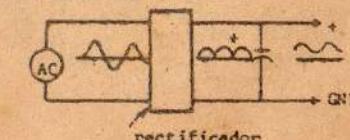2. Aplanar el voltaje AC rectificado en un voltaje continuo. (Poner de 100-10,000 μF a través de la salida rectificada)




3. Bloquear señales DC donde deben pasar señales AC.


4. Cortocircuitar la señal AC alrededor de un circuito o a tierra.

5. Filtrar porciones no deseadas o señales fluctuantes.

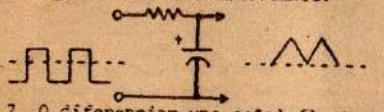
6. Usado con una resistencia para integrar una señal fluctuante.



7. Diferenciar una señal fluctuante.

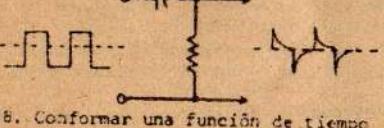

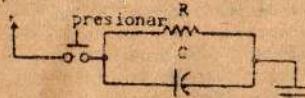8. Conformar una función de tiempo presionar



C se cargará rápidamente... entonces se descargará lentamente a través de R.

9. Almacenar una carga para mantener a un transistor saturado o en corte.

10. Almacenar una carga para echarla a través de una lámpara Flash o un LED en un pulso rápido de alta potencia.

Puede Ud. substituir condensadores? En muchos casos cambiar el valor de un condensador 10% o llanamente 100% sin causar un mal funcionamiento, pero la operación del circuito puede ser afectada. En un circuito de tiempo por ejemplo, incrementar el valor del condensador de temporizado incrementaría el periodo de temporizado. Cambiar los condensadores en un circuito cambiaría la respuesta de frecuencia del filtro. Este seguro de usar el voltaje de trabajo adecuado.

Y no tenga preocupación acerca de la diferencia entre 0.47 y 0.5 uF.

SEMICONDUCTORES


Usualmente hechos de silicon. Este seguro de observar todas las restricciones de operación. Resuma descripciones de importantes dispositivos semiconductores.

DIODOS

Permiten circular la corriente pero en una dirección (polarización directa). Usados en rectificación AC. Dejan que la corriente fluya a través de un circuito pero bloquen su retorno. etc.

DIODOS ZENER

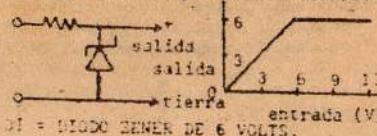El diodo Zener es un regulador de voltaje. En estos circuitos típicos el voltaje de exceso al voltaje de quiebre del Zener es puenteados a tierra.



DI = DIODO ZENER DE 6 VOLTS.

Los Zener pueden también proteger de voltaje a componentes sensibles y proveer un voltaje de referencia conveniente.

DIODOS EMISORES DE LUZ (LED)

Los LED'S emiten luz verde, amarilla, roja o infrarroja cuando están polarizados directamente. Una resistencia serie debe ser usada para limitar la corriente a menos del máximo permitido.

$$R_s = \frac{V_{cc} - V}{I_{LED}}$$

Ejemplo: V_{cc} del LED rojo es 1.7 volts. Para una corriente directa (I_{LED}) de 20 mA a $V_{cc} = 5V$ $R_s = 330$ ohm. No exceda la corriente máxima del (LED).



Los LED infrarrojos son mucho más poderosos que los LED visibles, pero su radiación es totalmente invisible. Uselos entonces para detectores de objetos y comunicadores.

Usualmente, un código de dato puede no estar presente, pero otros números pueden estar... y el código de dato no siempre está debajo del número del dispositivo. Código de dato

7835
2114L

7820
CD4066BCN
MM5666BN
2114L
4066

Almacene los CI en un gabinete plástico si Ud. puede obtener uno. O insertelo, en filas en una bandeja plástica (del tipo usada para carne en las tiendas de comestibles). PRECAUCION NUNCA almacene integrados MOS/CMOS en plástico ordinario no conductor. Ver pág. 12.

CONSTRUCCION DE CIRCUITOS


Construya sus circuitos en las conocidas placas de impresión para hacer cambios y encontrar fallas. Luego puede hacer versiones permanentes. Soportes plásticos de la Radio Shack (276-173, etc.) son ideales (Protoboard). Estos incluyen dos filas de soportes para conexiones de fuente de alimentación y rieles para insertar los soportes. Partes y alambre pueden ser insertados directamente en los huecos en el soporte.

Para circuitos permanentes, use placas de Radio Shack. Los de número de catálogo 276-15 son ideales para proyectos simples. Use placas universales más grandes para circuitos más complejos (276-152) y 276-157). Ud. puede cortar pequeñas secciones con una herramienta de pico o una sierra pequeña.

Es preferible usar alambre aislado para los proyectos con CI. Inserte los soportes de envolver en la placa y haga las conexiones con una herramienta de envolver alambre. (tal como la 276-1570). Aplique alambre de envolver directamente a los transistores, resistencias, etc. y suelde en su sitio.



Datos en código
78 = 1978
24 = 24 semana

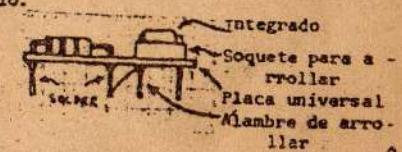

NOTES

DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS CIRCUITOS INTEGRADOS DIGITALES

INTRODUCTION

INTRODUCCION

Estos circuitos integrados digitales son dispositivos de 2 estados. Un estado está cerca a 0 voltios o tierra(bajo o L) y el otro es estado cerca a la tensión de fuente del CI(alto o H). Sustituyendo 0 por L y 1 por H los CI digitales se pueden procesar como procesos individuales binarios o Dígitos (bits), o palabras de múltiples bits. Una palabra de 4 bits es un nibble y una palabra de 8 bits es un byte.

THE BINARY SYSTEM

el sistema binario

Esto es muy útil para conocer los primeros 16 números binarios. si - 0=L, y 1=H, ellos son:

0 - LLLL	8 - HLLL
1 - LLLH	9 - HLLH
2 - LLHL	10 - HLHL
3 - LLHH	11 - HLLH
4 - LHLL	12 - HHLL
5 - LHHL	13 - HHLH
6 - LHHL	14 - HHHL
7 - LHHH	15 - HHHH

Observar que LLL(0) es un número como cualquier otro.

LOGIC GATES

puertas lógicas

Los circuitos lógicos son hechos para conectar 2 ó más de estas puertas lógicas:

A	-	D	OUT
L	L	L	L
L	H	L	L
H	L	L	L
H	H	H	H

AND
y

A	-	D	OUT
L	L	H	H
L	H	H	H
H	L	H	H
H	H	L	L

NAND
no-y

A	B	OUT
L	L	L
L	H	H
H	L	H
H	H	H

A	B	OUT
L	L	H
L	H	L
H	L	L
H	H	L

A	B	OUT
L	L	L
L	H	H
H	L	H
H	H	L

A	B	OUT
L	L	H
L	H	L
H	L	L
H	H	H

A	OUT
L	L
H	H

YES (BUFFER)

SI

A	OUT
H	H

NOT (INVERTER)
no (inversor)

CONTROL	A	OUT
L	L	L
L	H	H
H	X	H-Z

CONTROL	A	OUT
L	L	H
L	H	L
H	X	H-Z

Hi-Z: Salida en estado de alta impedancia.

MOS/CMOS INTEGRATED CIRCUITS

INTRODUCTION Introducción

Los circuitos MOS contienen las funciones por chip que TTL/LS y un mucho mas fácil usarlos. La mayoría de chips en esta sección son CMOS(más complementarios). Ellos consumen muy pequeña potencia y operan sobre un rango de +3-15v. Los CMOS son preferidos por esto:



O usted puede usar una fuente de potencia hecho de 7805/ 812/7815. Ver la sección lineal.

Incidentalmente, Uf. que le proveer estancia a los cmos, conectando 2 diodos (cuentadadores), pero a 9-12 volt., lo cual le dará mejor performance.

OPERATING REQUIREMENTS Requerimientos d'operación

1. La entrada de voltage no debe exceder de Vdd(2 excepciones: El 4049 y 4050).

2. Evitar, si es posible, señales de entrada que varian lentamente, ellos pueden causar excesivo consumo de potencia. Son buenos risetimes mayores de 15 usegundos.


3. Todas las entradas no usadas deben ser conectadas a Vdd(+) o Vss(gnd). de otro modo el chip se comporta erráticamente y consume excesiva corriente

4. Nunca conecte una entrada de señal a un circuito CMOS cuando la fuente este desconectada.

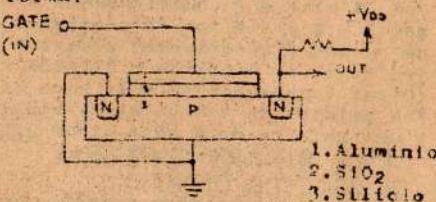5. Observe las precauciones de manipulación.

HANDLING PRECAUTIONS precauciones d'manipulación

Un chip cmos es hecho de transistores PMOS y NMOS. MOS significa Metal-Oxide-Silicio(o Semiconductor). P y N se refiere a positivo o negativo canal del transistor mos. Un transistor NMOS es de la siguiente forma:



Un transistor PMOS es idéntico excepto que la región P y N son cambiadas. El SiO₂ (dioxido de Si) es un estrato delgado vidrioso que se para y aisla el gate de metal del substrato de silicio. Esta película se debe a que con transistor mos o CI no coloca prácticamente carga a la fuente de una entrada de señal. El film es delgado y es por eso q' es facil de rajarse, por electricidad estática.



PREVENCION CONTRA DESCARGA ESTATICA


1. Nunca guarde los CIs en plásticos no conductores, o recipientes(Tecnicamente de baja conductividad).

2. Coloque los ICs mos con los pins hacia abajo sobre una lámina de aluminio cuando no estén en un circuito o almacenelo en una espuma conductiva.

3. Use un soldador a batería y no a fuente de C.A. para soldar chips cmos.


INTERFACING CMOS Interface CMOS

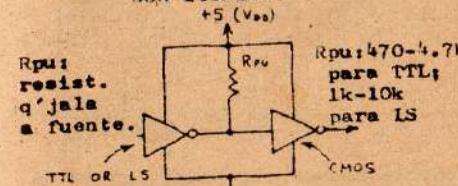1. SI LAS FUENTES DE VOLTAGE SON IGUALES:



3. CMOS LED DRIVERS:


3. CMOS COMO EXITADOR DE LEDS:

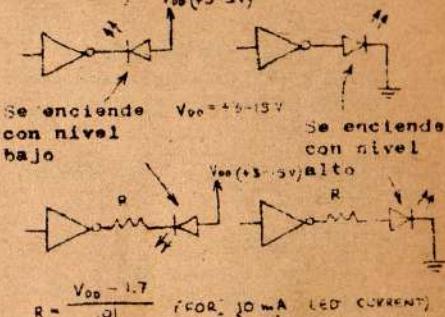

USE 1000 OHMS FOR MOST APPLICATIONS.
Use 1000 ohm para mayoría de aplicaciones.

CMOS LOGIC CLOCK Reloj lógico a CMOS


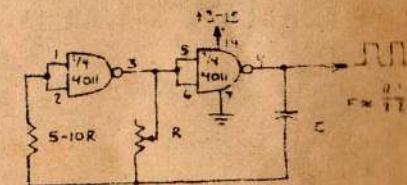
Muchos circuitos en esta sección requieren de una fuente de reloj. Aquí mostramos uno simple.



Valores típicos: R=0.01uf

Es bueno usar el 555...pero si quiere mayor corriente,

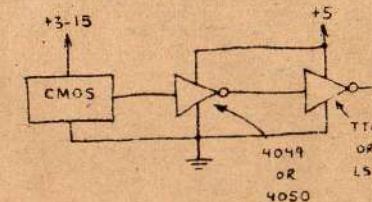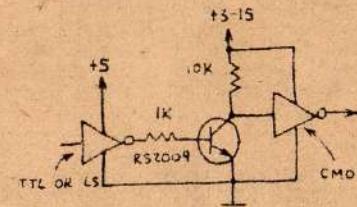2. DIFFERENT SUPPLY VOLTAGES: 2. DIFERENTE FUENTE DE VOLTAJE:




Observe que la fuente del cmos debe estar por lo menos a 5 volt. cuando es conectado en interfase con TTL. De otra manera la entrada del CMOS excederá a Vdd.

CMOS TROUBLESHOOTING PRECAUCIONES CONTRA DESPARDOS POR PERTURBACIONES


1. Todas las entradas van a alguna parte?
2. Están los pins del IC insertados al tablero o al socket?
3. Esta el IC caliente? Si así ver sobre esto 1-2 para salida segura y no sobrecargarlo.
4. El circuito cumple todos los requerimientos para la operación del CMOS?
5. No se ha olvidado de ninguna conexión?

QUAD NAND GATE 4011 (4 ptas nand)


Diagrama básico de bloques de los chips CMOS. Mas aplicaciones del TTL7400/74LS00 y el 4011.

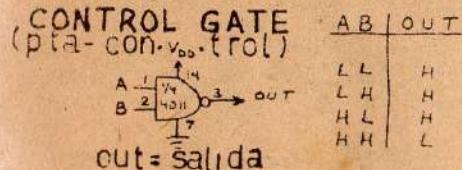


INVERTER (INVERSOR)

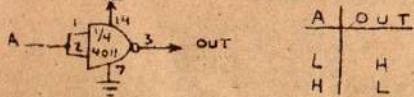


AND GATE (puerta y)

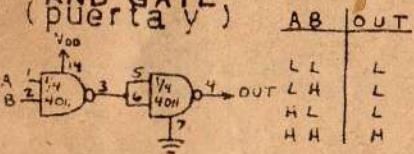


OR GATE (puerta 0)

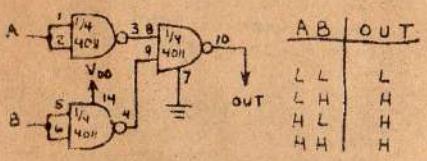





AND-OR GATE puerta y-0)

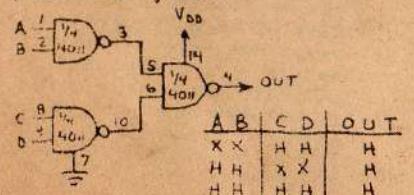

14

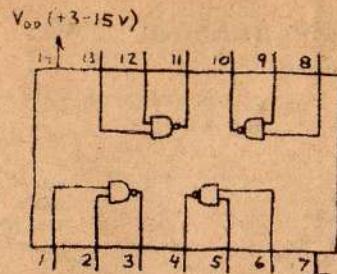


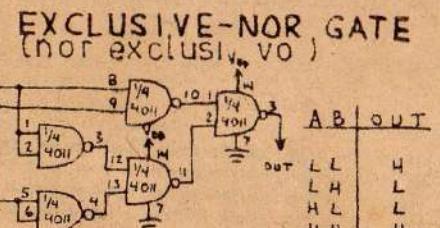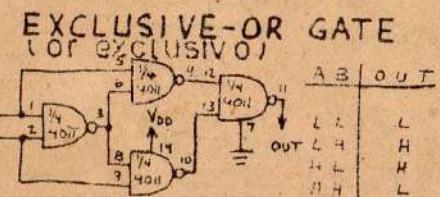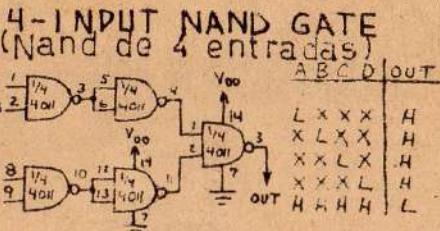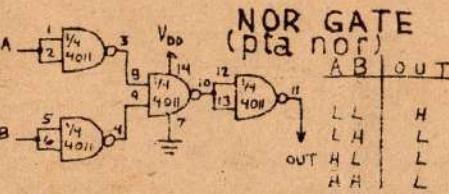Importante: Conecte todas las entradas no usadas al pin 7 o 14.




QUAD NAND GATE (CONTINUED) 4011

GATED OSCILLATOR oscilador a compuert.

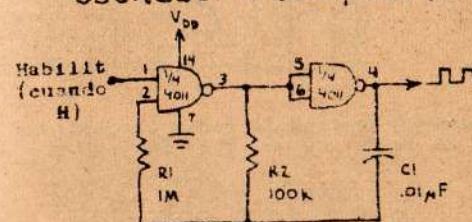


La onda cuadrada de salida tiene la frecuencia 1 kHz.

SWITCH ACCIONADO CON LOS DEDOS

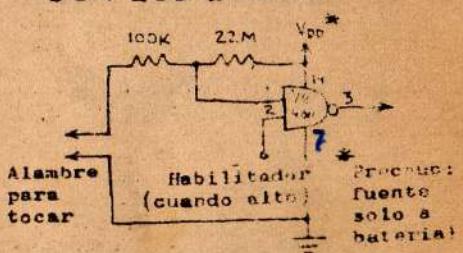


La salida va a alto cuando se puentean con un dedo.

SIMPLE OSCILLATOR oscilador simple

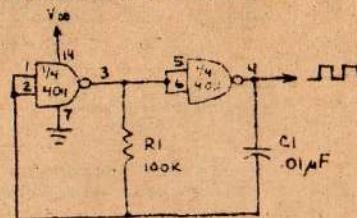


La salida no es simétrica como el del circuito anterior.

ONE-SHOT DISPADO CON LOS DEDOS

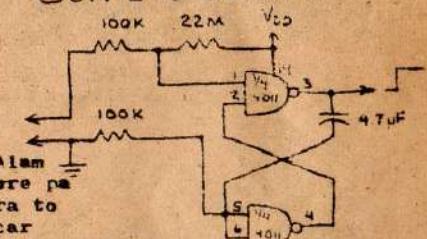


La salida va a alto cuando se puentean con un dedo. La salida retorna a nivel bajo alrededor de 1 seg. aprox.

GATED FLASHER destella dor a puertas

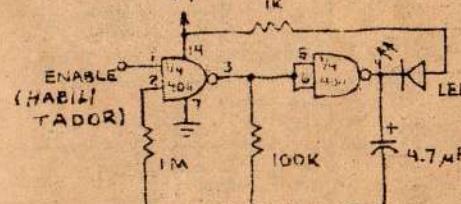

El LED destella en 1-2 hz cuando el habilitador esta alto. Permanece encendido cuando el habilitador esta bajo.

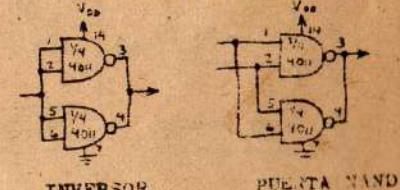INCREASED OUTPUT DRIVE aumentando exitac. de salida



Use este método para incrementar la corriente del 4011, cuando la fuente ir al sumidero (de caer). Es mejor si se adiciona mas puert.


15

TRIPLE 3-INPUT NAND GATE

4023 (3 nand de 3 entradas)

Manuable para hacer decodificadores, conversores de múltiples entradas.



6-INPUT OR GATE

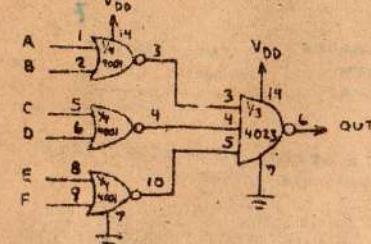

DECIMAL-TO-BCD CONVERTER

conversor decimal a bcd

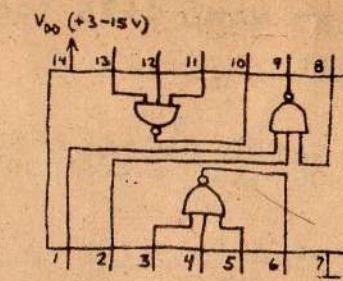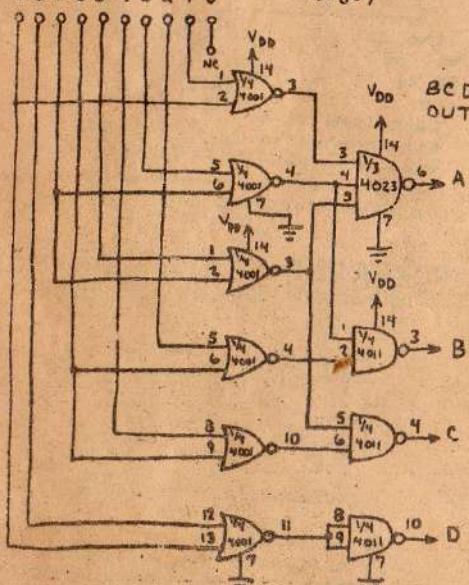
ENTRADAS (El dígito seleccionado DECIMAL ESTARÁ a alto, los otros bajos)



Importante: Conecte todas las salidas no usadas al pin 7 o 14.

9-INPUT NAND GATE


nand de 9 entradas

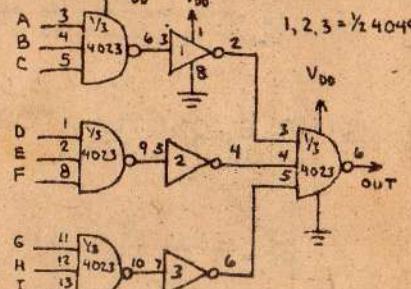

Todas las entradas no usadas deben estar a tierra.

1-OF-4 DECODER


decodificador 1de4

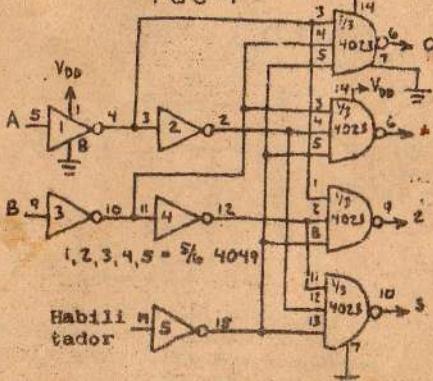

DUAL 4-INPUT NAND GATE


4012 (2 nand de 4 entradas)

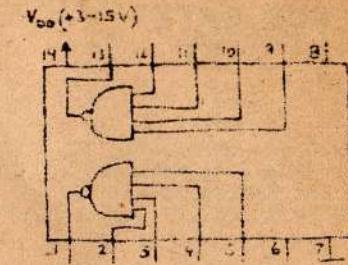Muy útil cuando se hace decodificadores. También pueden ser usados para adicionar 1 ó más entradas de habilitación para muchos circuitos.



ENABLE INPUT


entradas con habilitador

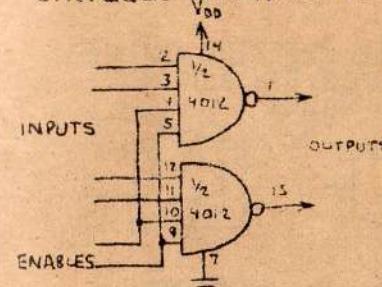


BCD DECODERS

decodificadores bcd


DECIMAL 0

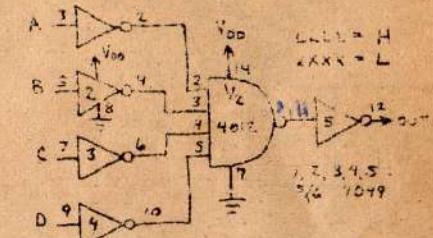

DECIMAL 1

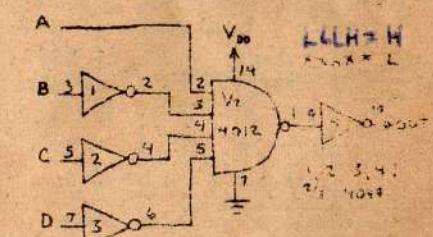

DECIMAL 9

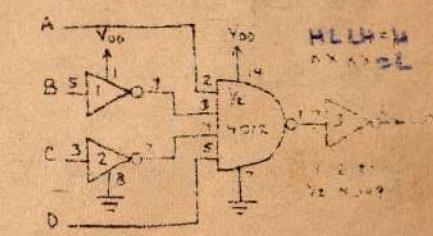


Cuando el habilitador está 1, la entrada correspondiente a la entrada binaria B1 va a bajo. Todas las otras salidas van a alto cuando el habilit. está alto. H.

QUAD NOR GATE 4001 (4 puerta nor)


Este es un importante IC. Su alta impedancia de entrada permite más aplicaciones que el TTL 7402/74LS02,(4 puerta nor)

BOUNCELESS SWITCH SWITCH SIN rebote

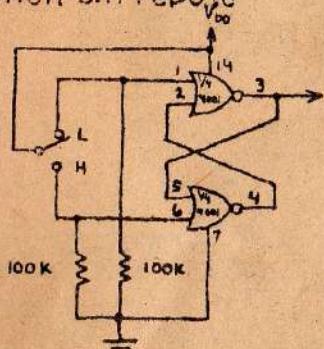

Importante: Conecte todas las entradas no usadas al pin 7 o 14.

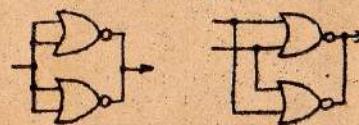INCREASED OUTPUT DRIVE Incrementando excitación de salida




INVERSOR

PUERTA NOR


Use este método para incrementar la corriente del 4001. Se puede adicionar mas puertas.

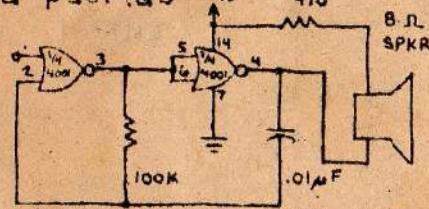GATED TONE SOURCE generador de tonos a puertas



La frecuencia del tono es cerca de 1 kHz.


RS LATCH latch rs

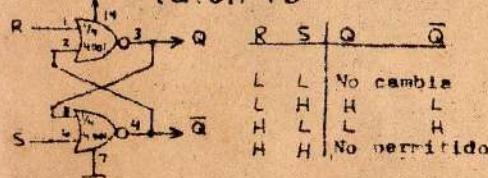

R	S	Q	\bar{Q}
L	L	No cambia	
L	H	H	L
H	L	L	H
H	H	No permitido	

El LED destella 1-2 veces/seg.

OR GATE puerta or

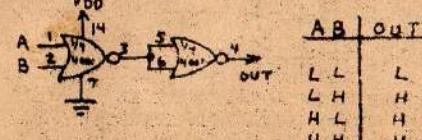


A	B	OUT
L	L	L
L	H	H
H	L	H
H	H	H

QUAD EXCLUSIVE-OR GATE 4070 (4 OR exclusivo)

La salida de cada puerta va a bajo cuando ambas entradas son iguales. La salida va a alto si las entradas son diferentes. Incluye muchas aplicaciones binarias, adición, comparación de palabras binarias y detección de fase.

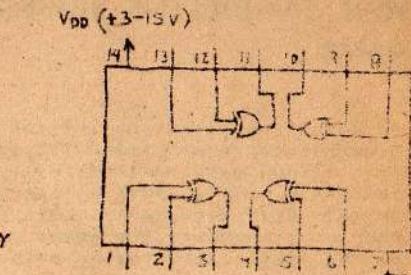
Importante: Conecte las entradas no usadas al pin 7 o 14.



CONTROLLED INVERTER Inversor controlado

1-BIT COMPARATOR comparador de 1 bit

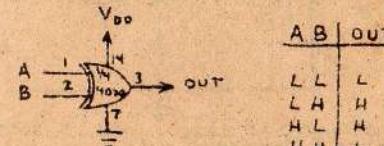
Este circuito es también un medio sumador sin carga de salida.



A	B	OUT
L	L	L
L	H	H
H	L	H
H	H	L


4-BIT COMPARATOR comparador de 4 bit

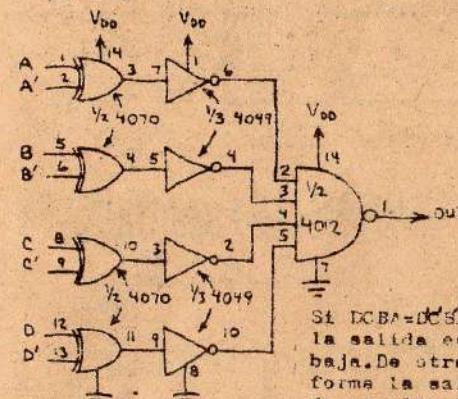Determine si 2 palabras de 4 bit son iguales.



Si $DCBA = DCBA$, la salida es baja. De otra forma la salida es alta. U se el 2º medio sumador del 4012 como inversor para la operación inversa.

BINARY FULL ADDER sumador completo

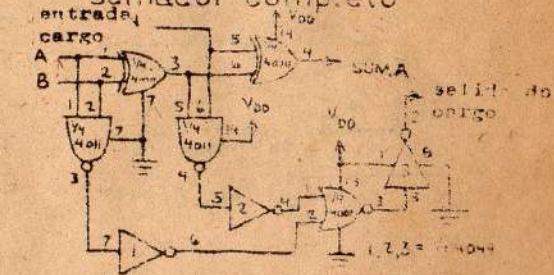

PHASE DETECTOR detector de fase




El LED se enciende cada vez que las frecuencias de entrada son iguales.

HEX INVERTING BUFFER


4049

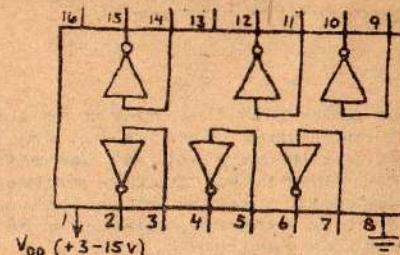En adición a circuitos lógicos y para interfaces CMOS a TTL, se usa a menudo para osciladores y generadores de pulso. Para aplicaciones de baja corriente, use el 4011 conectado como inversor. (Es bueno usar el 4011 para circuitos de esta página.)



CLOCK PULSE GENERATOR


generador de pulsos de relaj

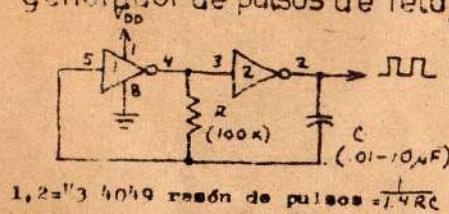

Observe la inusual localización de los pins de fuente de potencia.

PHASE SHIFT OSCILLATOR


oscilador por desplaz. d'fase

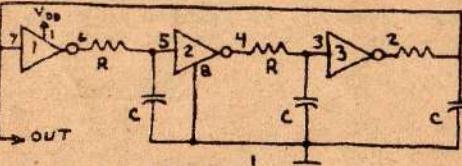

$$\text{OUTPUT FREQUENCY} = \frac{1}{3.3RC} \quad 1.2, 3 = 1/2 4049$$


BOUNCELESS SWITCH

Switch sin rebote

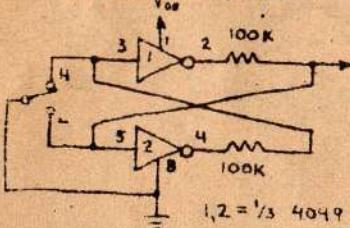

TRIANGLE WAVE SOURCE


gen. onda triangular

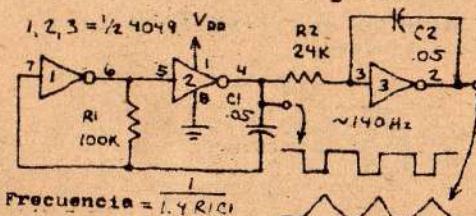

$$\text{Frecuencia} = \frac{1}{1.4R_1C_1}$$

SQUARE WAVE GENERATOR

generador onda cuadrada

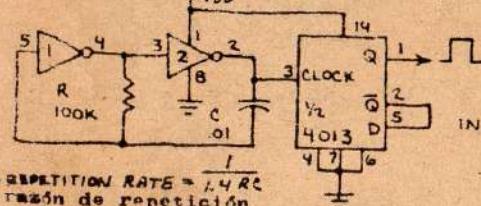


$$\text{REPETITION RATE} = 1.4 RC$$

$$1.2 = 1/3 4049$$

LINEAR 10X AMPLIFIER

amplificador X10 (lineal)

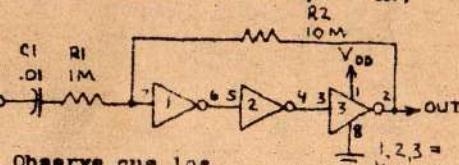

Observe que los inversores son usados en el modo lineal. Ganancia = R_2/R_1 .

20

HEX NON-INVERTING BUFFER

4050



Destinados principalmente para interfase CMOS a TTL. Transcurren más corrientes que los CMOS estandar.

IMPORTANT: ALL UNUSED INPUTS MUST GO TO PIN 1 OR 8.

Importante: todas las entradas no usadas deben ir al pin 1 o 8.

OUTPUT EXPANDER


expansor de Salida

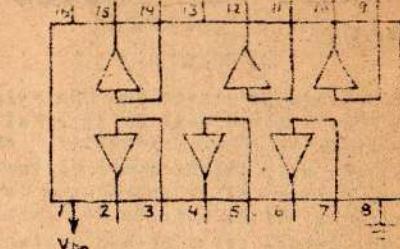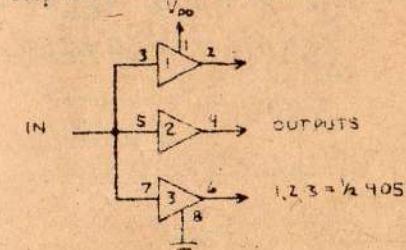

NOTE UNUSUAL LOCATION
OF POWER SUPPLY PINS
Observar la inusual localización
de los pins de fuente.

LOGIC PROBE


probador de logico

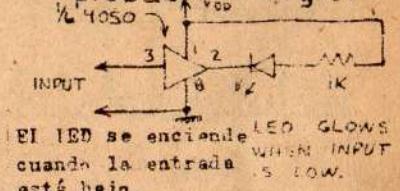

El LED se enciende LED GLOWS
cuando la entrada WHICH INPUT
está baja.


INCREASED OUTPUT DRIVE

incrementando EXITO d'salida

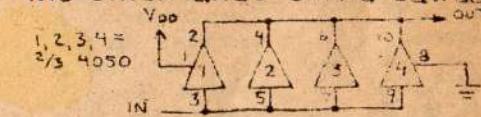

OUTPUT BUFFER


Salida buffer

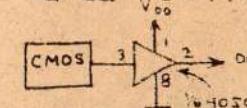

CMOS TO CMOS

CMOS a CMOS
AT LOWER V_{dd}


de mas bajo V_{dd}

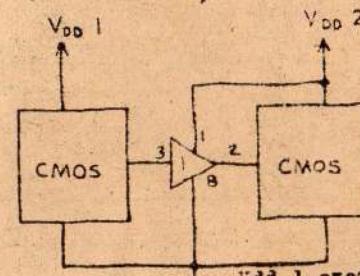

CMOS TO TTL/LS

CMOS a TTL/LS
AT LOWER V_{cc}

a mas bajo V_{cc}

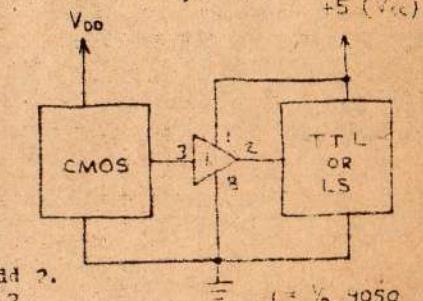


21

ANALOG MULTIPLEXER


4051 (multiplexor analógico)

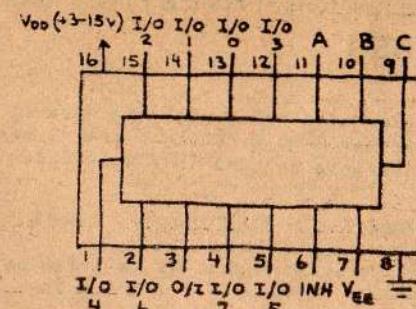La entrada de dirección CBA selecciona 1 de 8 swith análogo. La señal se selecciona de I/O (entrada/salida). Es aplicada a la salida común O/I (salida/entrada). La señal de entrada no debe exceder a Vdd. La entrada de inhibición (INH), deberá estar puesto a tierra para la operación normal. Todos los switches están abiertos cuando INH está alto.



1-OF-8 MULTIPLEXER


multiplexor 1 de 8

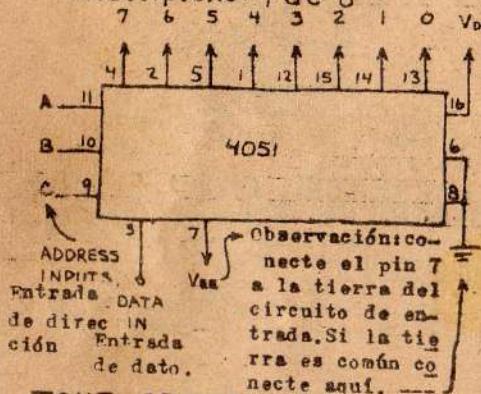

TONE SEQUENCER

secuenciador de tonos

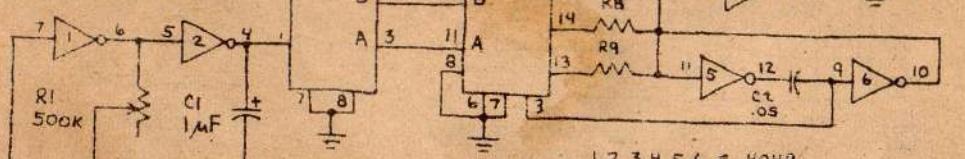
Se repiten ciclos a través de 8 tonos. R1 controla el tiempo. R2-R9 son resistores de control de tono individual. Use de 1-100K para cada uno.



QUAD BILATERAL SWITCH


4066 (4 switch bilateral)

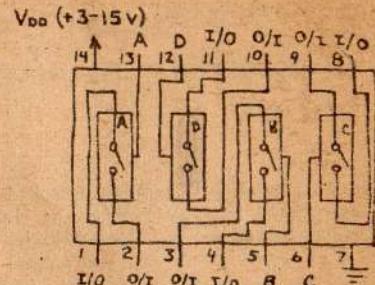Es uno de los más versátiles chips CMOS. Los pins A, B, C, D, controlan los 4 switches análogos. Se cierra un switch conectando su control a alto (Vd). Presenta resistencia ON de 80-250 ohm. Se abre conectando su control a tierra (pin 7), con resistencia OFF = 10⁹ ohm. Los pins I/O (entrada/salida) y O/I son reservables.




DATA BUS CONTROL

bus de datos

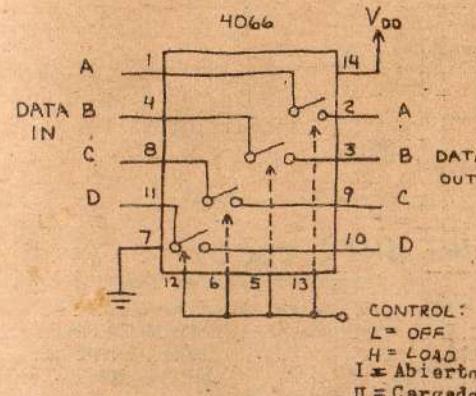


DATA SELECTOR

selector de datos

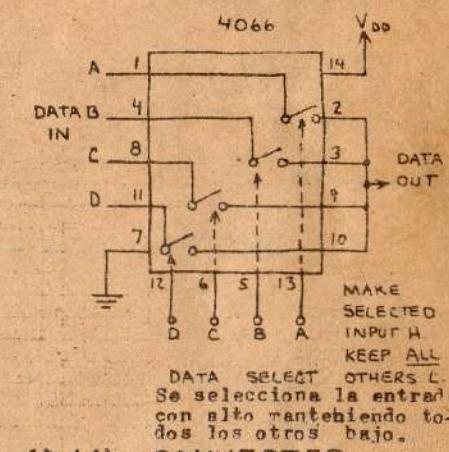

DIGITAL TO ANALOG (D/A) CONVERTER

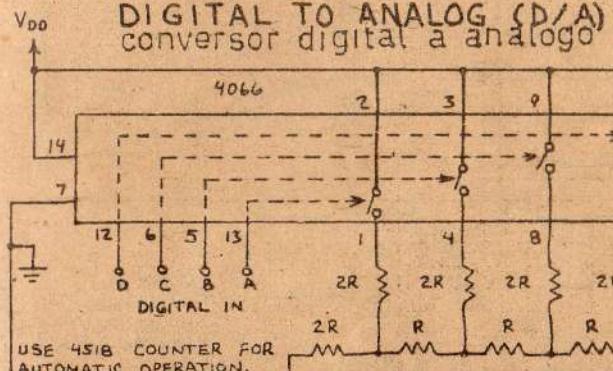


Este no es un conversador D/A lineal. En lugar de ello produce una señal rampa de salida en el rango de 1.06-5.67 volt. (Vdd=9 volt). Use excitador "C" 4046 para producir formas inusuales de ondas R=17F y 2R=100K

ANALOG VOLTAGE OUT
Voltaje de salida analógica. 23

BCD-TO-7-SEGMENT LATCH/DECODER/DRIVER 4511

Convierte datos BCD en formato apropiado para producir dígitos decimales en display de 7 segmentos, incluye latch de 4 bit, para almacenar los datos que se están visualizando (cuando el pin 1 está alto). La salida de 7 segmentos sigue a la entrada BCD. Poniendo el pin 4 a bajo se extingue el display y a alto para operación normal. Se hace bajo el pin 3 para test del display y alto para operación normal.

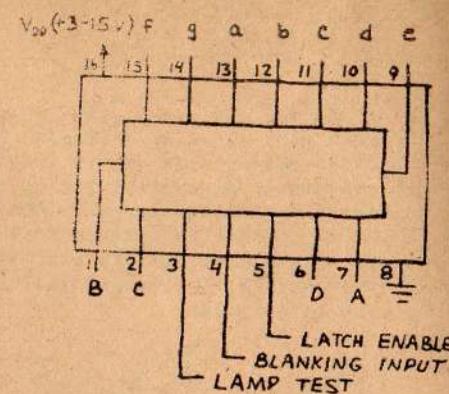


DISPLAY FLASHER

El display destella 1 vez por seg. cuando E está H.




DECIMAL COUNTING UNIT (DCU)

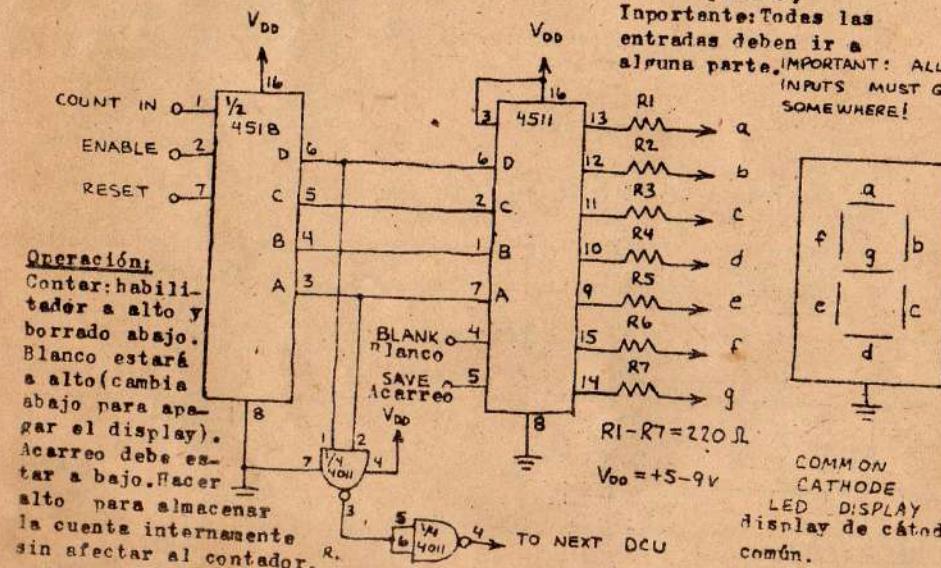


24

BCD-TO-7-SEGMENT LATCH/DECODER/DRIVER 4543 (14543)

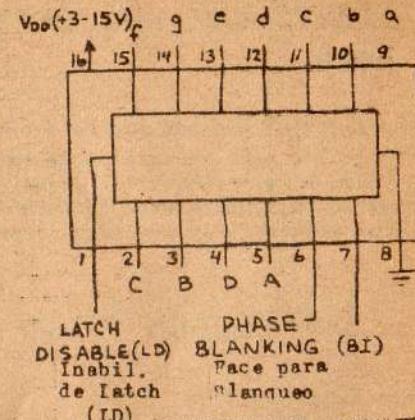
Diseñado para exitar display de cristal líquido (LC), pero también puede exitar otros display. Incluye latch de 4 bit para almacenar datos y ser desplegados (cuando el pin 1 está bajo). Cuando no se usa el latch (hacer el pin 1 a alto), la salida a 7 segmentos sigue a la entrada BCD. Poner el pin 7 a alto para Blanquear el display y abajo para operación normal.



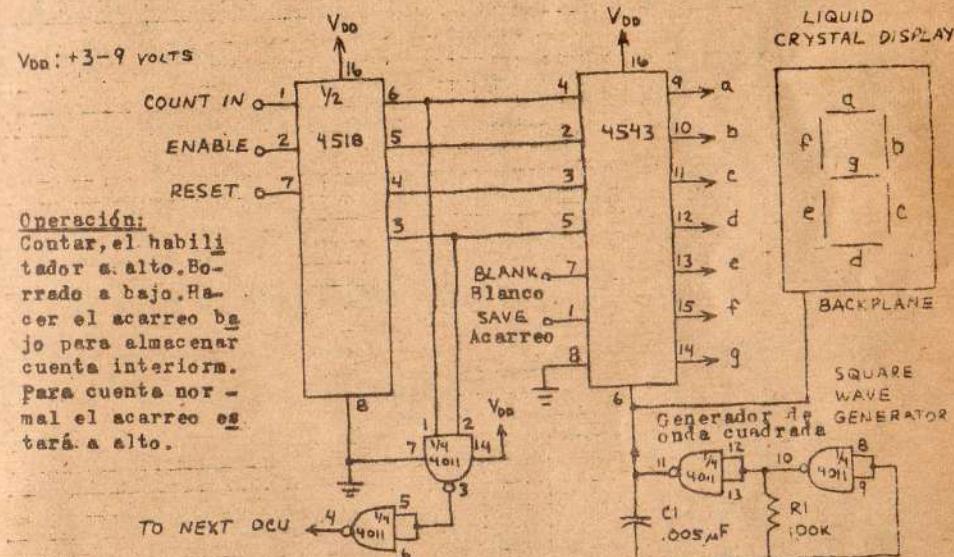
LIQUID CRYSTAL DISPLAY DECIMAL COUNTING UNIT



DISPLAY FLASHER

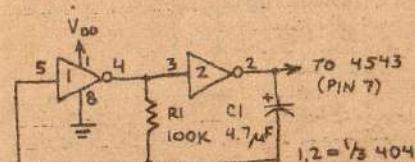


DRIVING LED DISPLAYS

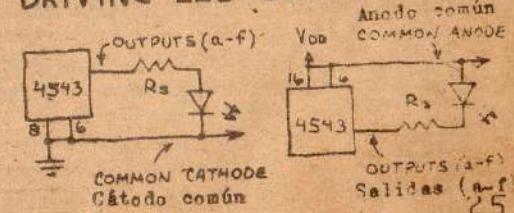


25

BCD-TO-DECIMAL DECODER 4028

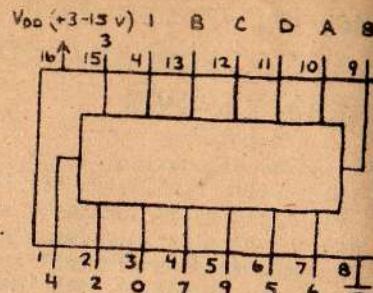Decodifica entrada BCD de 4 bit a salida 1 de 10. Selecciona la salida,iendo a alto; todas las otras permanecen bajo. Usado para lectura decimal secuenciador, contador programable,etc.




O-9 SECOND TIMER

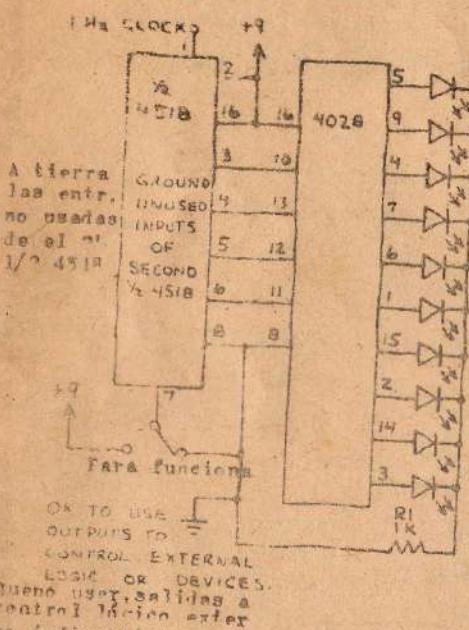

NO 6 DISINTEGRATIONS,
COUNT TO N AND RECYCLE

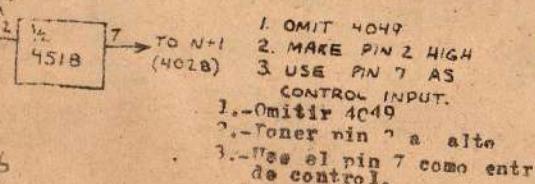
que el circulo adyacente con estos cambios:




60-Hz TIMEBASE

MM5369 (276-1769)

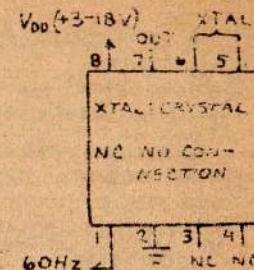Provee una onda cuadrada de 60 hz precisa, cuando es usado con cristal de TV a color de 3.579545 mhz. Puede usarlos para temporizadores, reloj, generador de funciones. Instalelo en una pequeña caja para buen trabajo como reloj de precisión.




10-Hz TIMEBASE

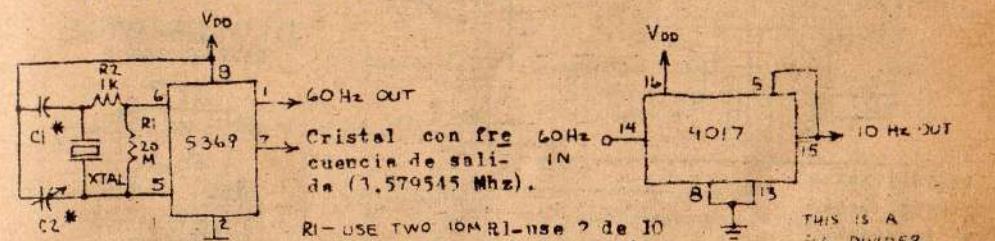

* IN SERIES. Mohm. en serie.

La motorola especifica que C1=37 nf y C2=6.36 nf. Es bueno usar 6 condensadores de 4.7 pf en paralelo o 17 pf para C1. Probar para el capacitor de sintonia (5-50pf) para C2. Al sintonizar conecte el medidor de frecuencia al pin 7. La frecuencia de sintonía útil para C2 es 3,579,545 hz. Si C2 sintoniza en forma uniforme obtendrá una sintonía precisa.


1-Hz TIMEBASE

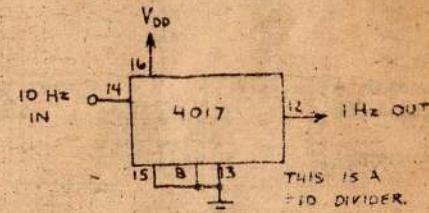

Operación :

- A 1.-El toggle S1 de b-rrado a lectura.
2.-S2 comuta de parada a encendido
3.-S3 comuta de encendido a parada.

DIGITAL STOPWATCH

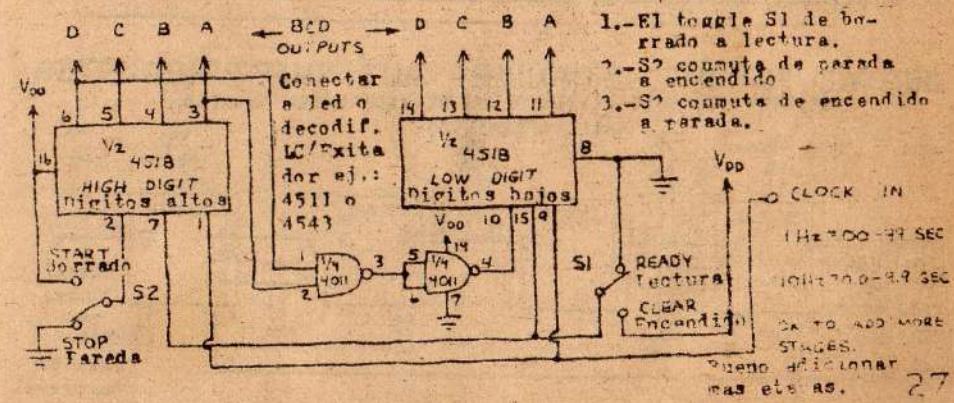


DUAL D FLIP-FLOP

DUAL-FLIP-FLOP D


4013 Un par de FF tipo D muy versátiles.
ponga a tierra las entradas no usadas
para que el control por reloj sea más eficiente.

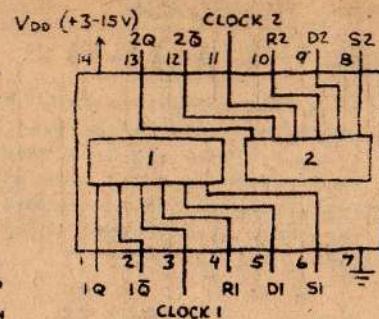VERY VERSATILE PAIR OF D-TYPE
FLIP-FLOPS GROUND UNUSED INPUTS.




I-OF-4 SEQUENCER

SECUENCIADOR I DE 4

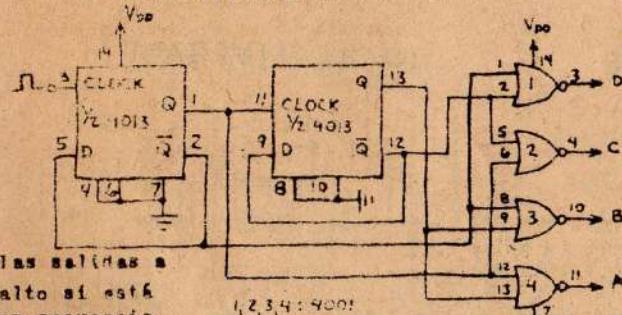


MODULO-8 COUNTER

CONTADOR MÓDULO 8

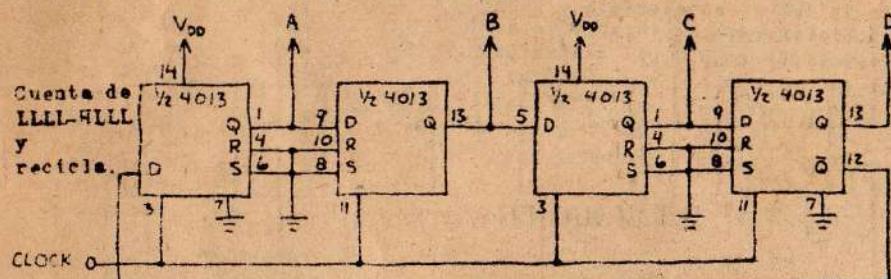

SERIAL IN/OUT, PARALLEL OUT SHIFT REGISTER

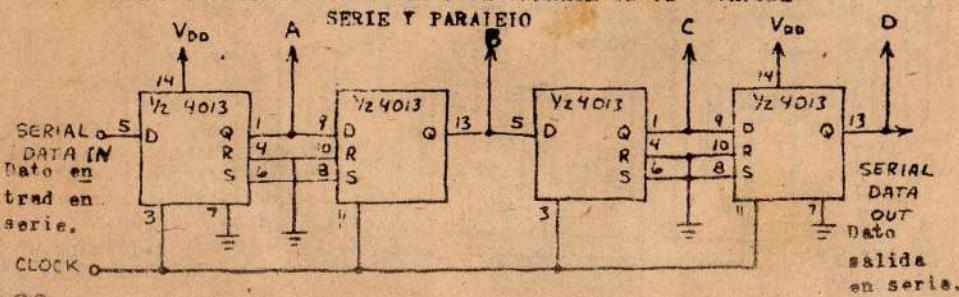
REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO DE ENTRADA SERIE Y SALIDA



DUAL JK FLIP FLOP


4027

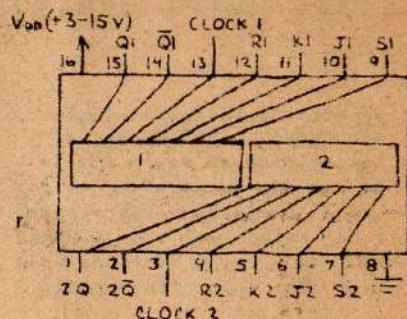Usando para divisores, contadores y registros, para que el control por reloj ocurra S(set=puesta a alto) y R(reset=puesta abajo), deben estar abajo. Haciendo R o S alto el FF es independiente del reloj. Importante: Todas las entradas deben ir a alguna parte.




DIVIDE-BY-2 COUNTER


COUNTER

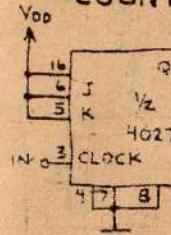


DIVIDE-BY-5 COUNTER

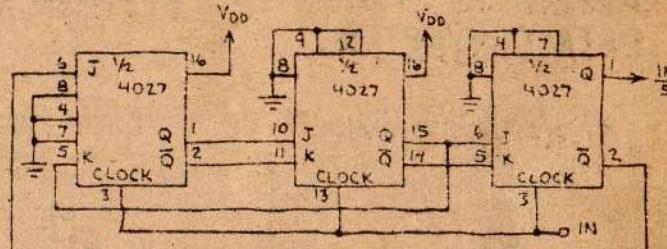


DIVIDE-BY-3 COUNTER

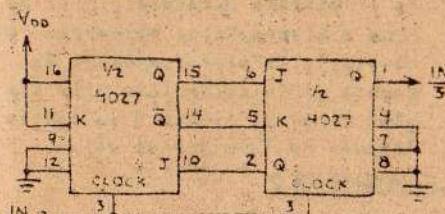

DIVIDE-BY-4 COUNTER

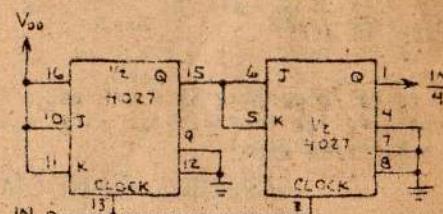


4-BIT SERIAL SHIFT REGISTER

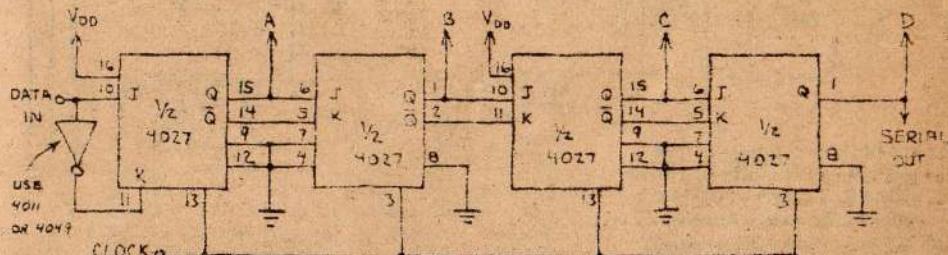


B-STAGE SHIFT REGISTER

4021

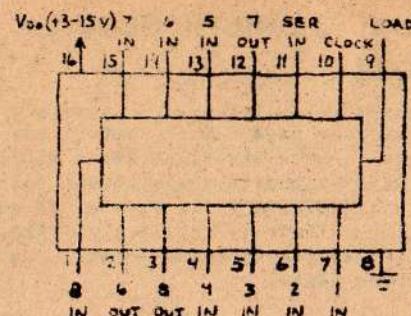
Con registros de desplazamiento de entrada paralelo/salida serie. También entrada en serie, los datos de entrada en paralelo es forzado en el registro irrespectivamente del estado del reloj. Cuando el pin 9 es alto. Se mantiene bajo el pin 9 para operación normal.



PARALLEL-TO-SERIAL DATA CONVERTER

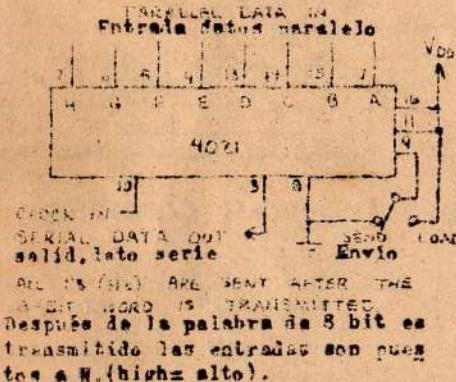

PSEUDO-RANDOM SEQUENCER

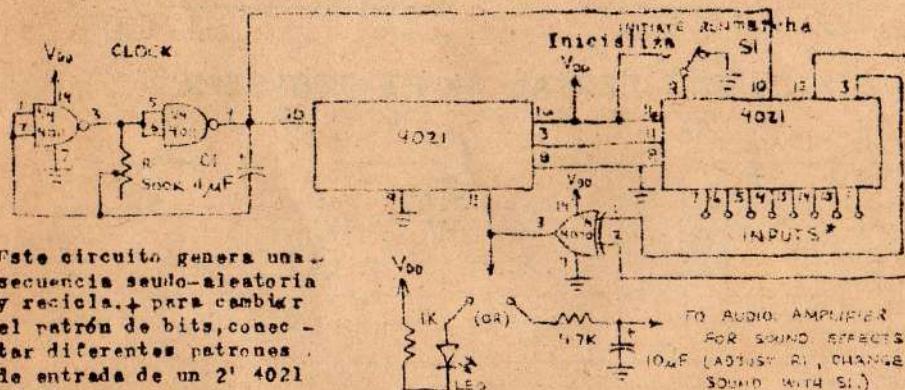


Este circuito genera una secuencia seudo-aleatoria y recicla. + para cambiar el patrón de bits, conectar diferentes patrones de entrada de un 2' 4021 a V_{DD} o tierra.

30

14-STAGE BINARY COUNTER


4020

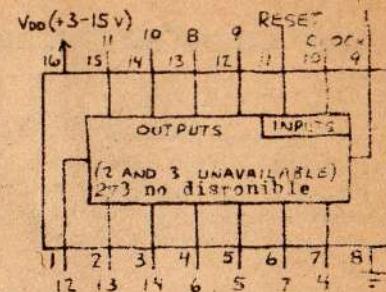Este contador tipo rizado con carga de salida. Con sus 14 etapas cuenta hasta 16,384. Pulso de reloj. Esto hace posible temporizadores de larga duración, asumiendo que las salidas son decodificadas. La salida requiere de un tiempo de establecimiento breve después de cada pulso de reloj.




14-BIT BINARY COUNTER

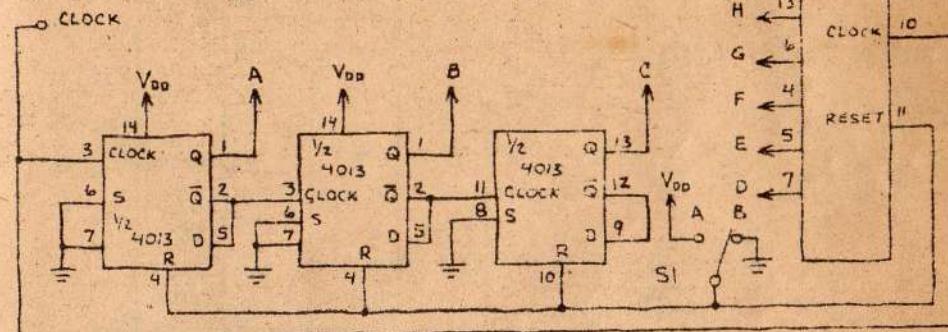Las 2' y 3' de las salidas (1/4 y 1/8) de 4020 no están disponibles. Este circuito incluye un contador de 3 bits que provee las salidas ausentes. A es la salida de mas bajo orden.



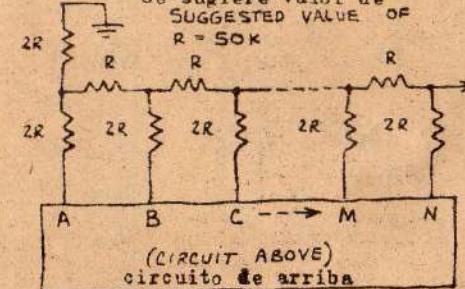Se sugiere valor de
SUGGESTED VALUE OF
R = 50K



STAIRCASE GENERATOR

GENERADOR DE ESCAERA



análoga


La salida está compuesta de pulsos de voltaje. Su aplicación incluye conversores análogo-digital y síntesis de forma de ondas.

31


DECADE COUNTER/DECODER 4017

Se hace secuencialmente alto 1 de las 10 salidas (los otros permanecen bajo) en respuesta a los pulsos de reloj. tiene muchas aplicaciones. Cuenta cuando los nines 11 y 15 están a "bajo".



RANDOM NUMBER GENERATOR

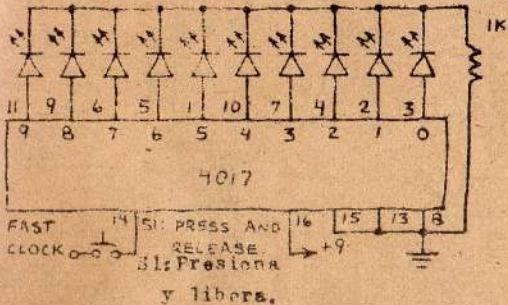


COUNT TO N AND HALT

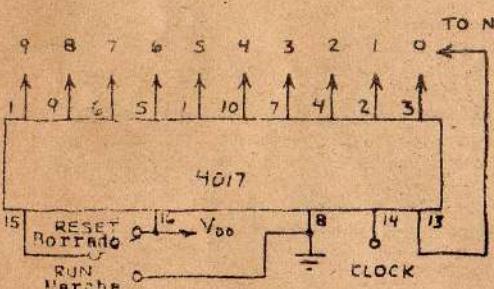

COUNT TO N AND RECYCLE

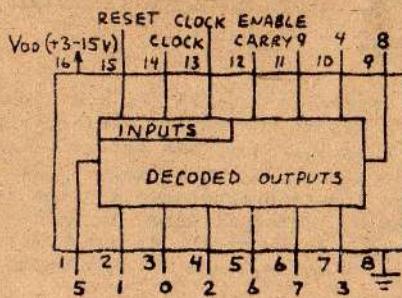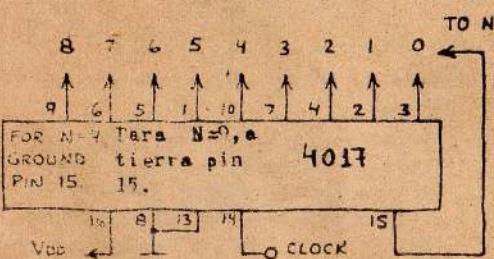


0-99 COUNTER

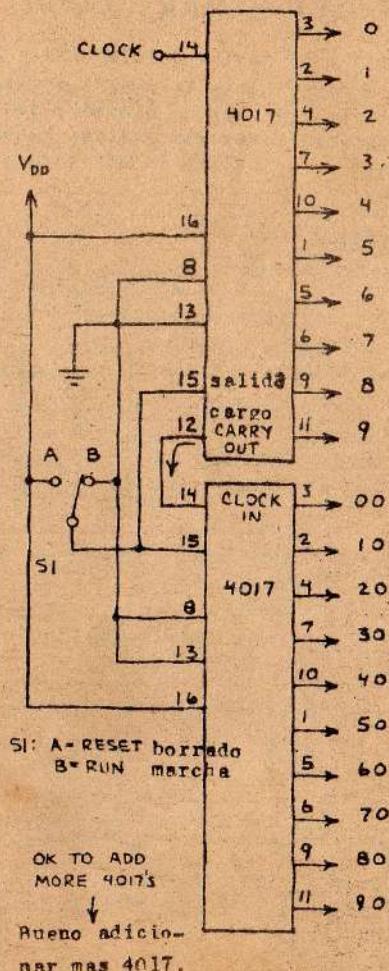


DUAL BCD COUNTER 4518

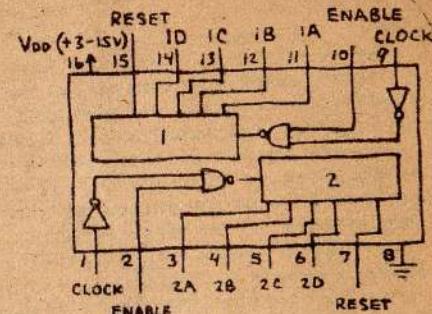Contiene contadores de cada sincronos en una sola pastilla. Cuando el habilitador está alto y el borrado está bajo, cada contador un paso en la cuenta por cada pulso del reloj.




CASCADED BCD COUNTERS

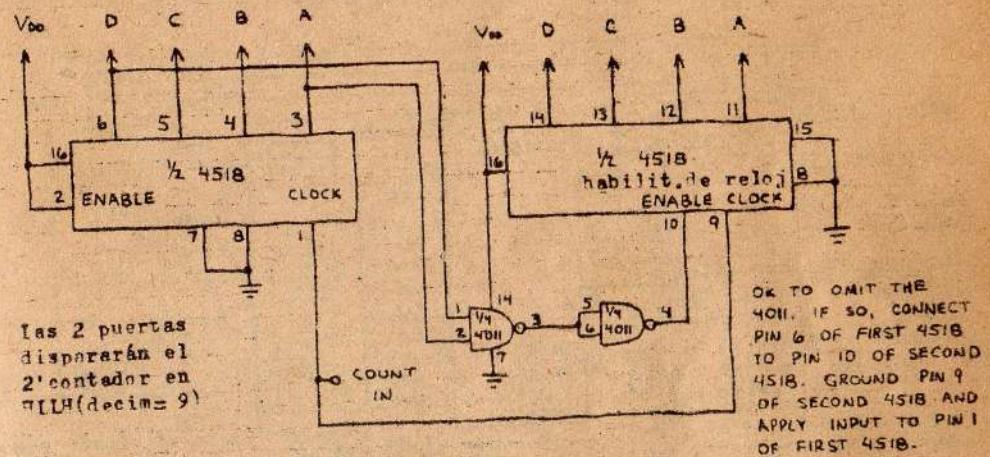

BCD KEYBOARD ENCODER

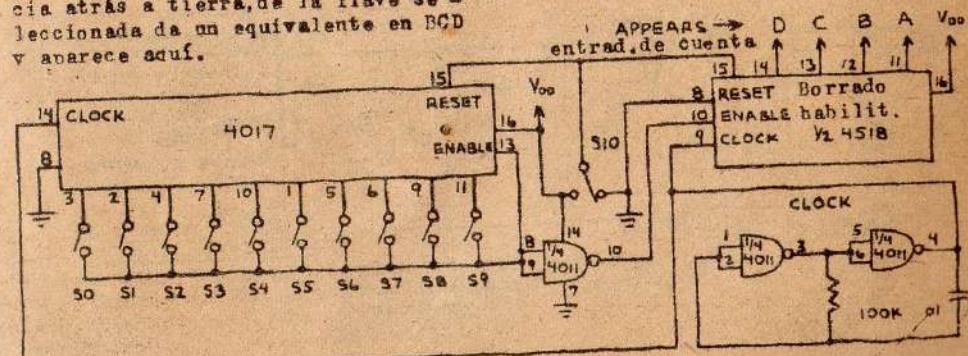PRESIONAR S0-S9, cuando el switch to pgle S10 cambia de borrado a Vdd hace atrás a tierra, de la llave seleccionada da un equivalente en BCD y aparece aduf.




3-DIGIT BCD COUNTER

CONTADOR BCD DE 3 DIGITOS


MC14553

Hz alto Lz bajo


Contador completo de 3 dígitos. Use para contar eventos y contadores de frecuencia. Principiantes deben de procurar tener mas experiencia antes de usar este chip. Explicaciones de pins: DS (selecc. de dígitos) 1, 2, 3, - secuencialmente se da pulsos de strobo para salida de lectura. LE (habilitador de latch (cuando H)). DIS (inhibe la entrada cuando H). Entrad. de reloj. VR (mando de borrado (CON H)). CP (desbordeo A, B, C, D, -salidas BCD).

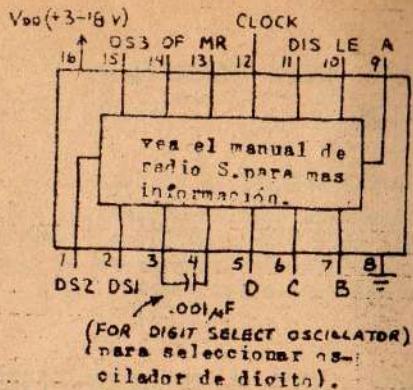

3-DIGIT EVENT COUNTER

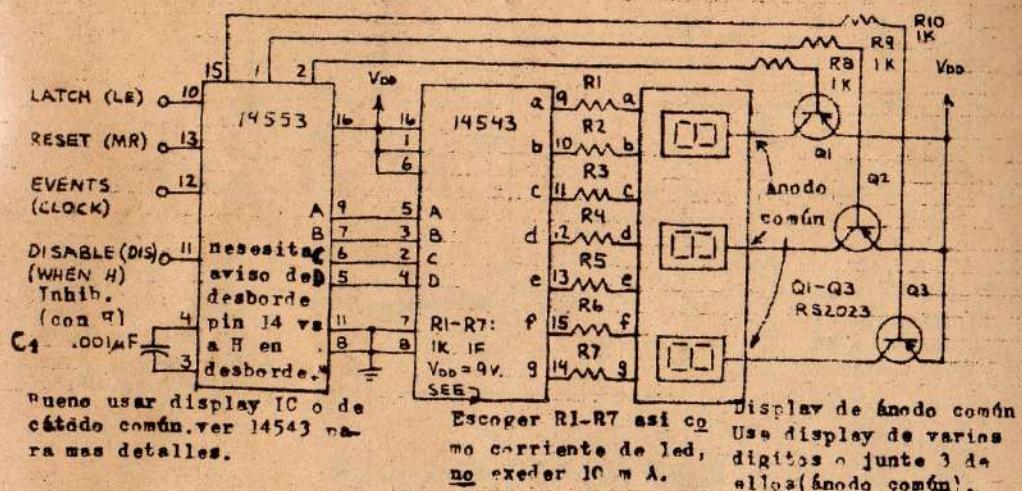


6-DIGIT FREQUENCY COUNTER

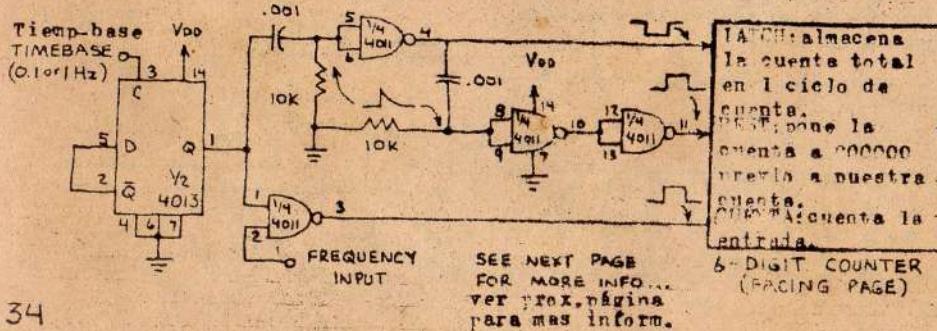

3-DIGIT BCD COUNTER (CONTINUED)

MC14553


6-DIGIT COUNTER

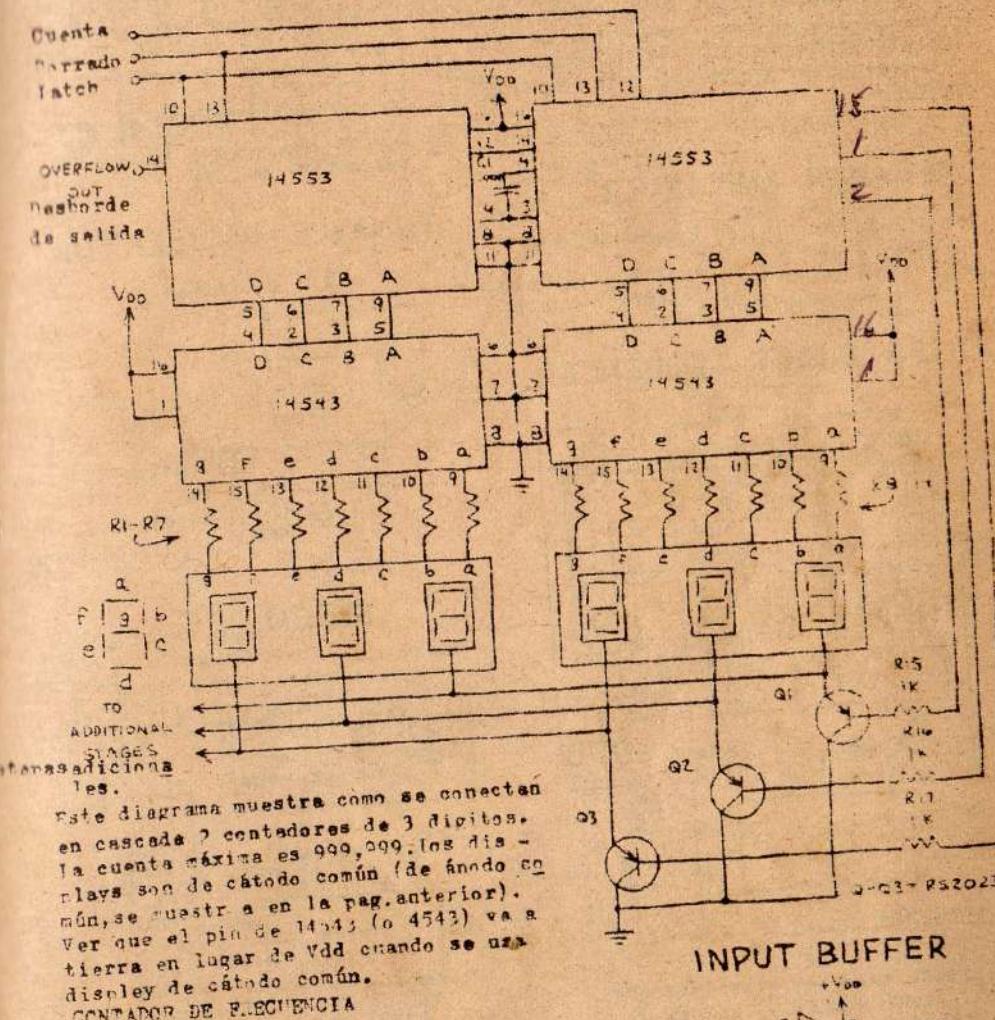


Use la entrada y el circuito de control de la pag. anterior. La frecuencia de entrada no debe exeder de Vdd. Si la entra da no es onda cuadrada requiere arreglos: WAVES. Use comparador de corte agudo de bajo, filtrear.

PHASE-LOCKED LOOP (PLL) 4046

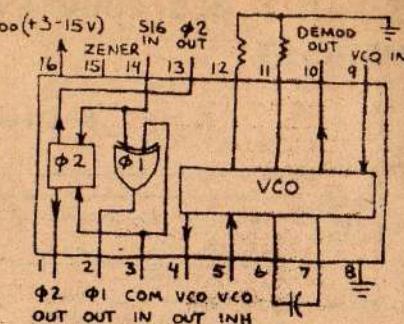
Chip excepcional y versátil. Contiene 2 comparadores de fase y 2 osciladores controlados por voltaje (VCO). Use 1 VCO y 1 comparador de fase para hacer un PLL. Los circuitos de esta página usan el VCO únicamente. Ver el manual para más información.



SPEAKER AMPLIFIER*

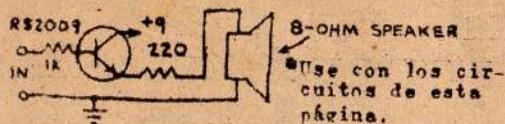

CHIRP BURST SEQUENCER

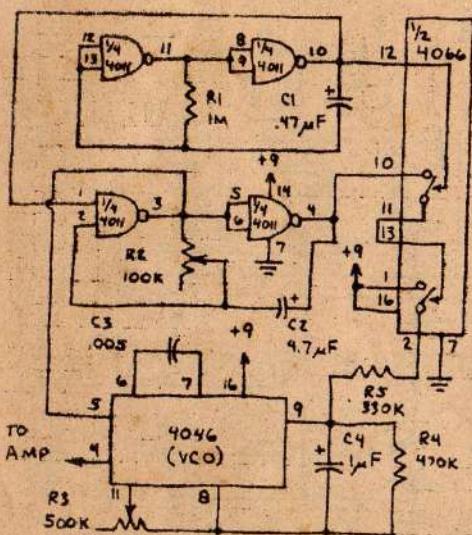


R2: Ajuste para 1-4 chirridos por ciclo. Los chirridos tendrán diferentes frecuencias.


R3: controla el tono del chirrido. Para tonos en lugar de chirridos, conectar al pin 12 en lugar del pin 11.

36

TUNABLE OSCILLATOR

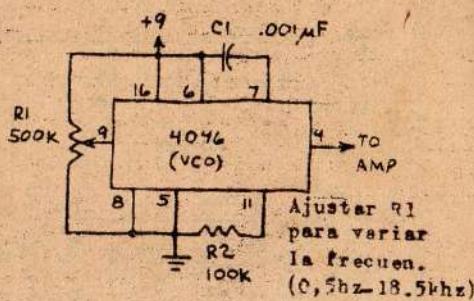

SIREN

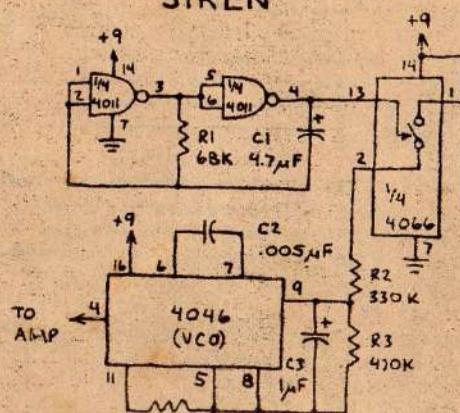


Cambiar R1 o C1 para alterar tiempo de ciclo. Cambiar R4 o C2 para alterar la frecuencia. Cambiar R3 o C3 para alterar el gemido.

PHASE LOCKED LOOP (CONTINUED)


4046

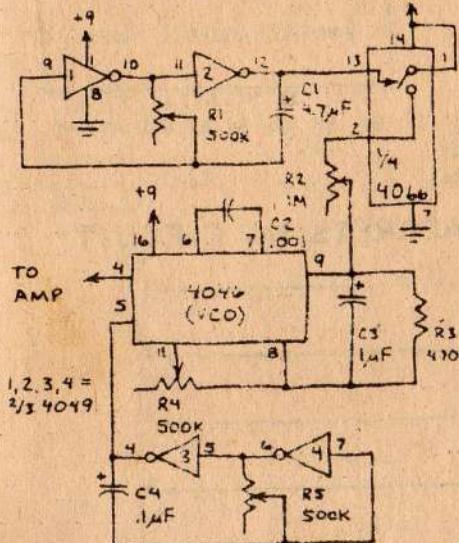SOUND EFFECTS GENERADOR DE EFECTO DE SONIDOS GENERATOR




Produce una variedad fascinante de ondulaciones y pulsos de variado tono. R1 controla tiempo de ciclo. R4 controla rango de frecuencia. R2 controla el retraso del tiempo. R5 controla tiempo de corte (chopper). El cambio de R5 da lugar a resultados más dramáticos.

FREQUENCY SYNTHESIZER

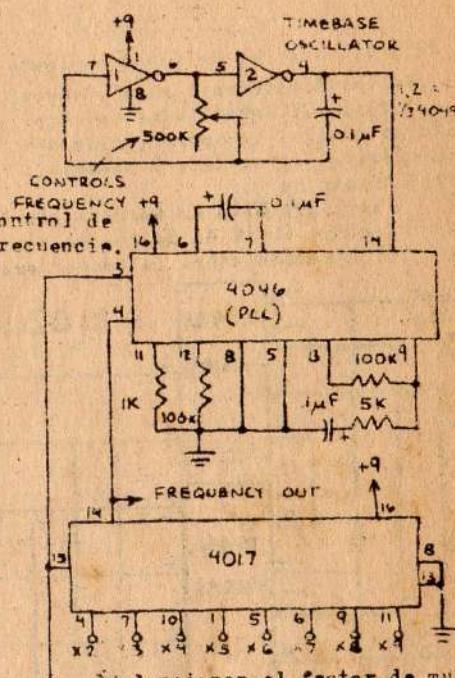


← Seleccionar el factor de multiplicación de la freq. de base de tiempo, coloque la base de tiempo a aprox. 100hz.

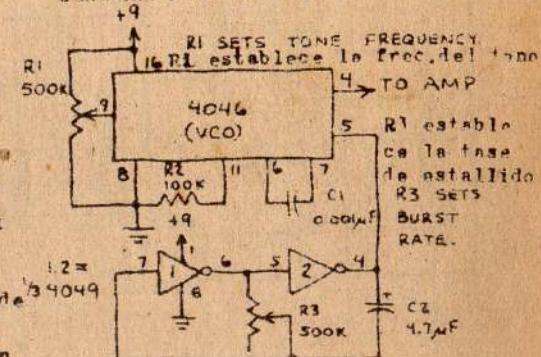TONE BURST GENERATOR GENERADOR DE ESTALLIDOS DE TONOS



LOCK INDICATOR *

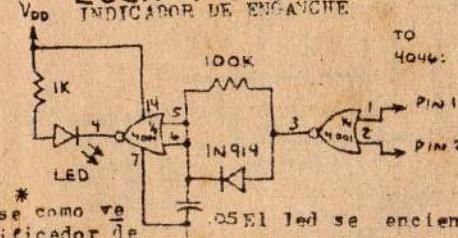

* Use como rectificador de onda senoidal de alta frecuencia. El LED se enciende en parpadeos cuando el 4046 está en modo PLL, está enganchada su salida.

37

1024-BIT STATIC RAM

2102L

1024 de 1 bit lugares de almacenamiento dados por las direcciones A0-A9. Compatible con TTL/LS.CE(abilitador de chip), entrada de control de operación de R/W (lectura/escritura), salida 3 estados.

CE R/W OPERACION

I I Escritura (bits de carga a pin 11)

I H Lectura (bits de salida en pin 12)

H X Z (salida entra a tercer estado)


A7 AB A9 CE OUT IN +5 GND
14 15 14 13 12 11 10 9

NOTE UNUSUAL LOCATION
OF POWER SUPPLY PINS.

(A0-A9: ADDRESS INPUTS)

1 2 3 4 5 6 7 8
A6 A5 R/W A4 A3 A4 A0

2102L ADDRESSING CIRCUIT

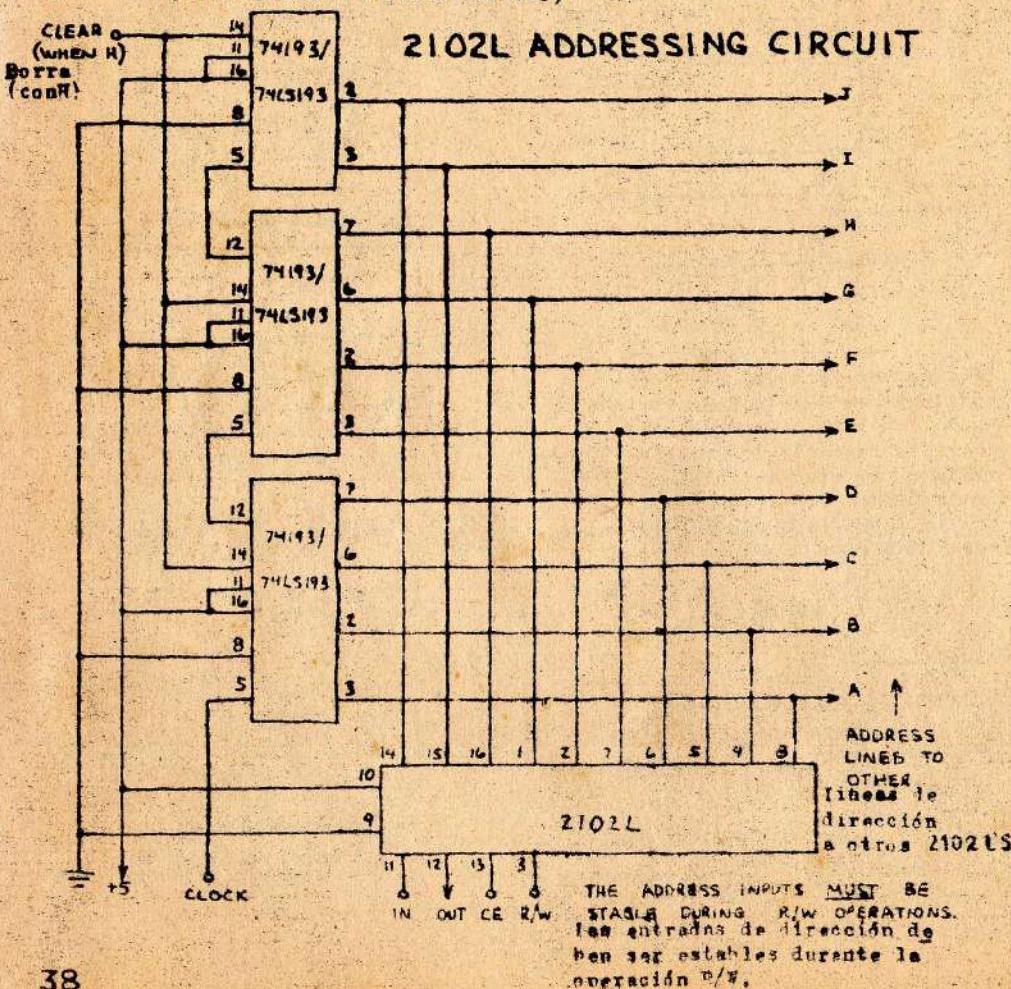

1024-BIT STATIC RAM (CONTINUED)

RAM ESTÁTICA DE 1024 BIT

2102L

SUMADOR PROGRAMADO


O MANUAL (JUMP)

ADDING PROGRAMMED

OR MANUAL JUMP


Adicionar estas conexiones AD circuitos de direccionamiento de esta página.

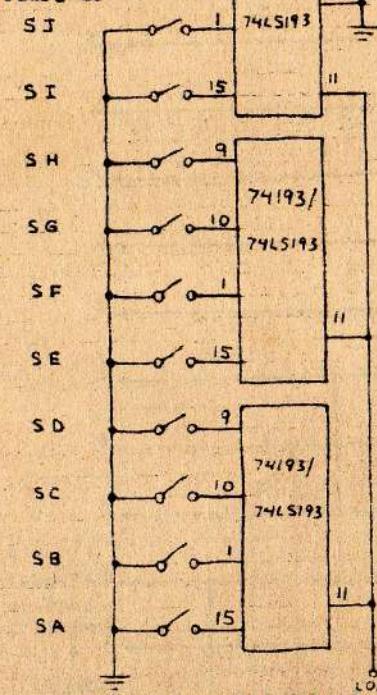SA-SJ: Use las 3 posiciones para poner los switchs o conmutador miniatura. Abierto=H, cerrado=L.




Normalmente la carga de entrada es alta. Haciendo carga L, carga las direcciones programadas en los switchs SA-SJ hacia los 74193's. Esto permite programar los sum, o en forma manual a una dirección.

SINGLE I/O PORT

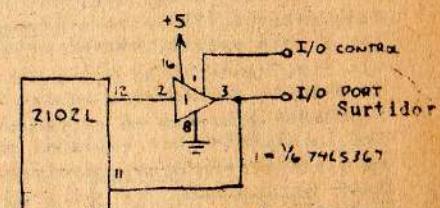

Adicionar este circuito al circuito de dirección de esta página. Cuando I/O(entrada/salida) de control es H, el pin 3 del 74LS367, entra el 3' estado(HI-2) y la salida I/O surtidor de que acepta la entrada de datos. Cuando pin 3 de 74 LS367 es L, I/O surtidor de datos de salida. Ambas operaciones dependen de los estados del control de entrada de los 2102L.


CASCADING 2102L'S

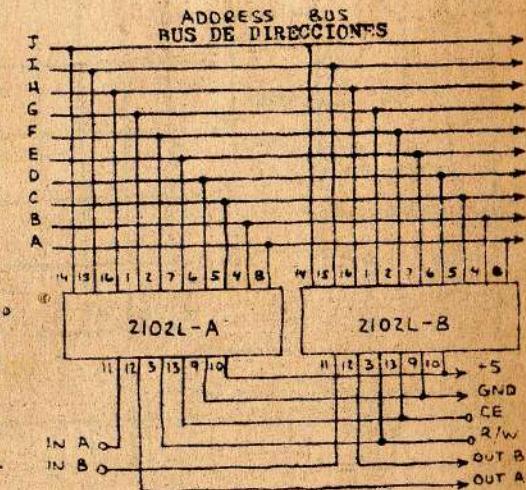


1024 x 4-BIT RAM

2114L / 4045

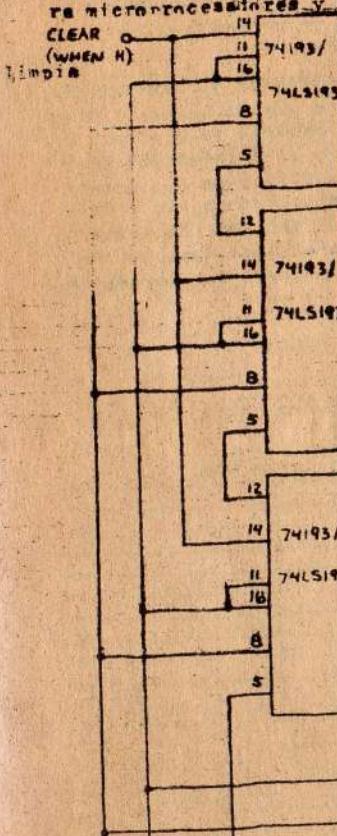Almacena 1024x 4 BIT, localizando en las direcciones dadas A0-A9. Compatible con TTL/LS. Para operación lectura/escrit. CE(habilitador de chip & selector de chip) debe estar 1. (P. entrada) debe estar L para escrit.(carga) datos al chip. Cuando WE es H, los datos de entrada localizados en las direcciones aparecen en entrad/salida.(pin). Este chip es igual para microprocesadores y controladores.




2114L ADDRESSING CIRCUIT

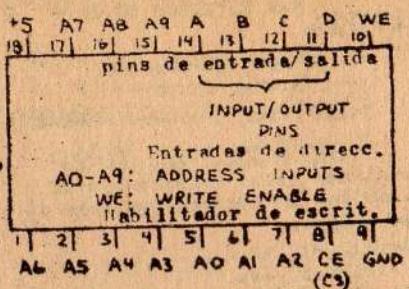

1024 x 4-BIT RAM (CONTINUED)

2114L / 4045

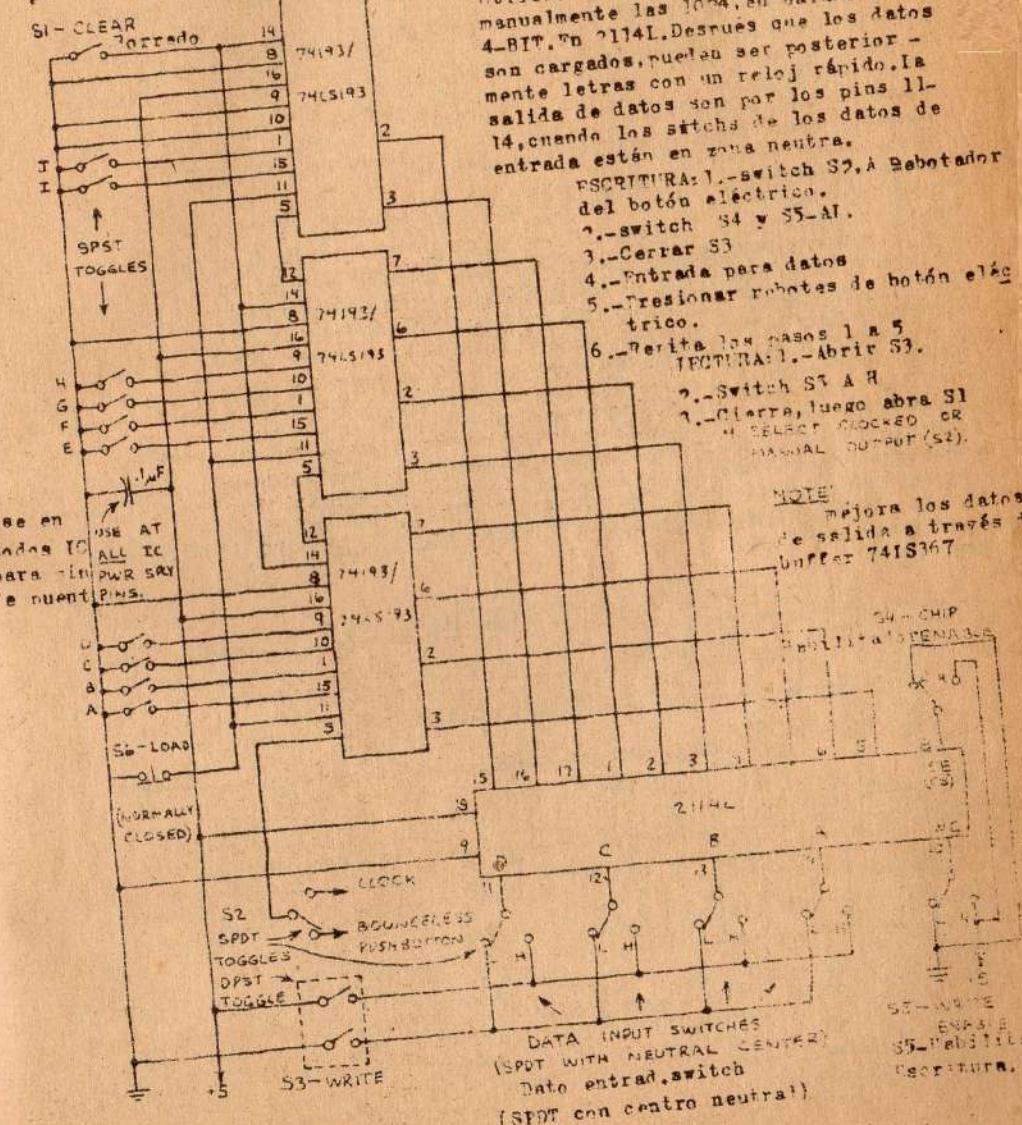NOTA: ANTES de poner los switchs A-J, en dirección que deseé. 2.- presionar S6.




COMPLEX SOUND GENERATOR


SN76477N / SN76488N

OBSERVAC.: El SN76488 incluye en su estructura un amplificador para parlante. El SN76477 no.

Incorporada S.I.P., oscilador de super bajo frec. VCO (oscilador controlado por voltaje) es el generador de ruido y oscilador, esto permite que las salidas de los pins anteriores puedan ser combinadas. Pueden ser operado como con arreglos de resistores y capacitadores, para producir muchas clases de sonidos. Pueden ser controlados por lógica externa. Ver fuente de datos para el chip, para más información. El SN76477 y SN76488, son intercambiables. Pero el SN76488 no necesita salida para amplif. Observar: este chip es fácil 4.5 - 12V (9V BEST) de usar si Ud. sigue las instrucciones del manual.

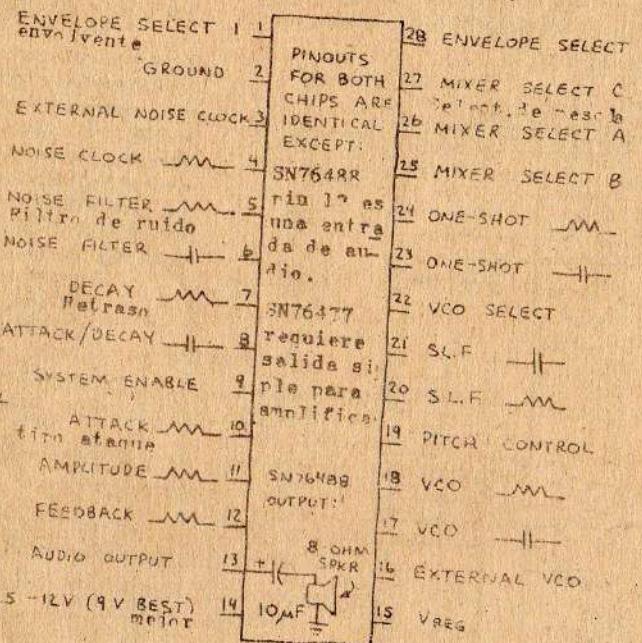


PERCUSSION SYNTHESIZER

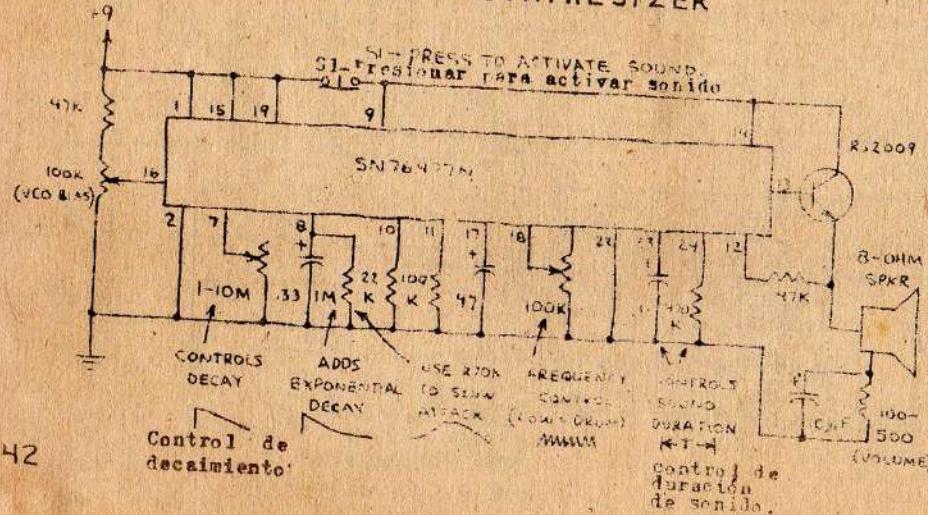


COMPLEX SOUND GENERATOR (CONTINUED)

SN76477N / SN76488N

NOISE GENERATOR

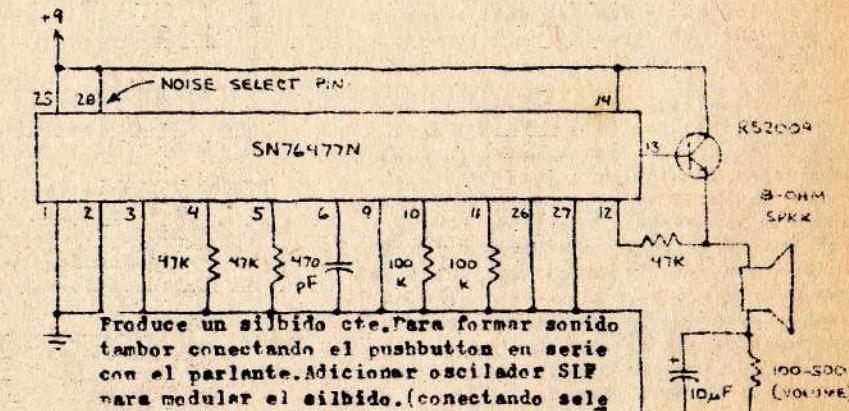


UNIVERSAL UP-DOWN TONE GENERATOR

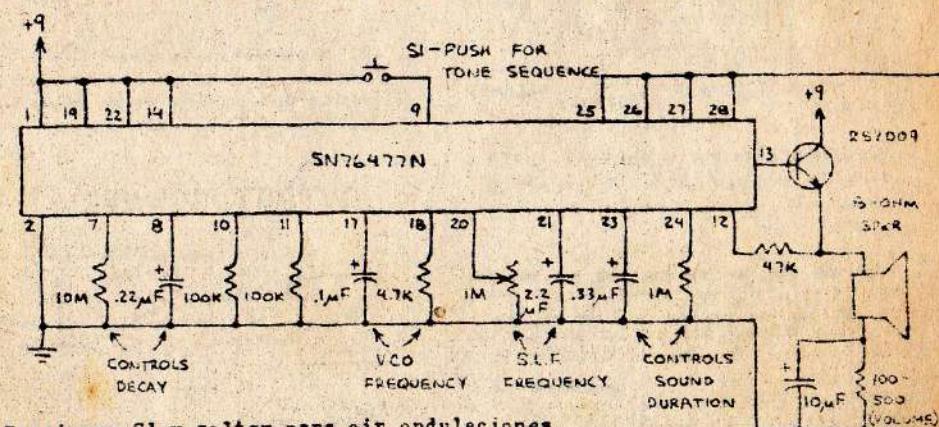


DUAL ANALOG DELAY LINE SAD-1024A

Contiene 2 independientes grupos de 512 etapas en serieadas de líneas de retraso análogos (SAD). También llamadas registros de desplazamiento, las etapas tienen que usar cada tramo de 512 etapas separadas o en serie. Retrasos análogos separados a $1/2$ segundo, se pueden obtener si requieren reloj de 2 fases como entradas excitadoras (ϕ_1) y (ϕ_2). Las señales de entrada viajan a través de las etapas en cada pulso del reloj y aparecen en las 2 salidas después de pasar por las 512 etapas. Conectando V_{bb} a V_{dd} (pin 7) o para resultados óptimos a 1 voltio bajo V_{dd} . Este chip puede ser más intrincado ya que posee varios ajustes externos. Los circuitos de esta sección explican los requerimientos de operación mientras se muestra circuitos completos en esta cara.


SAD IN/OUT CONTROLS

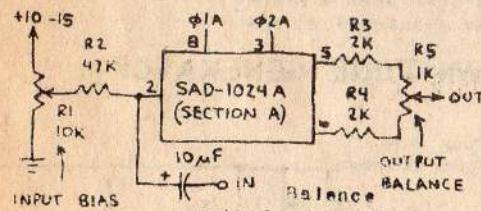

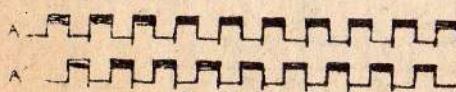
Ajustar R_1 (entrada polarizada) para salida de audio óptimo. La salida aparece como se muestra. (en una pantalla).



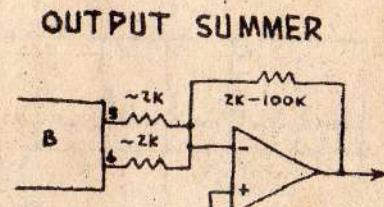SUMMED OUTPUTS (A+A'): Se muestra como se visualiza en pantalla la señal de entrada (comprimiendo la proporción del reloj).




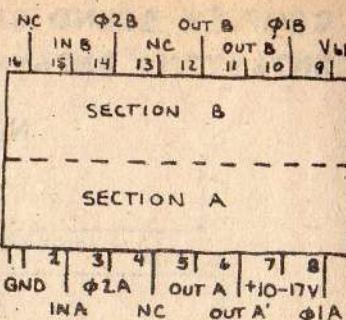Puede usarse OP-AMP. Pero los FETs tipo de baio entrada de ruido son mejores.




Precaución: este chip NMOS es vulnerable al perjuicio de descarga estática. Seguir los procedimientos del CMOS.

SERIAL OPERATION

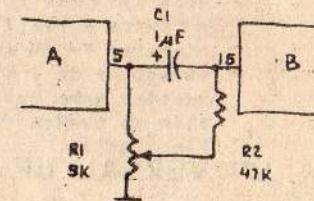


R_1 controla polarización de la sección B. Observe que únicamente una salida de A es conectada a la entrada de B.

OUTPUT SUMMER

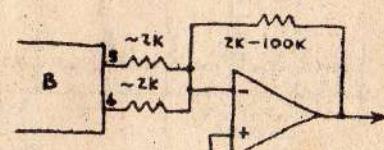


DUAL ANALOG DELAY LINE (CONTINUO) SAD-1024A

ADJUSTABLE FLANGER OR PHASER

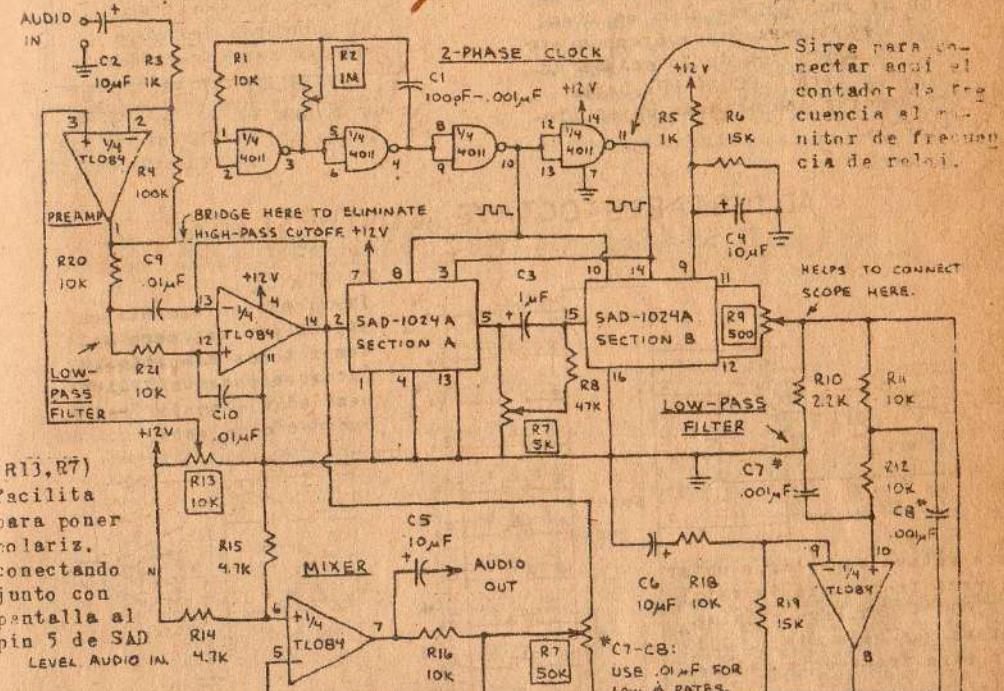

Ajuste el circuito para el efecto deseado conectando el radio transistor a entrada de audio. Para mostrar una conversación sintetizada la radio para mejores resultados. R_{13} y R_7 controlan polarización de secciones A y B de el SAD. R_9 sirve para el balance de las salidas SAD. R_7 controla la razón del reloj. R_{17} es el principal control de balance. Controle las amplitudes relativas de la señal original y retrazada aplicada al mezclador. Coneja la salida a un amplificador de potencia. Usted debe ajustar el control de polarización para mejores resultados. Tener para bajas frecuencia $\pi/3$ (3-8KHz) para eco particular. Use alta frecuencia de reloj para vacíos. NOTA: este circuito no es para principiantes.

REVERBERATOR

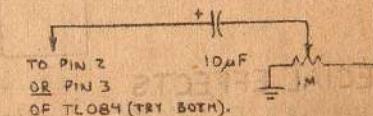


Añadir este circuito de realimentación para efectos de reverberación inusuales. Baja frecuencia de reloj dan extraordinarias reverberaciones. Ensaye con 5-70 KHz. Con reloj mas rápido (20-100 KHz) y un ajuste mas cuidadoso, obtendrá sonidos robots usados en algunas películas de ciencia ficción.


TOP OCTAVE SYNTHESIZER

S50240

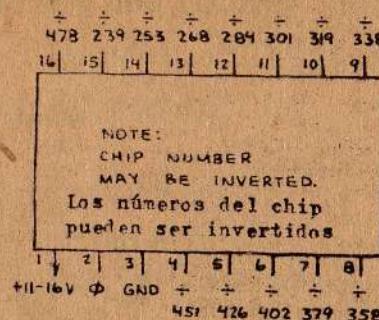
Este chip P_NOS acepta una entrada de frecuencia (f) y entonces lo divide interiormente, en la octava completa. Observe también la división de escala. Este chip es ideal para sintetizar música, órganos, etc., para la operación de la octava superior, f será 2.00024 MHz, bajas frecuencias dan octavas bajas (inferior).



ADJUSTABLE OCTAVE SYNTHESIZER

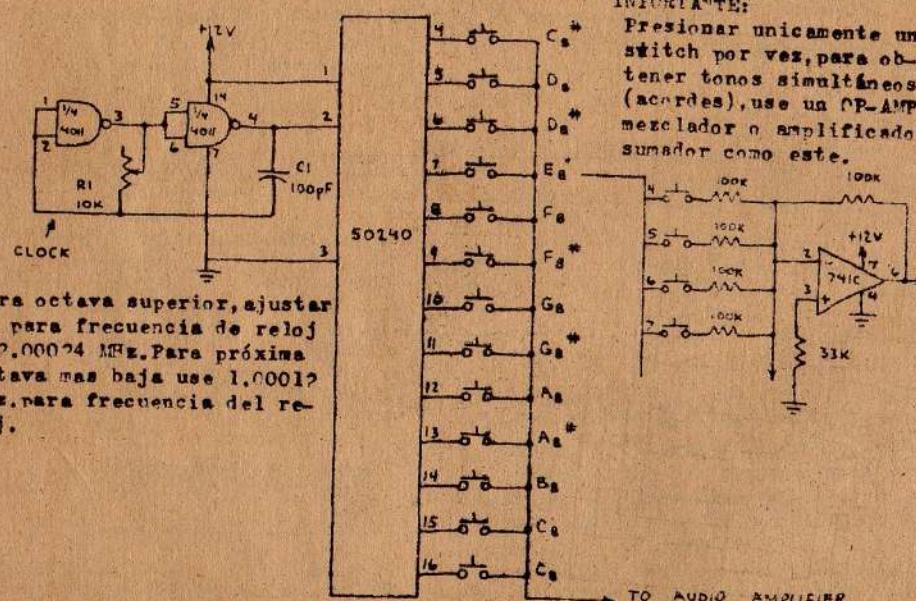

SPECIAL EFFECTS

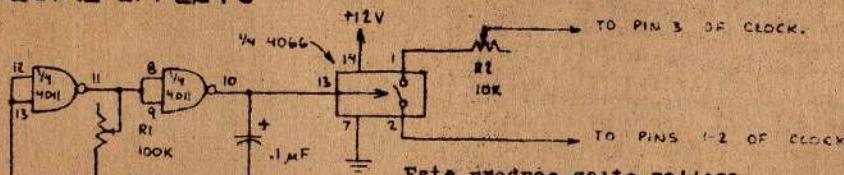

NOISE GENERATOR

S2688 / MM5837N

PRODUCES BROADBAND WHITE NOISE FOR AUDIO AND OTHER APPLICATIONS. THE NOISE QUALITY IS VERY UNIFORM. IT IS PRODUCED


BY A 17-BIT SHIFT REGISTER WHICH IS CLOCKED BY AN INTERNAL OSCILLATOR para audio y otras aplicaciones. La calidad del ruido es muy uniforme. Este es producido por un registro de desplazamiento de 17 bit. La cual es variado por un oscilador interno (como reloj).

8	7	6	5
V _{SS} = 0V			
V _{DD} = -14V ± 1V			
V _{CC} = -27V ± 2V (OPTIONAL)			

11 21 31 4

WHITE NOISE SOURCE

FUENTE DE RUIDO BLANCO

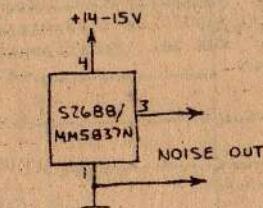


CONNECT OUTPUT TO AUDIO AMPLIFIER TO HEAR NOISE. USE 7815 VOLTAGE REGULATOR TO OBTAIN +15 VOLTS. Conectar la salida a un amplificador de audio para oír el ruido. Use regulador de voltaje 7815. Para obtener +15 voltios.

COIN TOSSED

LANZA MONEDA


+14-15V*

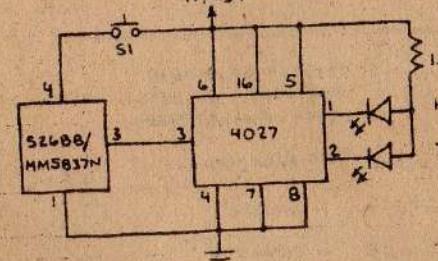

PRESS S1; BOTH LEDS GLOW. RELEASE S1 AND ONLY ONE GLOWS. GROUND INPUTS OF UNUSED HALF OF 4027. Presione S1 ambos led's encienden. E Soltando S1 únicamente uno enciende. Poner a tierra entradas no usadas de 1/2 4027(pins 9,10,11,12,13). (Bueno para usar 9 voltios de batería como fuente de potencia).

PINK NOISE SOURCE


FUENTE DE RUIDO ROSADO

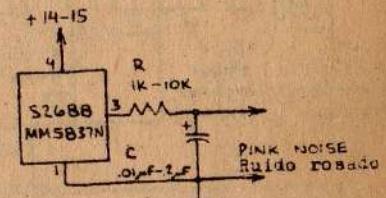

CHANGE R AND C TO ALTER NOISE SPECTRUM ALSO, TRY LOWER SUPPLY VOLTAGES TO CHANGE SPECTRUM Cambie R y C para alternar el espectro de ruido. También probar con bajo voltaje(fuente) para cambiarlo el espectro

SNARE / BRUSH NOISE

RUIDO DE TRAMPA Y DE SEPILLO

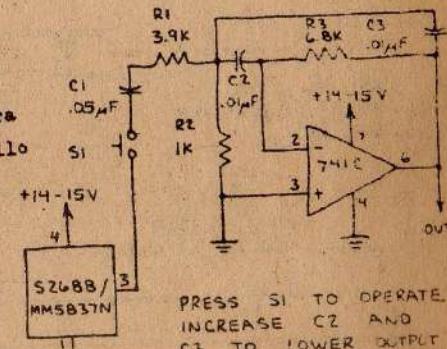

PRESS S1 TO OPERATE. INCREASE C2 AND C3 TO LOWER OUTPUT FREQUENCY. Presionar S1 para incrementar C2 y C3 para 47 baja salida de frecuencia


RHYTHM PATTERN GENERATOR

MM5871 Produce 6 patrones diferentes de estado e inicia o imita 5 instrumentos diferentes. Tiempo ajustable. Complicado para usar, pero bien vale el esfuerzo.

PRODUCES SIX DIFFERENT RHYTHM PATTERNS AND TRIGGERS FIVE DIFFERENT INSTRUMENTS. ADJUSTABLE TEMPO. COMPLICATED TO USE, BUT WELL WORTH THE EFFORT.

RHYTHM BOX

CAJA DE RITMO

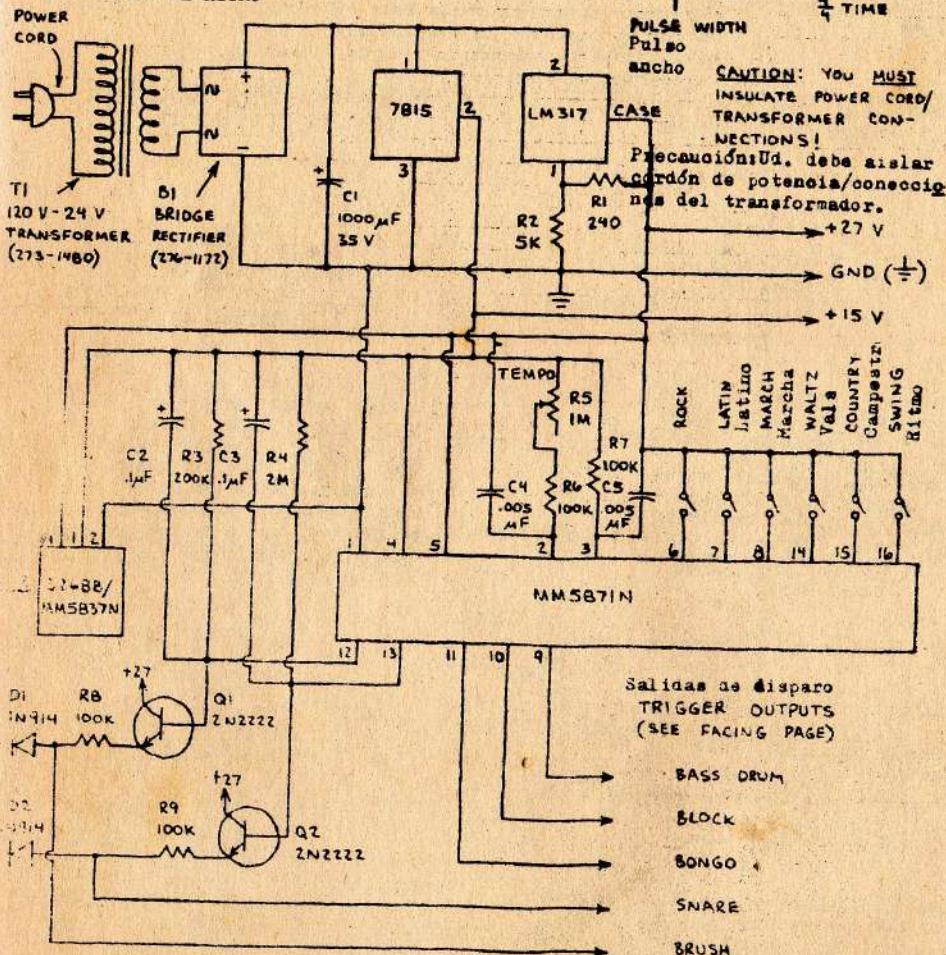


RHYTHM PATTERN GENERATOR (CONTINUED)

MM5871

PERCUSSION SYNTHESIZERS:

OK TO TUNE BY MAKING SLIGHT CHANGES TO RC COMPONENTS.

BASS DRUM

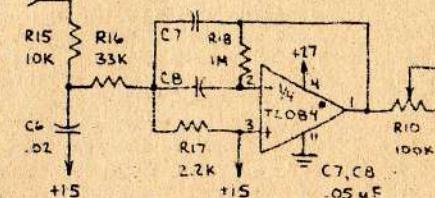


NOTES

50

TTL/LS INTEGRATED CIRCUITS

INTRODUCTION

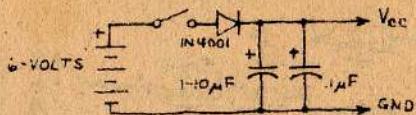TTL IS THE BEST ESTABLISHED AND MOST DIVERSIFIED IC FAMILY. LS IS FUNCTIONALLY IDENTICAL TO TTL BUT IS SLIGHTLY FASTER AND USES 80% LESS POWER. TTL/LS CHIPS REQUIRE A REGULATED 4.75-5.25 VOLT POWER SUPPLY. HERE'S A SIMPLE BATTERY SUPPLY:



THE DIODE DROPS THE BATTERY VOLTAGE TO A SAFE LEVEL. BOTH CAPACITORS SHOULD BE INSTALLED ON THE TTL/LS CIRCUIT BOARD. CIRCUITS WITH LOTS OF TTL/LS CHIPS CAN USE LOTS OF CURRENT. USE A COMMERCIAL 5 VOLT LINE POWERED SUPPLY TO SAVE BATTERIES. OR MAKE YOUR OWN. (SEE THE 7805 ON PAGE 94.)

OPERATING REQUIREMENTS

1. V_{cc} MUST NOT EXCEED 5.25 VOLTS.
2. INPUT SIGNALS MUST NEVER EXCEED V_{cc} AND SHOULD NOT FALL BELOW GND.
3. UNCONNECTED TTL/LS INPUTS USUALLY ASSUME THE H STATE... BUT DON'T COUNT ON IT! IF AN INPUT IS SUPPOSED TO BE FIXED AT H, CONNECT IT TO V_{cc} .
4. IF AN INPUT IS SUPPOSED TO BE FIXED AT L, CONNECT IT TO GND.
5. CONNECT UNUSED AND/NAND/OR INPUTS TO A USED INPUT OF THE SAME CHIP.
6. FORCE OUTPUTS OF UNUSED GATES H TO SAVE CURRENT (NAND=ONE INPUT H, NOR=ALL INPUTS L).

7. USE AT LEAST ONE DECOUPLING CAPACITOR (0.01-0.1 μF) FOR EVERY 5-10 GATE PACKAGES, ONE FOR EVERY 2-5 COUNTERS AND REGISTERS AND ONE FOR EACH ONE-SHOT. DECOUPLING CAPACITORS NEUTRALIZE THE HEFTY POWER SUPPLY SAKES THAT OCCUR WHEN A TTL/LS OUTPUT CHANGES STATES. THEY MUST HAVE SHORT LEADS AND BE CONNECTED FROM V_{cc} TO GND AS NEAR THE TTL/LS IC'S AS POSSIBLE.

8. AVOID LONG WIRES WITHIN CIRCUITS


9. IF THE POWER SUPPLY IS NOT ON THE CIRCUIT BOARD, CONNECT A 1-10μF CAPACITOR ACROSS THE POWER LEADS WHERE THEY ARRIVE AT THE BOARD.

INTERFACING TTL/LS

1. 1 TTL OUTPUT WILL DRIVE UP TO 10 TTL OR 20 LS INPUTS.

2. 1 LS OUTPUT WILL DRIVE UP TO 5 TTL OR 10 LS INPUTS.

3. TTL/LS LED DRIVERS:

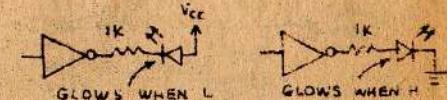

TTL/LS TROUBLESHOOTING

1. DO ALL INPUTS GO SOMEWHERE?
2. ARE ALL IC PINS INSERTED INTO THE BOARD OR SOCKET?
3. DOES THE CIRCUIT OBEY ALL TTL/LS OPERATING REQUIREMENTS?
4. HAVE YOU FORGOTTEN A CONNECTION?
5. HAVE YOU USED ENOUGH DECOUPLING CAPACITORS? ARE THEIR LEADS SHORT?
6. IS V_{cc} AT EACH CHIP WITHIN RANGE?

51

QUAD NAND GATE


7400/74LS00

Este es la estructura básica de la familia TTL muy fácil de usar, con THE BASIC BUILDING BLOCK CHIP FOR THE ENTIRE TTL FAMILY. VERY EASY TO USE. HUNDREDS OF APPLICATIONS.


CONTROL GATE




INVERTER

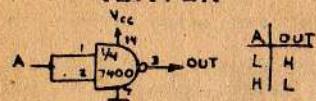


AND GATE PUERTA AND (Y)

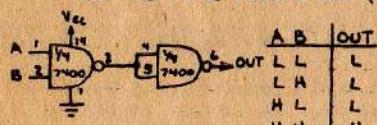


OR GATE PUERTA OR (O)

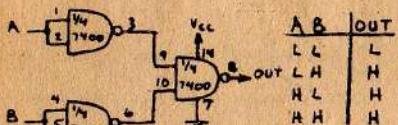


AND-OR GATE PUERTA Y - O (AND-OR)

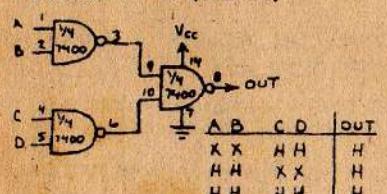

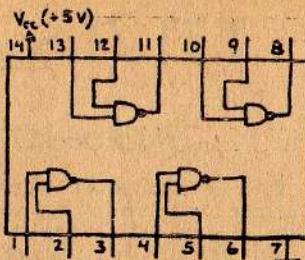
NOTE: PIN NUMBERS CAN BE REARRANGED IF DESIRED.
NOTA: los números de los pins pueden ser reagrupados a deseos.




NOR GATE PUERTA NOR

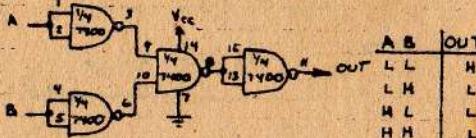


4-INPUT NAND GATE PUERTA NAND 4 ENTRADAS

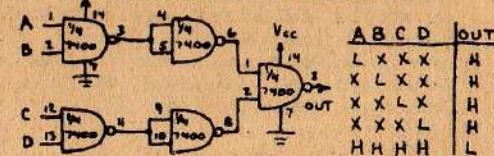

EXCLUSIVE-OR GATE PUERTA OR EXCLUSIVO

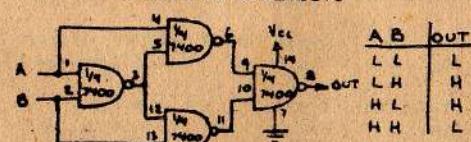


PUERTA NOR EXCLUSIVO EXCLUSIVE-NOR GATE

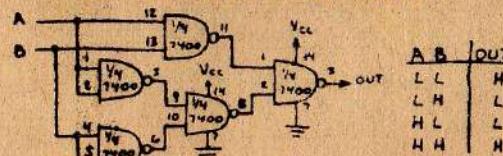


QUAD NAND GATE (CONTINUED)

7400/74LS00


HALF ADDER MEDIO SUMADOR

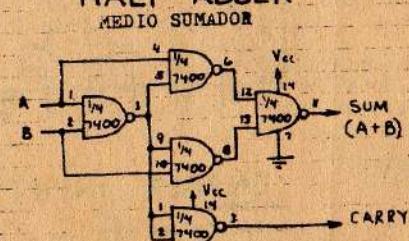

RS LATCH

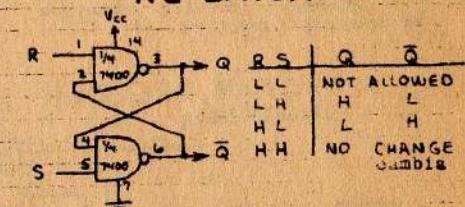


GATED RS LATCH LATCH CON PUERTAS

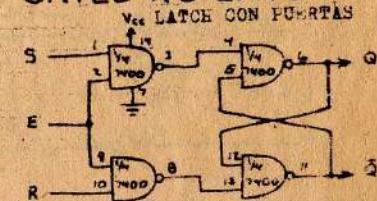


FUNCTIONS AS RS LATCH WHEN ENABLE (E) INPUT IS HIGH. IGNORES RS INPUTS WHEN E IS LOW.

Funciona como latch RS cuando el habilitador (E) es alto o ignora la entrada RS cuando está a bajo. SWITCH DEBOUNCER

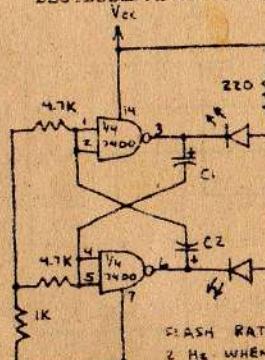LED DUAL FLASHER DESTELLADOR DE DOBLE LED



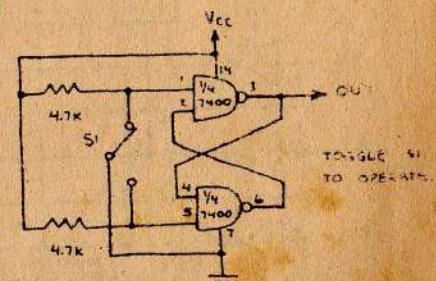FLASH RATE IS 2 Hz WHEN C1 AND C2 ARE 47uF
La tasa del flash es 2hz, cuando C1 y C2 son 47uF.



PROVIDES NOISE FREE OUTPUT FROM STANDARD SPDT SWITCH


TRIPLE 3-INPUT NAND GATE

Muy útil como decodificadores o para probarlo. También muy manejable para añadir control de habilitación a circuitos digitales.

VERY USEFUL IN DO-IT-YOURSELF DECODERS. ALSO VERY HANDY FOR ADDING ENABLE CONTROL TO DIGITAL CIRCUITS.

1-OF-4 DECODER

DECODIFICADOR 1 DE 4

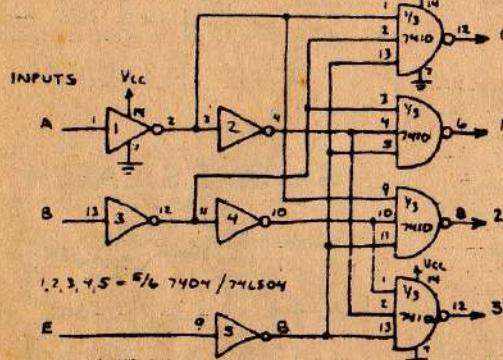


FOR EACH OF 4 POSSIBLE BINARY INPUTS (LL, LH, HL AND HH) ONE INPUT GOES LOW WHILE ALL OTHERS STAY HIGH. E SHOULD BE H.


Para cada de 4 posibles entradas binarias (LL, LH, HL HH) 1 entrada va a bajo, mientras las otras permanecen alto. E estará en alto

1-OF-8 DECODER


DECODIFICADOR 1 DE 8

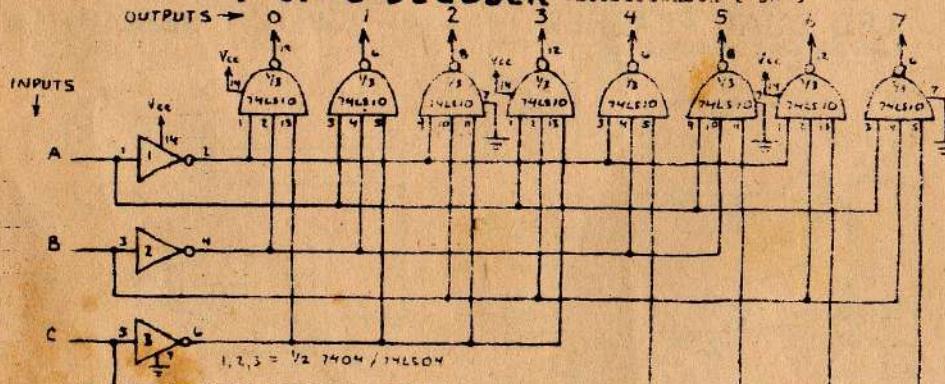

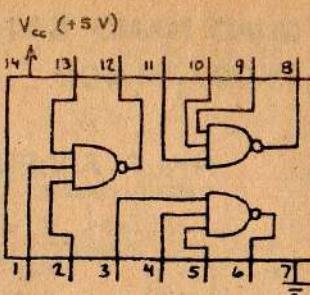FOR EACH OF 8 POSSIBLE BINARY INPUTS (LLL, LLH, LHL...HHH), ONE OUTPUT GOES LOW WHILE ALL OTHERS STAY HIGH.
Por cada de 8 posibles entradas binarias (LLL.....HHH), 1 va a bajo mientras las otras permanecen alto.



ENABLE INPUT

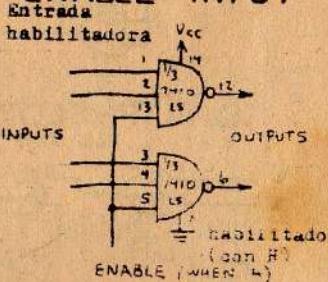

TYPICAL ENABLE INPUT CIRCUIT. USE THIS METHOD TO CONTROL ONE OR MORE GATES.


Típico habilitador de entrada de circuito. Use este método para controlar 1 ó mas puertas.

DUAL 4-INPUT NAND GATE

74LS20


MANY DECODER AND ENCODER APPLICATIONS CAN BE USED AS DUAL 3-INPUT NAND GATE WITH ENABLE (CONTROL) INPUT FOR EACH GATE.

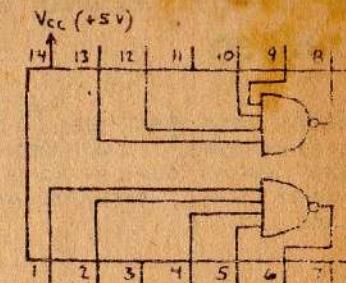Se aplican en muchos decodificadores y codificadores. Puede ser usado como 2 puerta nand de 3 entradas con habilitador (control) de entrada, por cada puerta (E).




BCD DECODERS

DECODER BCD

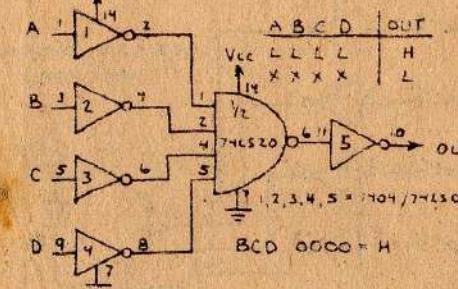

OUTPUTS GO HIGH WHEN APPROPRIATE BCD WORD APPEARS AT INPUTS DCBA. OUTPUTS STAY LOW FOR ALL OTHER INPUTS (OMIT FINAL INVERTER TO PROVIDE ACTIVE LOW OUTPUT). USE THIS METHOD TO DECODE ANY 4-BIT NIBBLE. La salida va a alto cuando una apropiada pa BCD aparece en la entrada DCBA. La salida go baje para todas las otras entradas

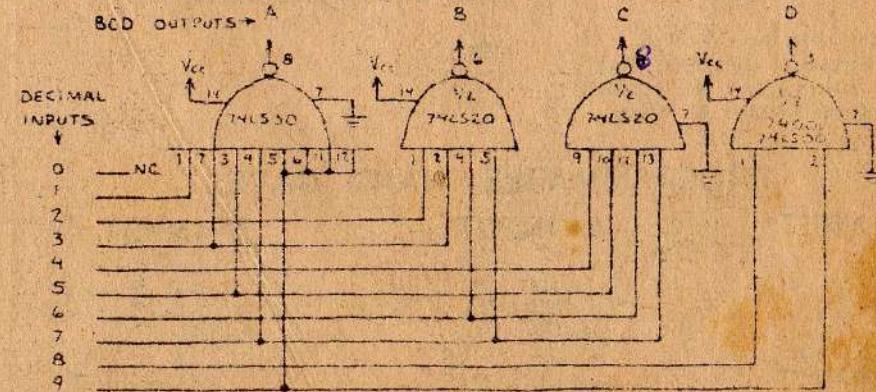DECIMAL-TO-BINARY CODED DECIMAL (BCD) ENCODER




SELECTED INPUT SHOULD BE LOW AND ALL OTHER INPUTS SHOULD BE HIGH. BCD EQUIVALENT WILL APPEAR AT THE OUTPUTS.


8-INPUT NAND GATE

74LS30

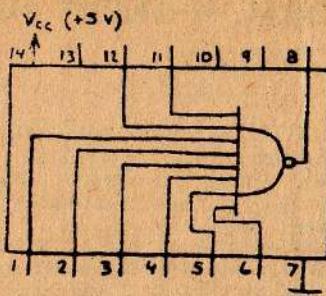HANDY FOR BYTE-SIZE (8-BIT) DECODING APPLICATIONS. CAN DECODE UP TO 256 INPUT COMBINATIONS. ALSO USEFUL AS PROGRAMMABLE NAND GATE.




8-BIT DECODER

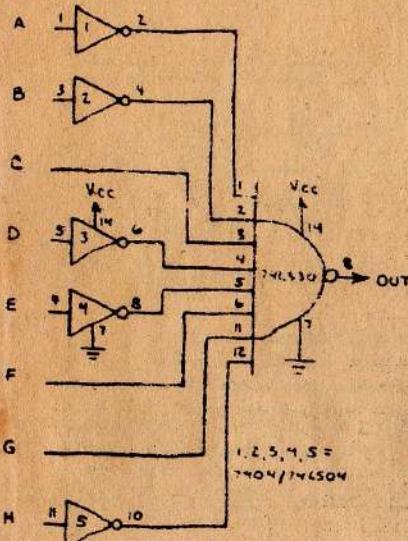


OUTPUT GOES LOW ONLY WHEN INPUT IS LHHLLHLL (DECIMAL 100). UP TO 256 INPUTS CAN BE DECODED BY REARRANGING UP TO 8 INPUT INVERTERS.

PROGRAMMABLE NAND GATES


5-INPUT

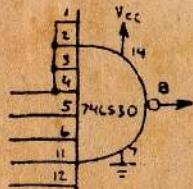

6-INPUT

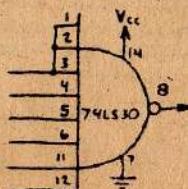


7-INPUT

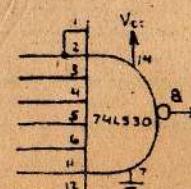


QUAD AND GATE

7408/74LS08

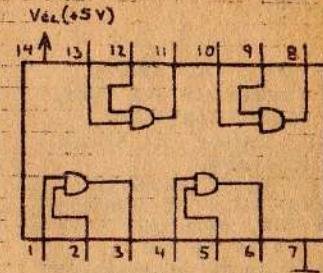ONE OF THE BASIC BUILDING BLOCK CHIPS. NOT AS VERSATILE, HOWEVER, AS THE 7400/74LS00 QUAD NAND GATE.




AND GATE BUFFER

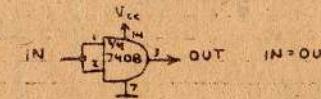


USE FOR INTERFACING WITHOUT CHANGING LOGIC STATES.

DIGITAL TRANSMISSION GATE

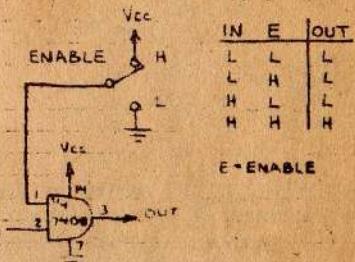


E = ENABLE

NAND GATE

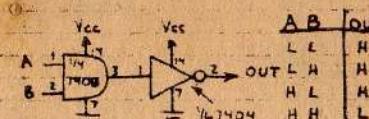


A	B	OUT
L	L	H
L	H	L
H	L	L
H	H	L

NOR GATE

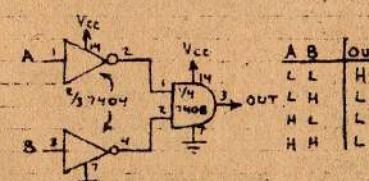


A	B	OUT
L	L	H
L	H	L
H	L	L
H	H	L

AND-OR-INVERT GATE

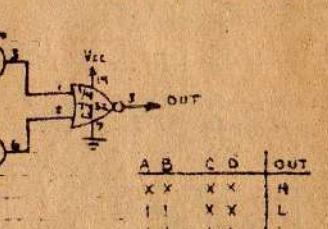


A	B	C	D	OUT
X	X	X	X	H
X	X	X	X	L
X	X	X	X	L

4-INPUT NAND GATE

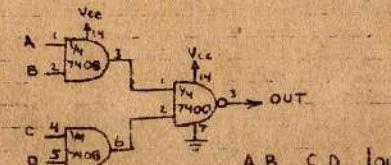

A	B	C	D	OUT
H	H	H	H	L
X	X	X	X	H

4-INPUT AND GATE

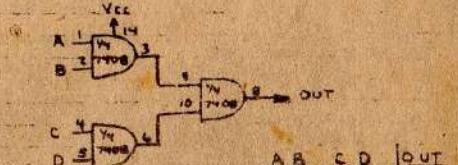


A	B	C	D	OUT
H	H	H	H	H
X	X	X	X	L

QUAD OR GATE

74LS32

FOUR 2-INPUT OR GATES.
NOT AS VERSATILE AS 7402/
74LS02 QUAD NOR GATE,
BUT VERY USEFUL IN SIMPLE
DATA SELECTORS.

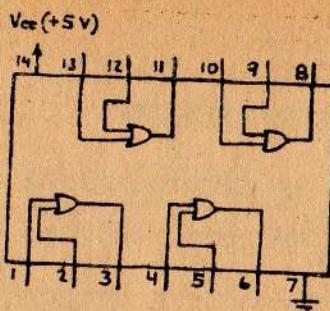
4 puertas OR de 2 entradas no es tan
versatil como el 7402 /74LS02 cuadru-
ples puerta NOR, pero muy útil en se-
lectores simples de datos.





QUAD NOR GATE

7402 /74LS02

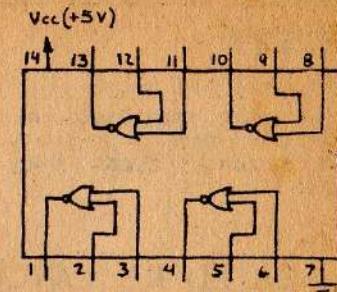
Ni mas, ni menos tan versatil,
como el 7400/74LS00 cuadruple
NAND de 3 entradas... Pero no
se usa tan a menudo. Accionan
do inversores (7404/74LS04), a
ambas entradas de una puerta
NOR se forma una puerta AND



AND-OR CIRCUIT

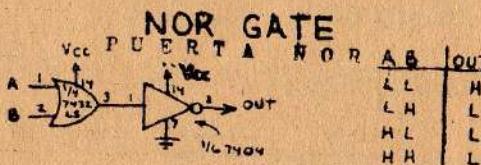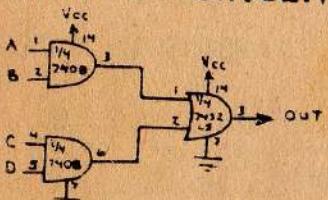


NAND GATE

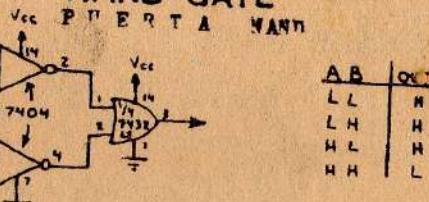

A	B	OUT
LL		H
LH		H
HL		H
HH		L

CIRCUITO AND-OR
La salida va alta cuando ambas entradas
A y B o ambas puertas AND estan altas
en otro modo la salida es bajo. Este ci-
rcuito basico es usado para hacer selectores
de datos... como se muestra abajo

2-INPUT DATA SELECTOR SELECCIONADOR DE DOS ENTRADAS

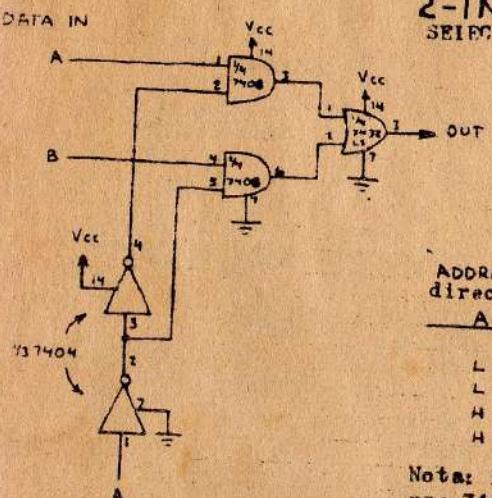

SELECTS 1-OF-2 INPUTS
AND TRANSMITS ITS
LOGIC STATE TO THE
OUTPUT

Selecciona 1 de 2 entradas
y transmite el estado lógico
a la salida


ADDRESS dirección	DATA IN		OUT salida
	dato	entrada	
L	X	L	L
L	X	H	H
H	L	X	L
H	H	X	H

Nota: Para selectores de 3 entradas
use 74187, puerta NOR seguido de inver-
sores y precedidos por 74LS10 puertas
AND de 3 entradas.

ADDRESS (DATA SELECT)
dirección (selector de datos)


EXCLUSIVE-OR GATE

PUERTA EXCLUSIVO

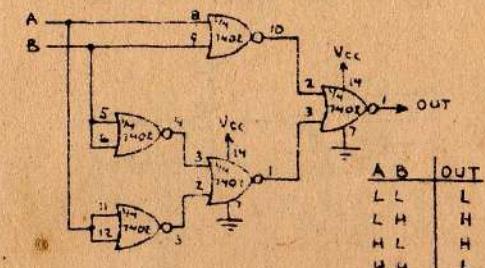

THIS CIRCUIT IS EQUIVALENT
TO A BINARY HALF-ADDER.
Este circuito es equivalente a
un medio sumador binario


RS LATCH

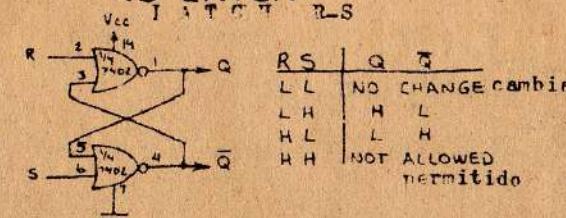

R	S	Q	Q̄
LL		NO CHANGE	cambie
LH		H	L
HL		L	H
HH		NOT ALLOWED	permitido


AND GATE

PUERTA AND

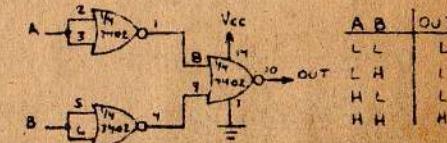

4-INPUT NOR GATE


PUERTA NOR DE 4 ENTRADAS

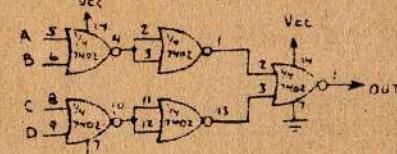

A	B	C	D	OUT
LL		LL		H
XX		XX		L


OR GATE

PUERTA OR

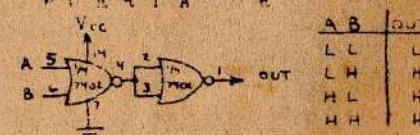


TRIPLE 3-INPUT NOR GATE 74LS27

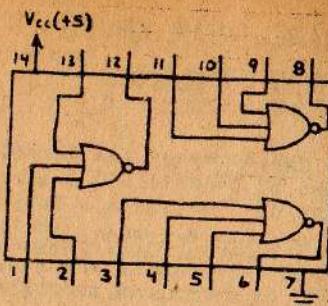USEFUL FOR DATA SELECTORS
AND NOR GATE FLIP-FLOPS
THAT REQUIRE CLEAR AND
PRESET INPUTS




GATED RS LATCH

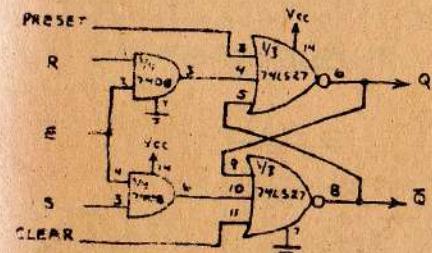


FUNCTIONS AS RS LATCH WHEN
E (ENABLE) INPUT IS HIGH. IGNORES
RS INPUTS WHEN E IS LOW.

3- INPUT OR GATE

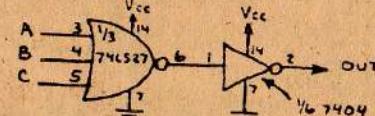

DATA IN

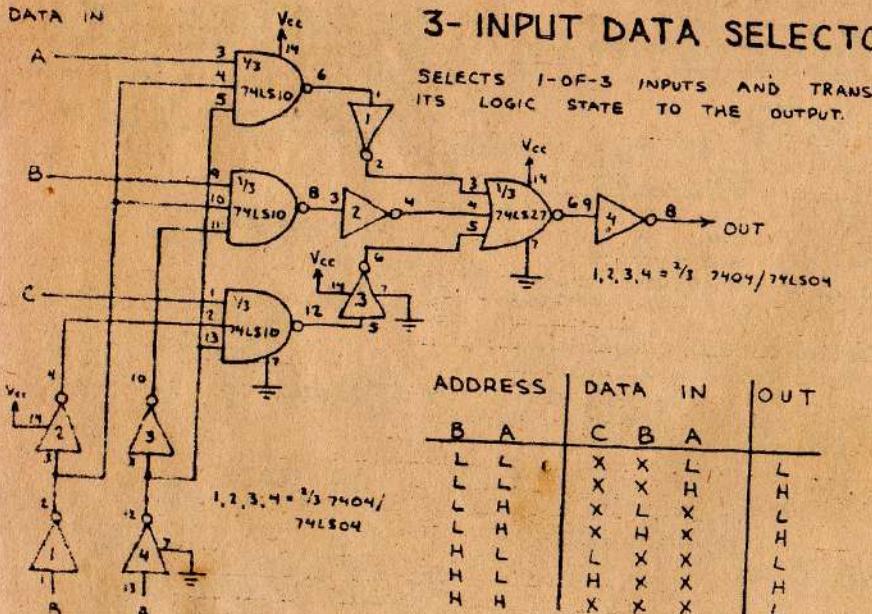

ADDRESS (DATA SELECT)

3- INPUT DATA SELECTOR


SELECTS 1-OF-3 INPUTS AND
ITS LOGIC STATE TO THE OUTPUT.

ADDRESS	DATA IN	OUT
B A	C B A	
L L	X X L	L
L L	X X H	H
L H	X L X	L
L L	X H X	H
H L	L X X	L
H H	X X X	H


1,2,3,4 = 7404/
74LS04

DUAL AND-OR- INVERT GATE 74LSS1

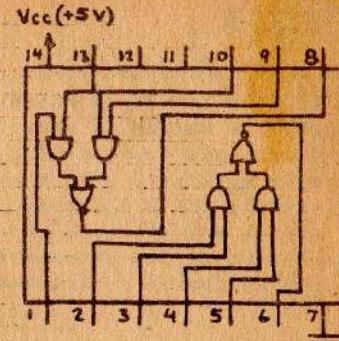VERY VERSATILE BUILDING BLOCK
CHIP. IDEAL FOR CUSTOMIZED
DATA SELECTORS, LATCHES
AND EXPANSION OF A SINGLE
INPUT TO AN AND-OR INPUT.




LATCH WITH ENABLE INPUT

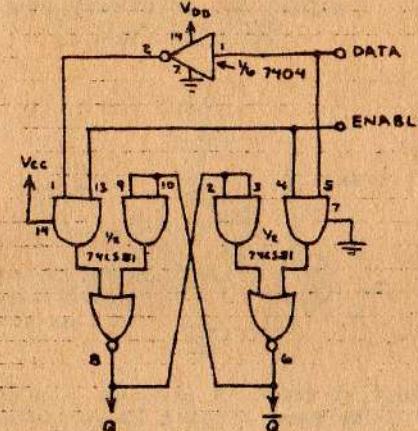


Q OUTPUT FOLLOWS DATA INPUT
WHEN ENABLE INPUT IS HIGH. NO
CHANGE WHEN ENABLE IS LOW.

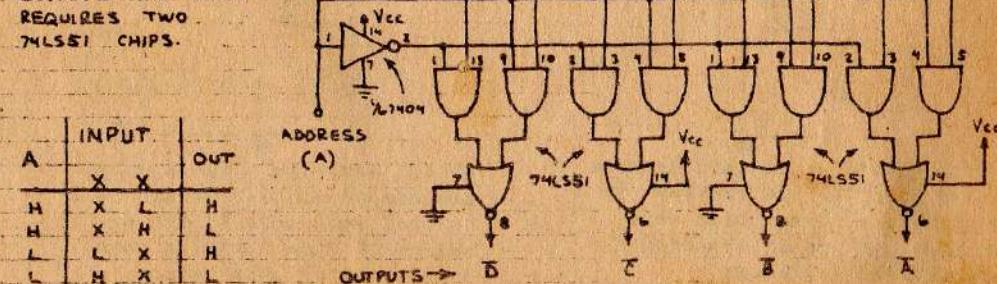THIS CIRCUIT SELLECTS
1-OF-2 4-BIT WORDS.
NOTE THAT THE
SELLECTED WORD IS
INVERTED AT THE
OUTPUTS. THE CIRCUIT
REQUIRES TWO
74LSS1 CHIPS.



TYPICAL AND-OR INPUT

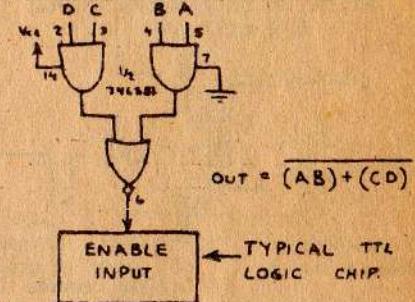


$$OUT = (AB) + (CD)$$

TYPICAL TTL
LOGIC CHIP

DUAL NAND SCHMITT TRIGGER 74LS13

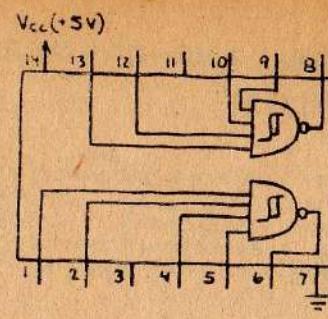
Dos NAND de 4 entradas con un switch por Threshold (tensión umbral). La salida va abajo cuando la entrada excede de 1.7 voltios. La salida va alto cuando la entrada cae a 0.9 voltios. Si alguna entrada está bajo la respectiva salida permanecerá alta y la fuerza no disparará.



GATED THRESHOLD


DETECTOR

DETECTOR DE TENSION UMBRAL CON DISPARO

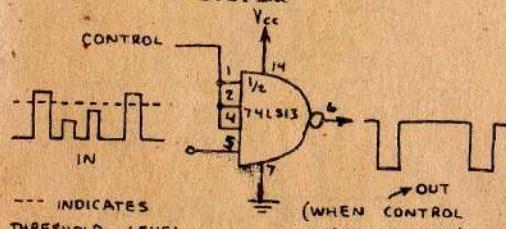


GATED OSCILLATOR

OSCILADOR CONTROLADO

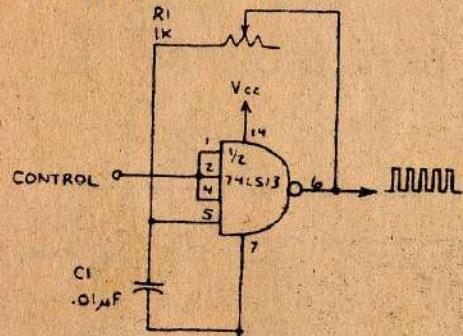


Oscila cuando el control es alto cambia R1 y C1 para cambiar la frecuencia, es bueno usar este circuito como reloj disparador para circuitos lógicos

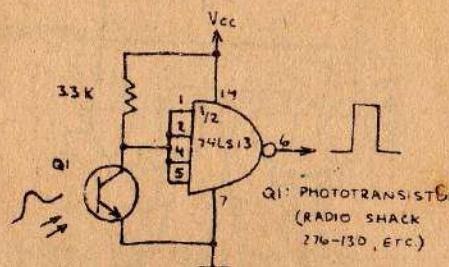PHOTOTRANSISTOR RECEPTOR A PHOTOTRANSISTOR RECEIVER



USE TO CLEAN UP INCOMING LIGHT PULSES.
Use para limpiar la entrada de arriba ruidos de luz.

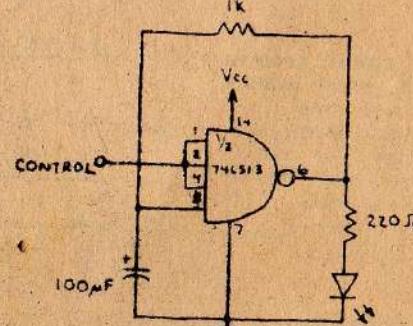
TWO-STATE LED FLASHER DESTELLADOR A IED DE 2 ESTADOS




El IED destella 2 veces cada segundo, cuando la entrada de control está alta. El IED permanece ON y no destella cuando el control está bajo.

QUAD NAND SCHMITT TRIGGER 74LS132

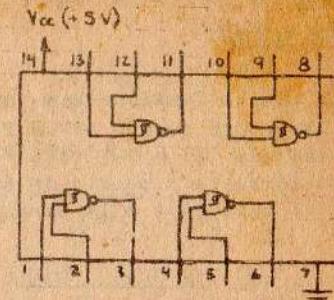
Porta NAND con switch o por THRE. STOVID, la salida va abajo cuando la entrada excede de 1.7 voltios. La salida va abajo cuando la entrada va a 0 voltios. Muy útil para limpiar la parte superior de señales digitales. Antes que ellos estén permitidos entrar a un circuito lógico.




WAVE SHAPER FORMADOR DE Onda

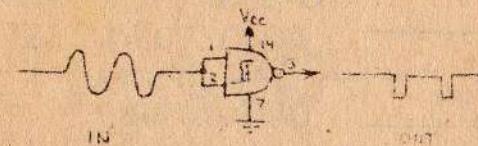

PULSE RESTORER RESTAURADOR DE TUZA

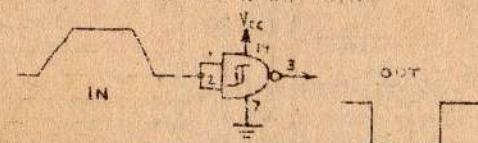


LED FLASHER IED DESTELLADOR

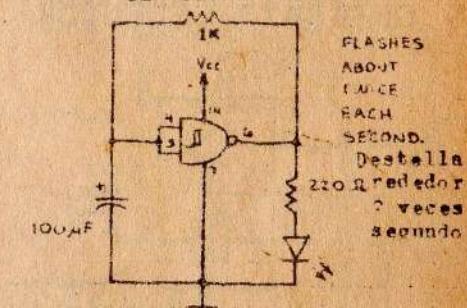


ADDING ENABLE INPUT ENTRADA CON HABILITADOR ADICIONAL

Dispara cuando la entrada de habilit. es alta. La salida es alta cuando el habilitador es bajo.


NOISE ELIMINATOR ELIMINADOR DE RUIDO

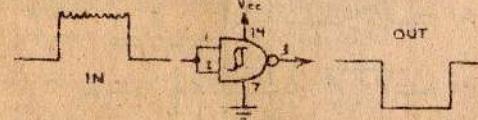

BOUNCELESS PUSHBUTTON

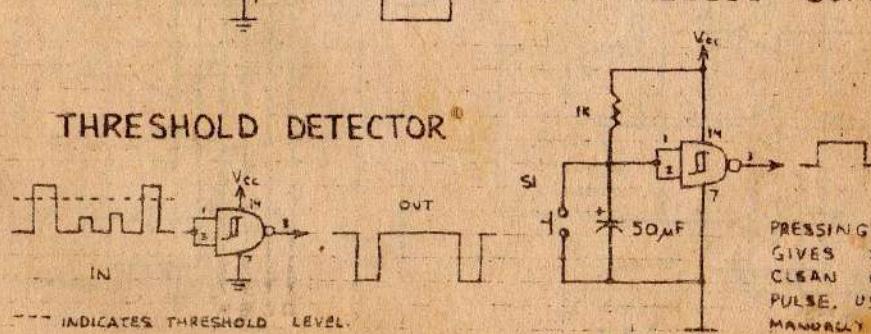

THRESHOLD DETECTOR

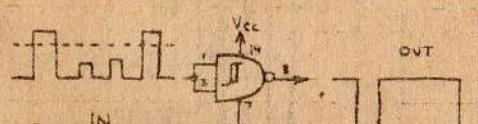


---- INDICATES THRESHOLD LEVEL.

PRESSING SI GIVES SINGLE, CLEAN OUTPUT PULSE. USE FOR MANUALLY INJECTING LOGIC SIGNALS ETC.

HEX 3-STATE BUS DRIVER

74LS367

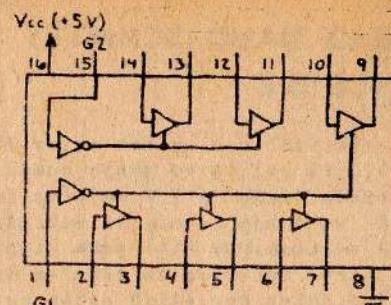
Cada puerta funciona como un BUFFER no inversora cuando el habilitador de entrada (G1 o G2) esta bajo. De otra forma cada puerta de salida entra al estado de alta impedancia (H_I - Z).




HERE'S THE TRUTH TABLE:

G	IN	OUT
H	X	HI-Z
L	L	L
L	H	H


1-OF-2 DATA SELECTOR

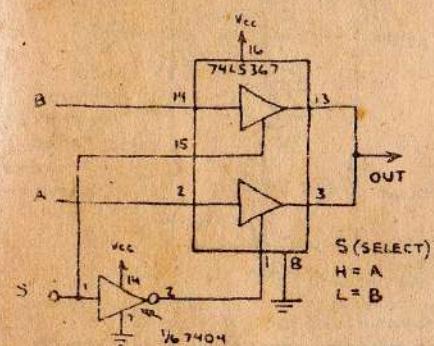


1-OF-2 DATA SELECTOR

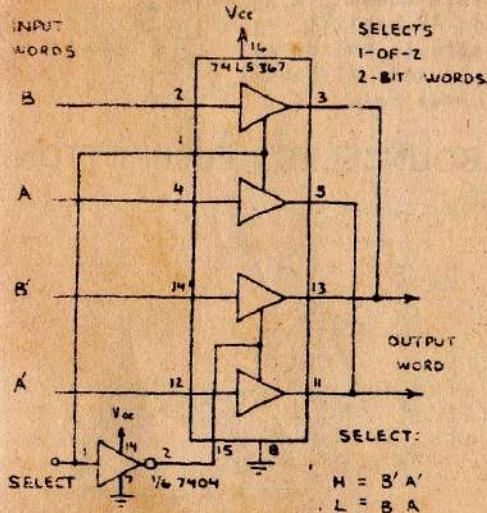

ADDING 3-STATE OUTPUT TO TTL

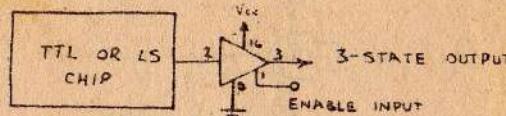

BIDIRECTIONAL DATA BUS

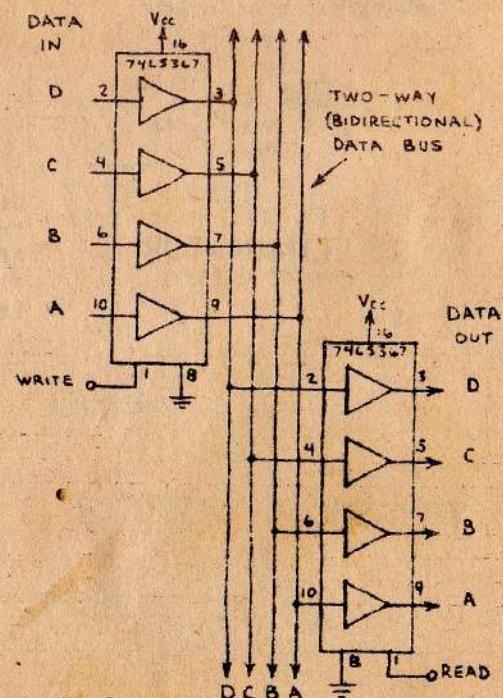

HEX 3-STATE BUS DRIVER

74LS368


Cada puerta funciona como un inversor cuando es habilitada la entrada (G1 OR G2) esta bajo. De otra manera cada puerta de salida entra al estado de alta impedancia (H_I-Z).

HERE'S THE TRUTH TABLE:

G	IN	OUT
H	X	HI-Z
L	L	H
L	H	L

BIDIRECTIONAL DATA BUS



BUS DE DATOS BIDIRECCIONAL

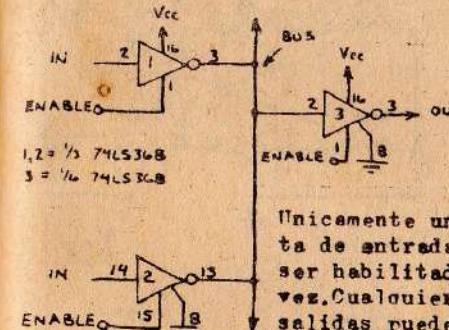

Unicamente una puerta de entrada puede ser habilitada por vez. Cualquier N° de salidas pueden habilitarse.


GATED TONE SOURCE

GENERADOR DE TONO CON CONTROL

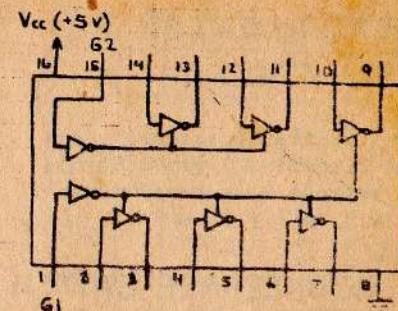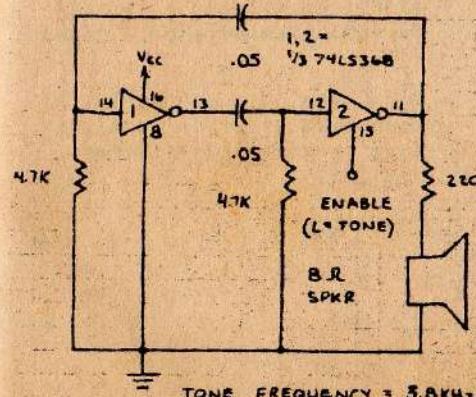


GATED LED FLASHER

DESTELLADOR A LED CON DISPARADOR

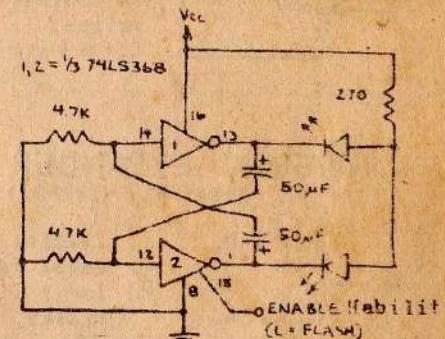


BOUNCELESS SWITCH (WITH ENABLE)

SWITCH DE "ROOTE"

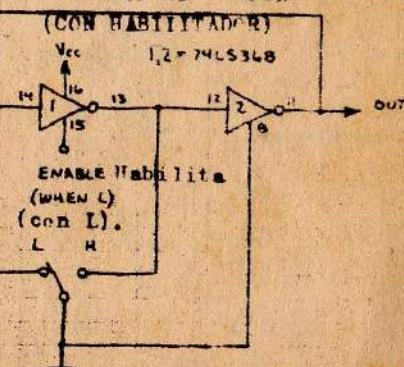


HEX INVERTER 7404/74LS04

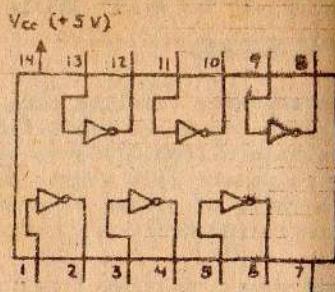
Es importante en casi todos los circuitos lógicos. Cambia la entrada a su complemento. (e.g. H → L y L → H).




BOUNCEFREE SWITCH SWITCH DE REBOTE LIBRE

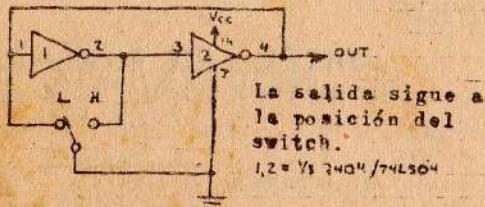

UNIVERSAL EXPANDER EXPANSOR UNIVERSAL

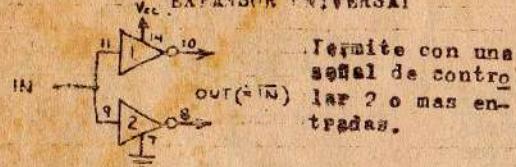


AUDIO OSCILLATOR OSCILADOR DE AUDIO

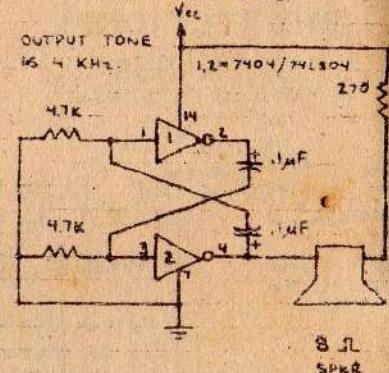

1-OF-2 DEMULTIPLEXER

Vcc MULTIPLEXOR 1 DE 2

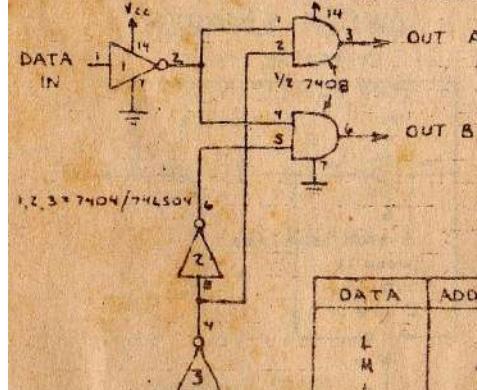

Este circuito permite unir el bit de entrada a la salida seleccionada por la dirección.

Esta técnica puede ser utilizada para hacer de multiplexores de múltiples salidas.


DATA	ADDRESS	OUT A	OUT B
L	L	L	H
M	L	H	H
L	H	H	L
H	H	H	H

(ADDRESS)
Data direcc.

4-BIT MAGNITUDE COMPARATOR


74LS85 Compara 2 palabras de 4-bits. indica cual es la mayor o si son iguales.

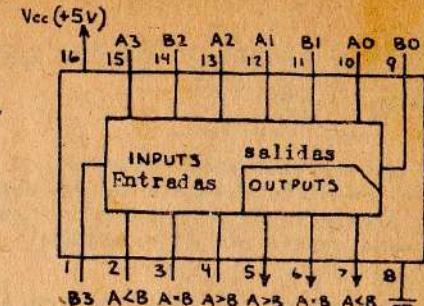COMPARES TWO 4-BIT WORDS. INDICATES WHICH IS LARGER OR IF THEY ARE EQUAL.




8-BIT COMPARATOR COMPARADOR DE 8 BIT

HIGH EQUAL LOW

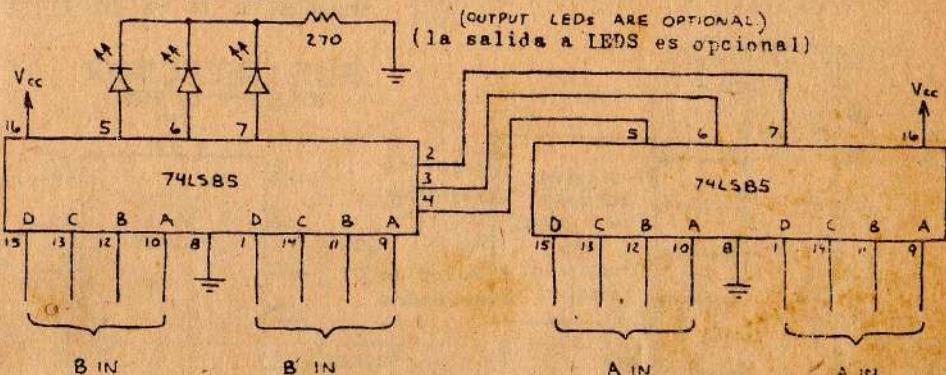

BINARY HI-LO GAME JUEGO BINARIO MAYOR - MENOR

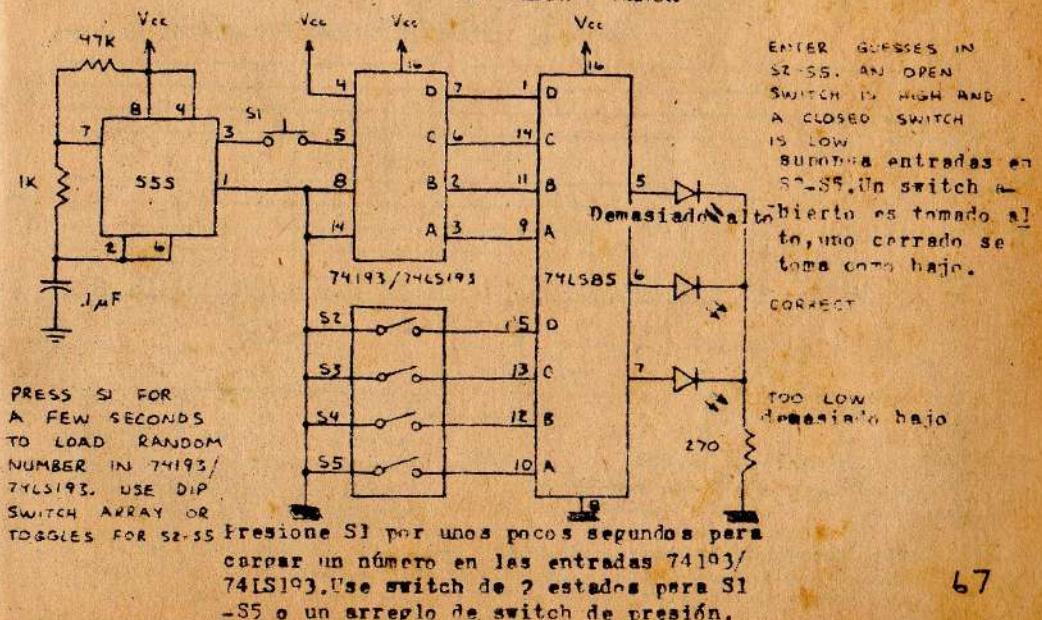


QUAD 1-OF-2 DATA SELECTOR


74LS157

4 multiplexores de 2 líneas a 1 línea.
Se usa mucho para vía de datos. Todos los selectores de 4 datos son habilitados cuando pin 15 está bajo.

DOUBLE DUTY DISPLAY

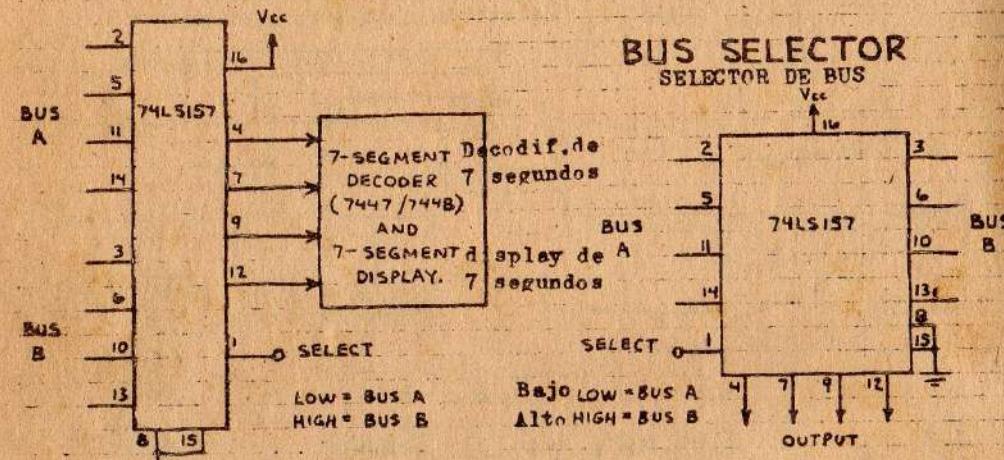

WORD SORTER CLASIFICADOR DE PALABRA

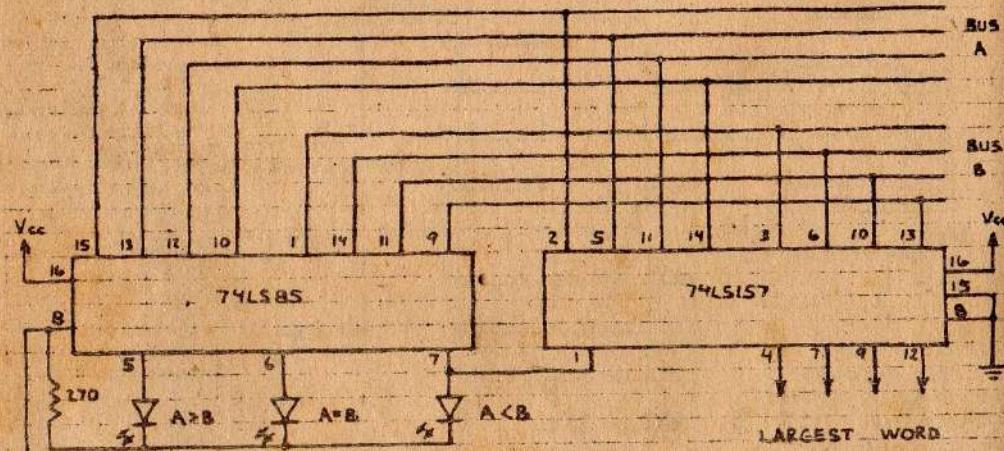

THIS CIRCUIT CONTINUALLY MONITOR TWO DATA BUSSES. BUS WITH HIGHEST MAGNITUDE WORD IS ROUTED AUTOMATICALLY TO OUTPUT.

Este circuito continuamente controla los datos de 2 buses con palabra de mayor magnitud. Es automaticamente dirigida a las salidas.


I-OF-8 DATA SELECTOR

74LS151


EQUIVALENT TO 8-LINE TO 1-LINE MULTIPLEXER.
EQUIVALENTE AL MULTIPLEXOR DE 8 LINEAS A 1 LINEA

PROGRAMMABLE GATE PUERTA PROGRAMABLE

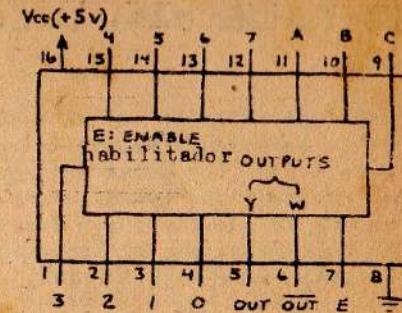3 RIT seleccionan una dirección de switch y aplican su estado a la salida (abierto=alto, cerrado=bajo). cualesquiera de las 3 entradas pueden ser programadas en segundos.




PATTERN GENERATOR

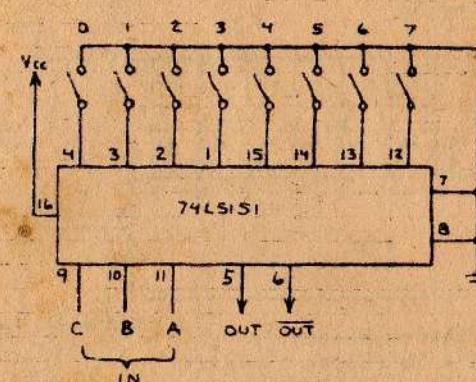

PROGRAM ANY DESIRED LOW-HIGH BIT PATTERN. THEN PLAY IT BACK. Programa cualquier bit de patrón a deseado alto-bajo, posteriormente juegue.

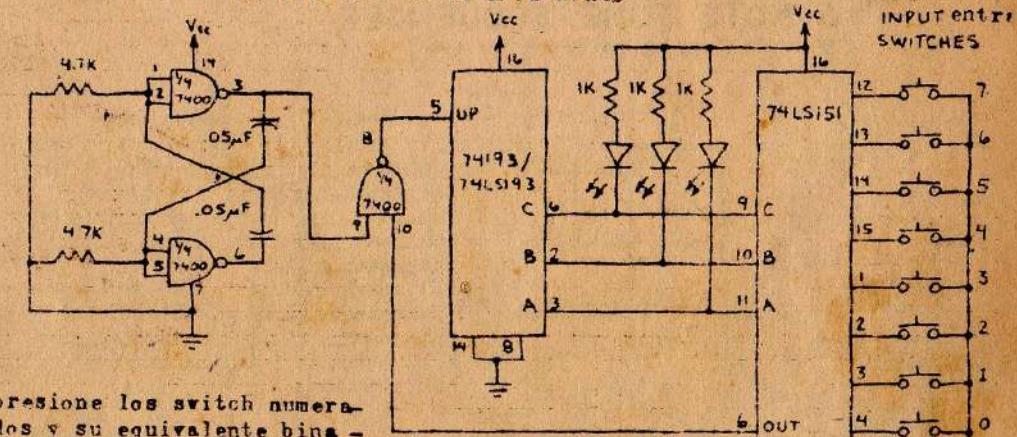OCTAL KEYBOARD ENCODER CODIFICADOR OCTAL A KEYBOARD




presione los switch numerales y su equivalente binario aparecerá en los LEDs indicadores de salidas. Los LEDs son opcionales.

LEDs indicadores
READOUT LEDs: 7 8
ON = LOW (0)abajo(0)
OFF = HIGH (1)alto(1)

BCD-TO-DECIMAL DECODER


7441

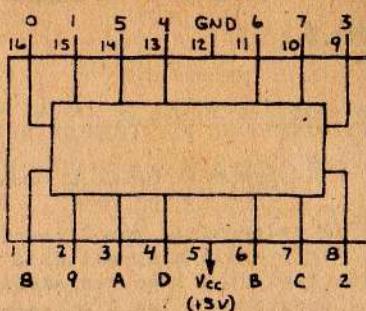Decodifica entradas BCD de 4 BIT en 1 de 10 salidas. La salida seleccionada va a bajo, las otras permanecen alto. Originalmente fué diseñado para tubos que se encienden por descarga. Todas las salidas van a alto cuando la entrada excede de HHLH(1001).



1-OF-10 DECODED COUNTER


CONTADOR DECODIFICADO 1 DE 10

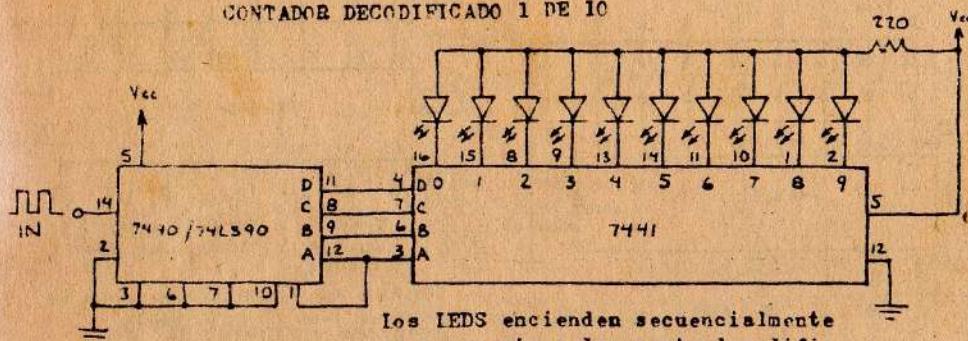

Los LEDS encienden secuencialmente en respuesta a la cuenta decodificada, solamente se requiere una resistencia.

10-NOTE TONE SEQUENCER

SECUENCIADOR DE 10 TONOS DE NOTA

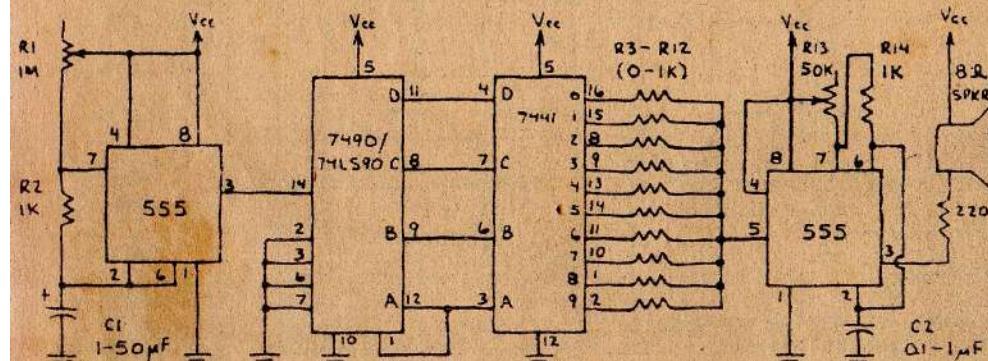


INCREASE C1 TO DECREASE TEMPO. INCREASE C2 TO INCREASE TONE FREQUENCIES. TONES ARE DETERMINED BY R3-R12.

70 Incrementa C1 para disminuir el tiempo. Incrementar C2 para incrementar la frecuencia de la nota. Los tonos son determinados por R3 y R12.

4-LINE TO 16-LINE DECODER

74154

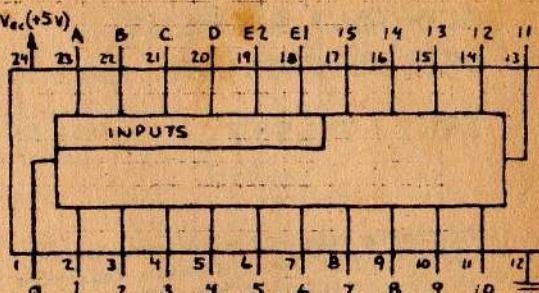
Cada dirección de 4 BIT activa una salida a bajo. Todas las otras permanecen alto. El habilitador de entrada debe estar bajo. Si 1 & 6 ambos son altos, todas las salidas van a bajo.



BACK AND FORTH FLASHER


1-TO-16 DEMULTIPLEXER

DEMUTIPLIXER 1 A 16

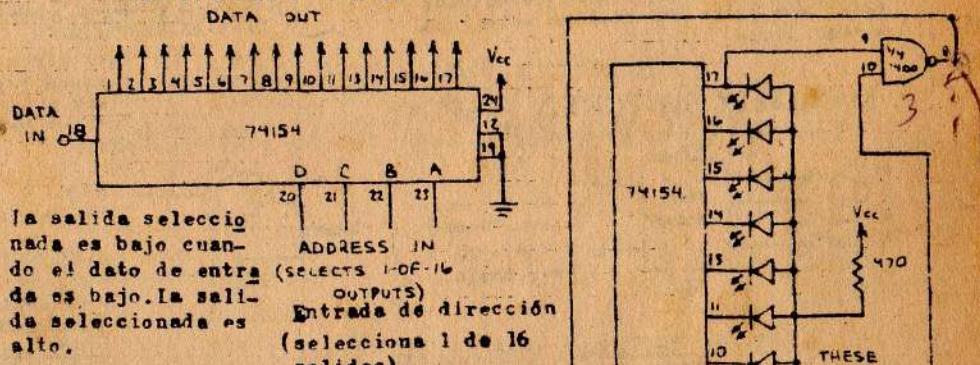

La salida seleccionada es bajo cuando el dato de entrada es bajo. La salida seleccionada es alto.

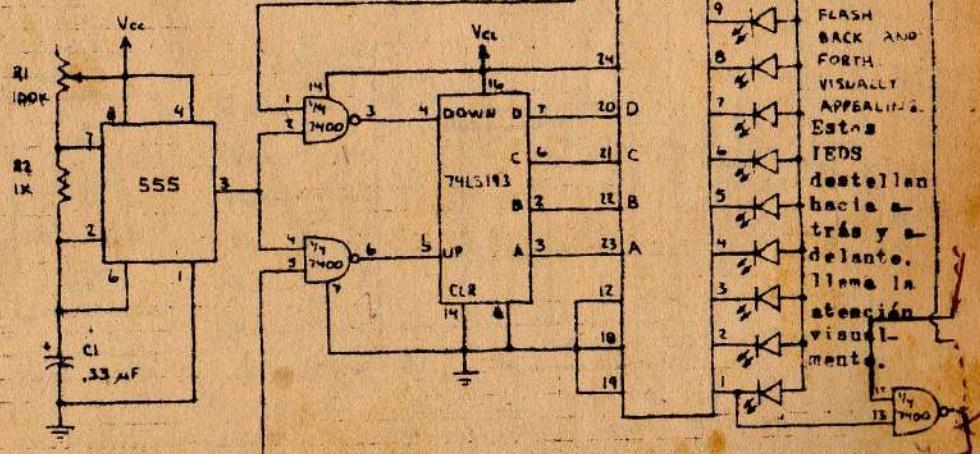ADDRESS IN
(SELECTS 1-OF-16
OUTPUTS)
Entrada de dirección
(selecciona 1 de 16
salidas).




INCREASE RI TO SLOW FLASH RATE.
Incremente R1 para bajar la tasa de destello.


BCD-TO-7 SEGMENT DECODER/DRIVER

7447 / 74LS47

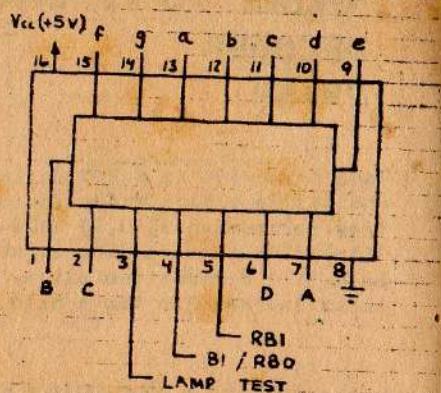
Convierte dato BCD en formato adaptable. Para producir dígitos decimales en display LED de 7 segmentos. (ánodo común) cuando LAMP TEST de entrada es bajo (encendidos). Cuando B1/RBO (blanqueador de entrada), esta bajo; todas las salidas están alto (apagado). Cuando la entrada DCBA esta 1111 (decimal 0) y RBI (blanqueador de risado de entrada) esta bajo, todas las salidas están (apagadas).




DISPLAY FLASHER DISPLAY DESTELLADOR

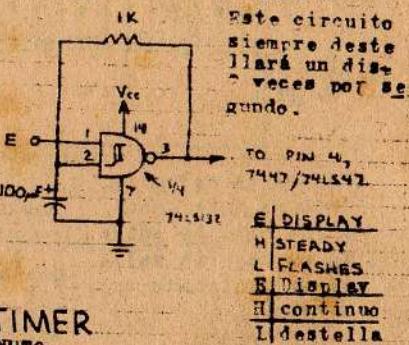

MANUALLY SWITCHED DISPLAY

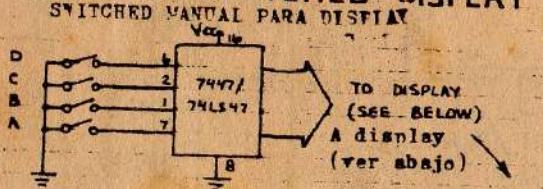

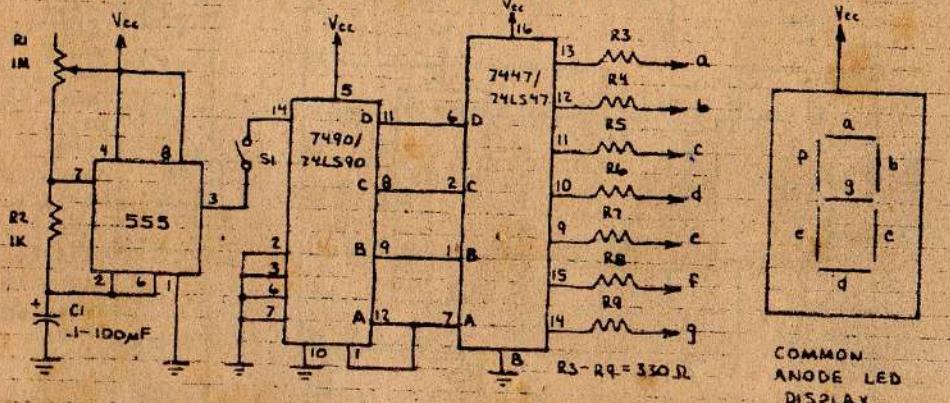
0-9 SECOND / MINUTE TIMER TEMPORIZADOR DE 0 - 9 SEGUNDOS/MINUTO



CLOSE SI TO START TIMING CYCLE. CALIBRATE 555 FOR 1 PULSE (COUNT) PER SECOND OR 1 COUNT PER MINUTE BY ADJUSTING R1.
72 Cierre SI para encender ciclo de tiempo, calibrar el 555 para un pulso (cuenta) por segundo o 1 cuenta por minuto por ajuste de R1.


BCD-TO-7 SEGMENT DECODER/DRIVER

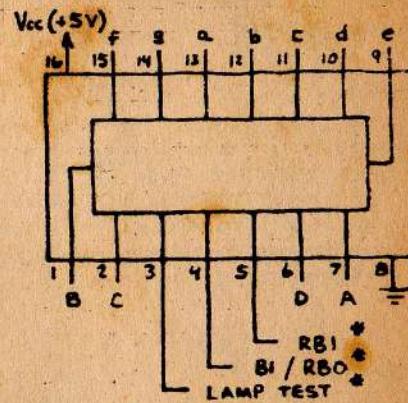Convierte datos BCD en formato adaptable para producir dígitos decimales. En display LED de 7 segmentos. (ánodo común).
CONVERTS BCD DATA INTO
FORMAT SUITABLE FOR PRODUCING
DECIMAL DIGITS ON COMMON
CATHODE LED 7-SEGMENT DISPLAY.




* SEE 7447 FOR EXPLANATIONS.
Ver 7447 para explicaciones

DISPLAY DIMMER

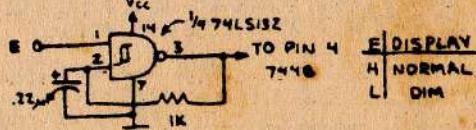

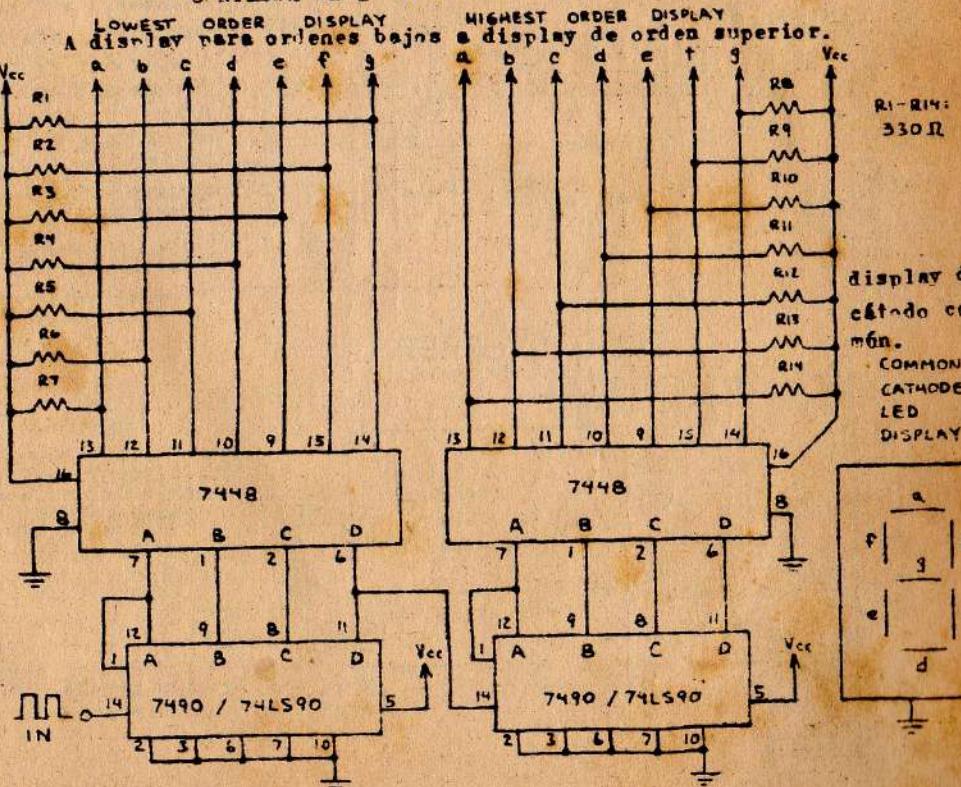0-99 TWO DIGIT COUNTER CONTADOR DE 2 DIGITOS 0 - 99




DUAL ONE-SHOT

74LS123


Dos

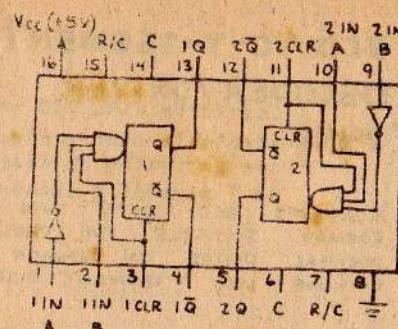completamente independientes, ambos son redimensionables. Los pins designados por R y R/C están para temporización externa resistor y capacitor. Ver manuales de radio shack para mayor informe mas cerca de R y C.




BASIC ONE-SHOT

BASICO ONE-SHOT

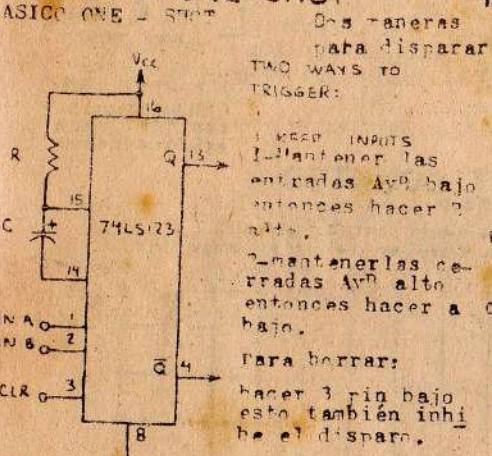


MISSING PULSE DETECTOR

DETECTOR DE FALTA DE PULSO

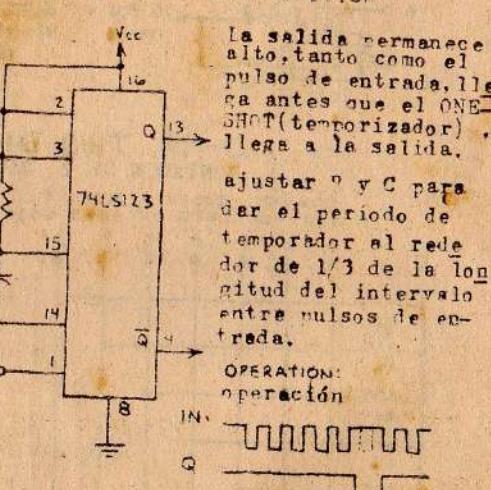

TONE STEPPER

ESCATADOR DE TONOS

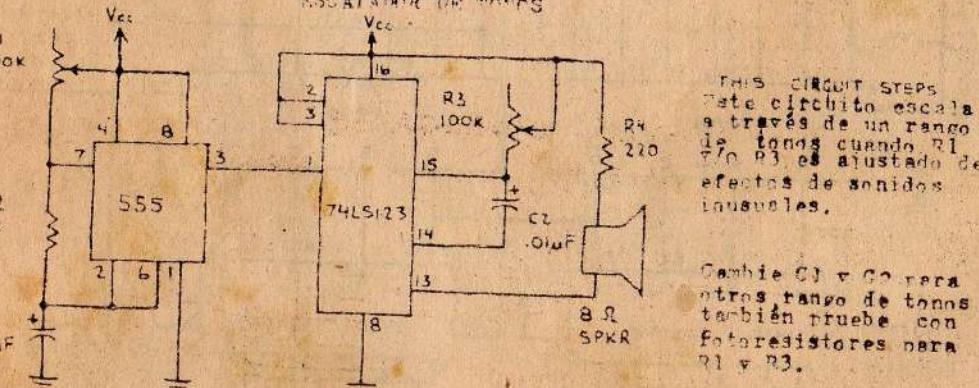


DUAL D FLIP-FLOP

7474 / 74LS74

Trae 2 FLIP - FLAP D(datos), en un simple paquete. Dato de entrada D es almacenado y hecho disponible en la salida Q, cuando el pulso de reloj (ϕ) sube a alto; de aquí la tabla de verdad.

PRESET		CLEAR		CLOCK	D	Q	Q-bar
L	H	X	X	X	H	L	
H	L	X	X	L	H		
H	H	↑		H	H	L	
H	H	↑		L	L	H	

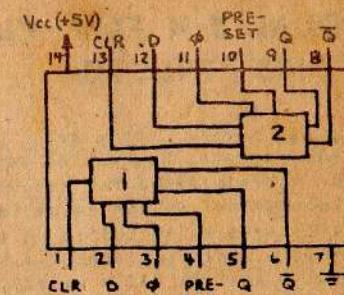


ϕ IS CLOCK INPUT

(A) IS el reloj de entrada
 ↑ IS RISING EDGE OF CLOCK
 PULSE TRA A Q9 CON EL FRECUENCIA de salida del reloj.


2-BIT STORAGE REGISTER

REGISTRO ALMACENADOR DE 2 BITS

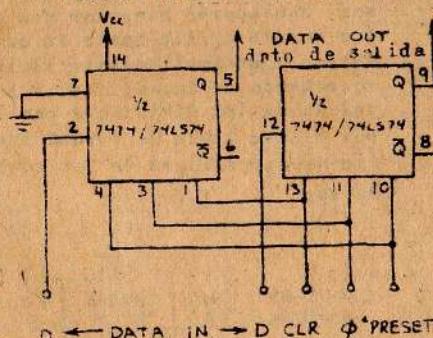

PHASE DETECTOR


DETECTOR DE FASE

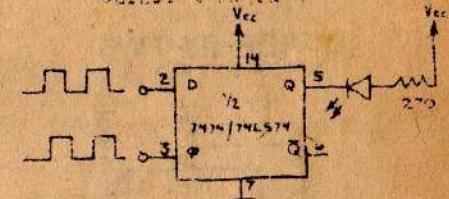

los LEDS enciende cuando la freq. de entradas son distintas o las salidas están desfasadas. P1 y P2 deben ser ondas cuadradas.


WAVE SHAPER

FORMADOR DE ONDA

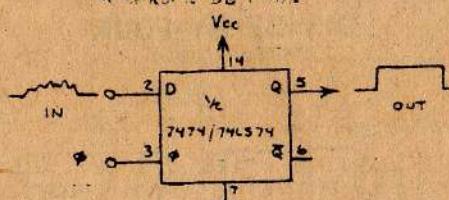

DIVIDE-BY-TWO COUNTER


CONTADOR DIVISOR POR DOS

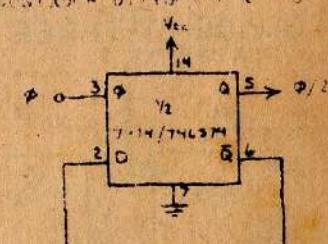

DUAL J-K FLIP-FLOP

7473 / 74LS73

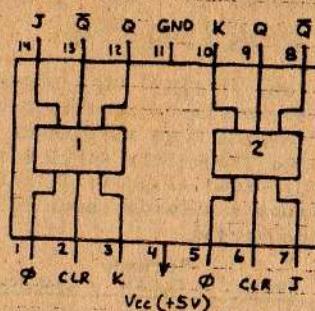Posee 2 FLIP - FLOP JK en un simple paquete. Observe las entradas de borrado. Estos F-F oscilarán los estados del switch de salida), en respuesta a los pulsos de entrada cuando ambas entradas J - K están altas. Aquí la tabla de verdad.



CLEAR	CLOCK	J	K	Q	Q̄
L	X	X	X	L	H
H	Λ	H	L	H	L
H	Λ	L	H	L	H
H	Λ	H	H	TOGGLE	Oscila


φ IS CLOCK INPUT.

BINARY COUNTERS


Los tres circuitos de esta página son contadores binarios que cuentan hacia arriba, hasta la cuenta máxima y automáticamente recicla, conectando un decodificador a la salida de las divisiones por 3 y por 4. Esta tabla de verdad sumaria de operaciones de los contadores:

DIVIDE-BY: TWO OUTPUTS:	TWO		THREE		FOUR	
	A	B	A	B	A	B
L	L	L	L	L	L	L
H	L	H	L	H	H	L


DIVIDE-BY-TWO DIVISOR POR 2

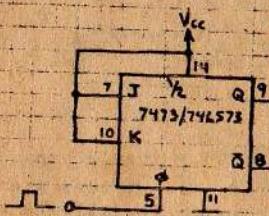

DIVIDE-BY-THREE DIVISOR POR 3

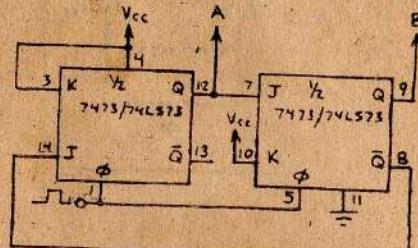


DIVIDE-BY-FOUR DIVISOR POR 4

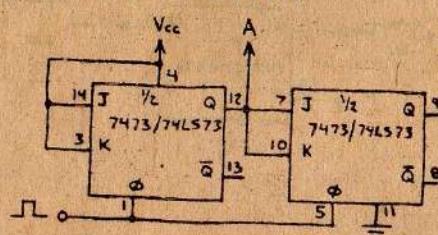

DUAL J-K FLIP-FLOP

7476 / 74LS76

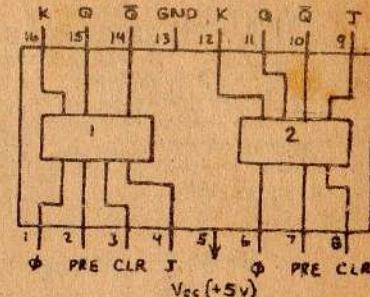Posee 2 FLIP - FLOP en un simple chip similar al 7473/74LS73 pero posee ambas entradas, presentar y clear. Los F-F oscilarán (cambiando los estados de salida), en respuesta a los pulsos de entrada, cuando ambas J y K son altas. Aquí mostramos la tabla de verdad.




PRE = PRESET puerta a alto
CLR = CLEAR borrado
φ = CLOCK (OR CLK) reloj

TOGGLE • El flip flop cambia su estado de salida en respuesta a los pulsos del reloj.

4-BIT SERIAL SHIFT REGISTER


REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO EN SERIE

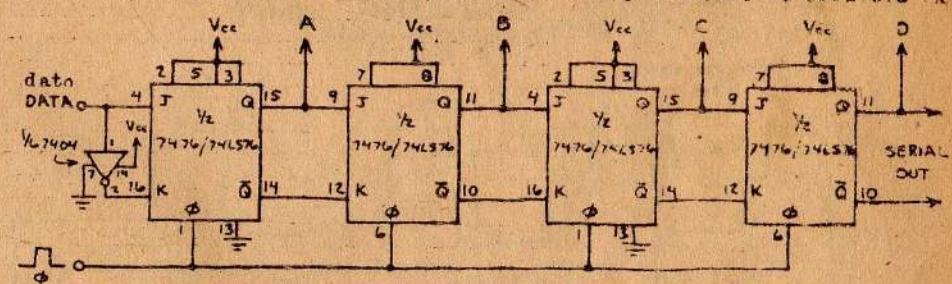PARALLEL OUT (ABCD) salida paralela (ABCD)




4-BIT BINARY UP COUNTER

Vcc CONTADOR HACIA ARRIBA DE 4 BIT

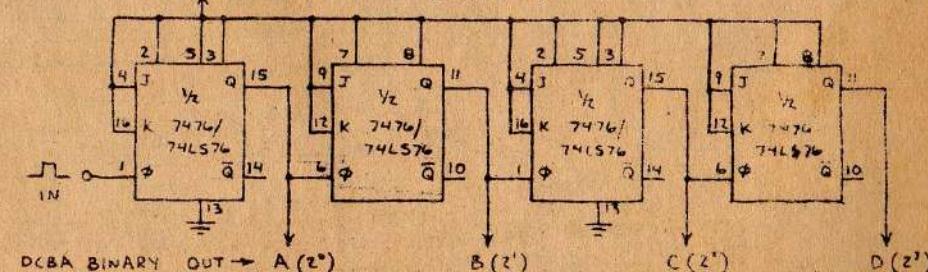


QUAD LATCH 7475/74LS75

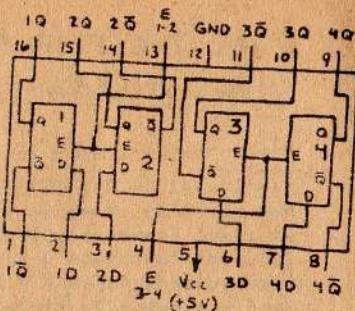Posee un latch bistable de 4 bit, primariamente usado para almacenar la cuenta. Cuando se está contando unidades decimales, note que se proveen ambas salidas QvQ posee habilitador de entrada E (habilitador), cuando E está alto 0 sigue a D.




4-BIT DATA LATCH LATCH DE DATOS DE 4 BIT

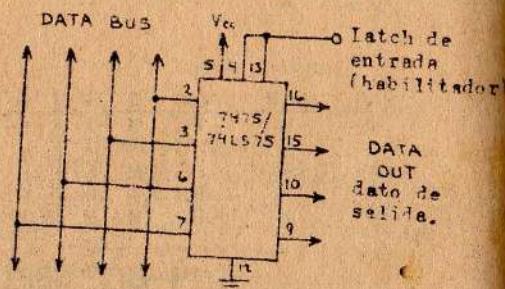Los datos del bus aparecen en la salida cuando la entrada del latch es alta. Los datos en el bus, cuando el latch va a bajo, es almacenado hasta que el latch de entrada sube a alto. (el latch de entrada controla ambas entradas habilitadoras). Los 2 de los 4 latch pueden ser usados como latch de datos para 8 bit.



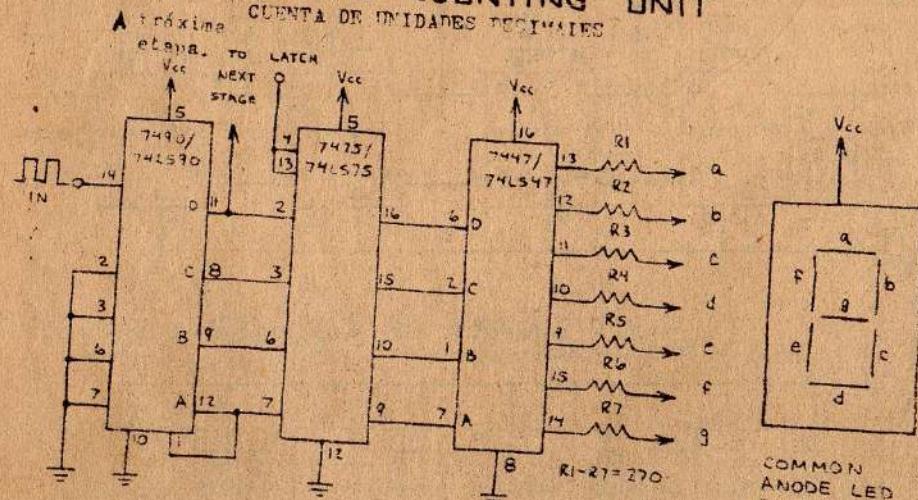
DECIMAL COUNTING UNIT CUENTA DE UNIDADES DECIMALES



EXPANDABLE DECADE COUNTER. FOR TWO DIGIT COUNT, CONNECT PIN 11 AT THE LATCH INPUT FREEZES THE DATA BEING DISPLAYED. A low level at pin 11 of the first unit will freeze the second unit. Contador década expansible, para cuenta de 2 dígitos, conectar el pin 11 de 7490/74LS90 de la 1^a unidad para la entrada de la 2^a unidad. Un valor bajo en el latch retiene el dato de entrada cuando dispara.


QUAD D FLIP-FLOP 74LS175

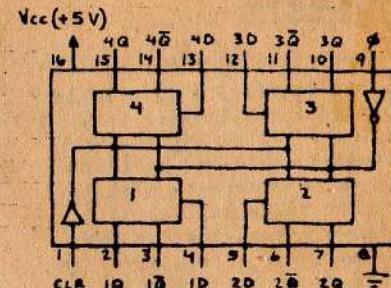Chip manuable de 4 F-F tipo D. El dato de entrada es cargado cuando el reloj va a alto. Haciendo el clear (borrado) de entrada bajo, se pone todas las salidas bajo y Q está en alto.




4-BIT DATA REGISTER REGISTRO DE DATOS DE 4 BIT

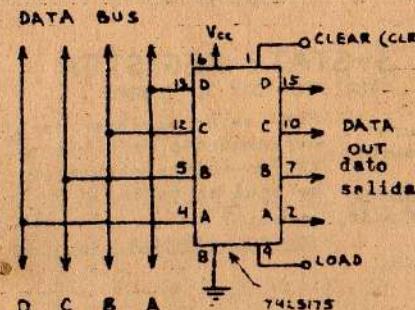
El dato del bus es cargado hacia 74LS175 cuando el cargador de entrada va a alto. El dato es entonces almacenado y está disponible en la salida, hasta que el nuevo pulso de carga llega.



MODULO-8 COUNTER CONTADOR MÓDULO 8

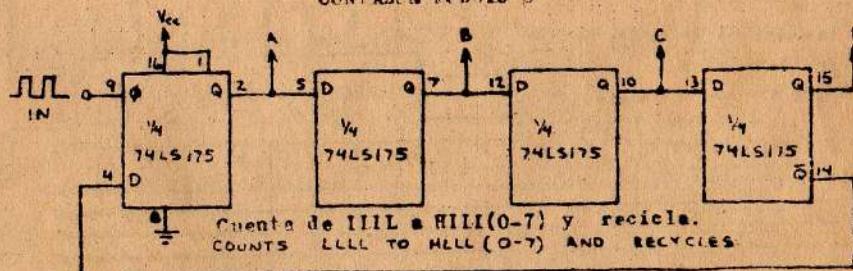

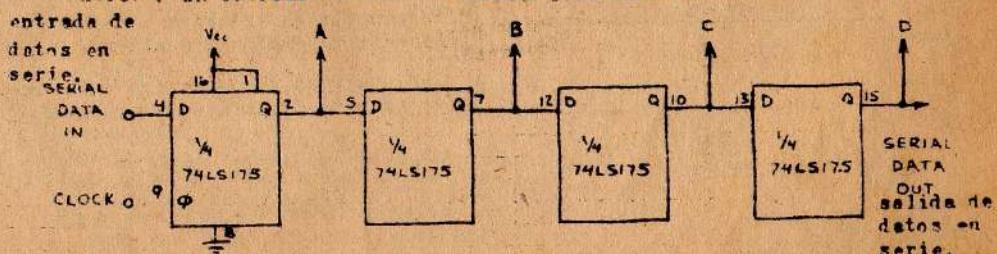
SERIAL IN/OUT. PARALLEL OUT SHIFT REGISTER REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO CON SALIDA PARALELO Y SERIE



OCTAL D-TYPE LATCH

74LS373

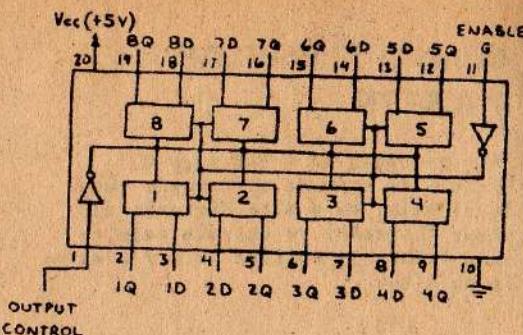8 latch tipo D "transparentes", la salida sigue a la entrada cuando el habilitador esta alto. Los datos de entrada son cargados cuando el habilitador de entrada esta alto. Este chip tiene salidas de 3 estados los cuales son controlados por el pin 1. Ver la tabla de verdad abajo.



3-STATE REGISTER

REGISTRO CON 3 ESTADOS

Este es un registro de almacenamiento de 8 bit para propósitos generales he aquí su tabla de verdad.


OUTPUT CONTROL	ENABLE	D	Q
L	H	H	H
L	H	L	L
L	L	X	Q
H	X	X	HI-Z

DATA BUS REGISTERS

DATOS DE BUS A REGISTROS

H: coloca las salidas en modo de HI-Z
L: transfiere los datos.

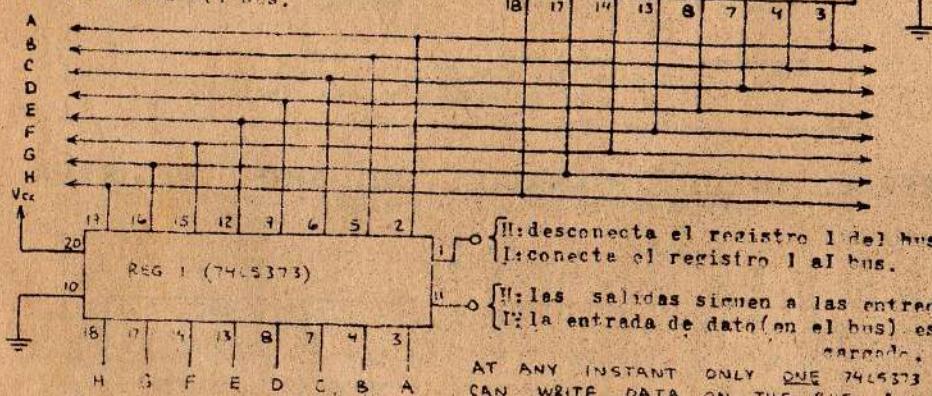H: las salidas siguen los datos en el bus
L: cierra los datos del bus.




AT ANY INSTANT ONLY ONE 74LS373 CAN WRITE DATA ON THE BUS. ANY NUMBER CAN READ DATA FROM BUS. En cualquier instante únicamente un 74LS373 escribe datos al bus, cualquier número de datos pueden ser leídos desde el bus.

OCTAL D FLIP-FLOP

74LS374

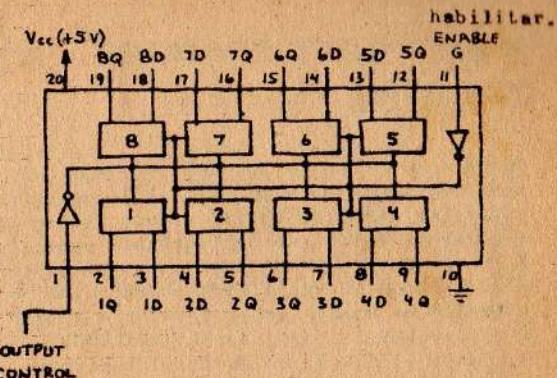
contiene 8 F-F disparable por flancos. No es como el 74LS373 la salida no sigue a la entrada. En lugar de ello la subida del pulso del reloj en el pin 11 carga los datos que aparecen en la entrada. Este chip pone salida de 3 estados los cuales son controlados por el pin 1.



CLOCKED

3-STATE REGISTER

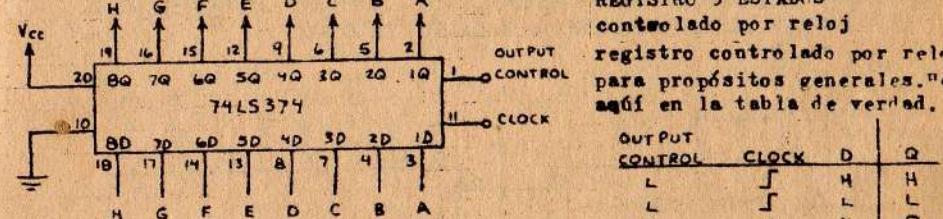
REGISTRO 3 ESTADOS controlado por reloj registro controlado por reloj para propósitos generales. He aquí en la tabla de verdad.



COMMON INPUT/OUTPUT BUS REGISTER

ENTRADA/SALIDA COMÚN DEL BUS REGISTRO

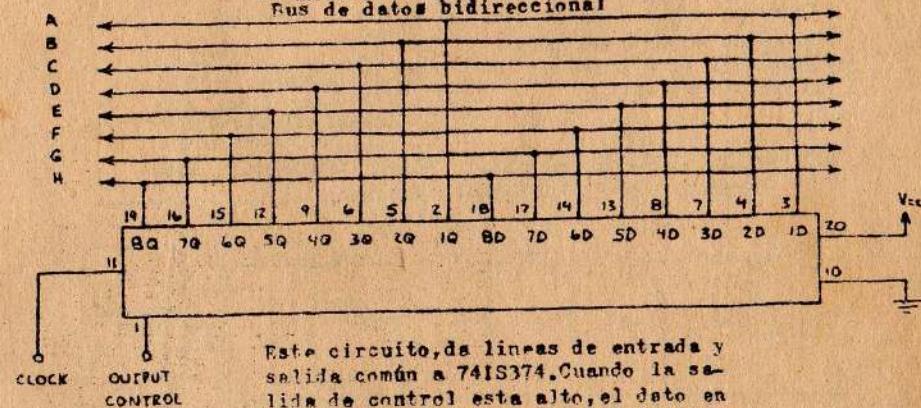BIDIRECCIONAL DATA BUS
Bus de datos bidireccional




Este circuito da líneas de entrada y salida común a 74LS374. Cuando la salida de control esta alta, el dato en el bus es cargado hacia el 74LS374 en el flanco de subida (f) del pulso de reloj. Cuando el control de salida esta baja, el dato de entrada en el 74LS374 es escrito sobre el bus.

8-BIT SHIFT REGISTER

74LS164

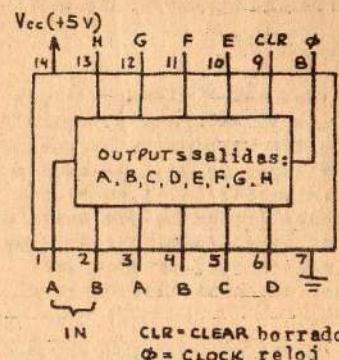
Los datos en uno de las dos entradas en serie es avanzado a un bit por pulso de reloj. Los datos de salida pueden ser extraídos de las 8 salidas paralelo o en forma de serie, en una salida simple. Ingresan datos en una u otra entrada. Las entradas no usadas deben tenerse a alto o los pulsos de reloj serán inhibidos. haciendo el pin 9= se borra el registro a ILLI.



4-BIT SHIFT REGISTER

74LS194

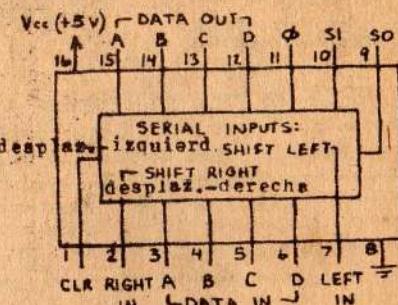Registro de desplazamiento universal, bidireccional. Se desplaza hacia la derecha cuando S0 es alto y S1 está bajo. Se desplaza a la izquierda cuando S0 está bajo y S1 está alto. Se desplaza a una posición por pulso de reloj. Carga los datos en la entrada cuando S0 y S1 están altos. Importante: poner un bypass para la fuente de C. 1 u F.




SEQUENCE GENERATOR

GENERADOR DE SECUENCIA


FULLY

PROGRAMMABLE
completamente
programmable

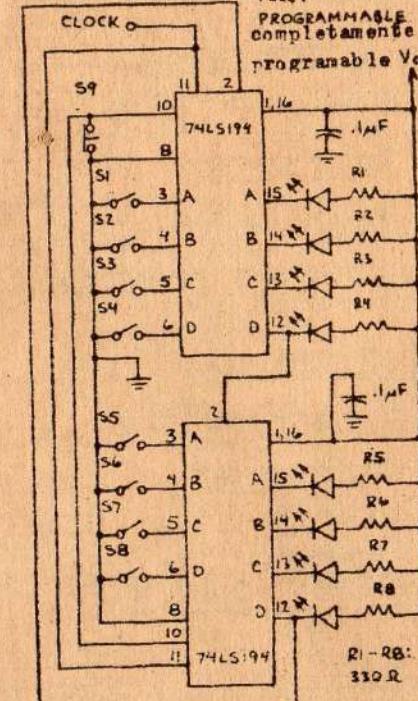

BARGRAPH GENERATOR

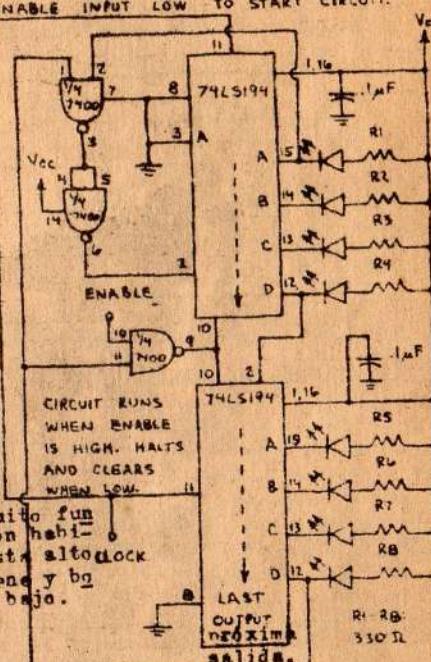
CUANDO LA POTENCIA ES APLICADA LO HACER
LA ENTRADA DE HABILITACIÓN BAJO PARA
ENCENDER EL CIRCUITO
WHEN POWER IS FIRST APPLIED, MAKE
ENABLE INPUT LOW TO START CIRCUIT.



8-BIT SERIAL-TO-PARALLEL DATA CONVERTER


CONVERSOR DE DATOS DE SALIDA PARALELO DE 8 BIT

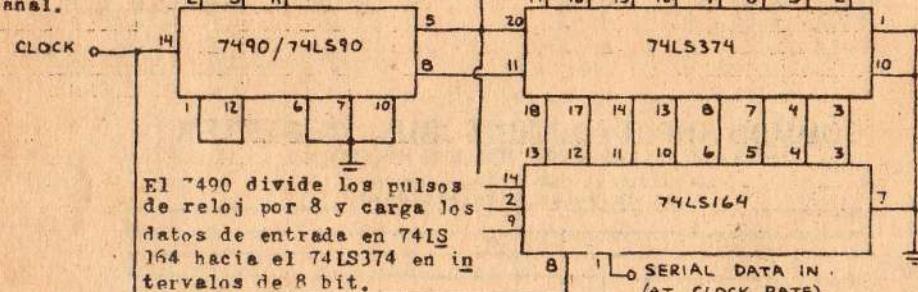Use para receptionar datos binarios enviando lo a través de 1 canal.



PSEUDO-RANDOM VOLTAGE GENERATOR

GENERADOR DE VOLTAJE SEUDO-ALEATORIO

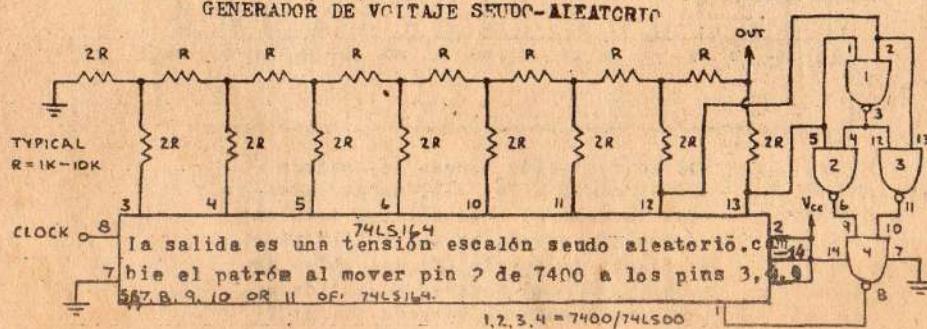


Cargue a desejo cualquier patrón de bit en S1-S8 (abierto=alto, cerrado=bajo). Presione S9 (normalmente cerrado) para carga. El dato se moverá a la derecha saliendo 1 por pulso de reloj. Los IE10s son opcionales.

La salida va a bajo y permanece bajo uno por vez de izquierda a derecha (A → D) en secuencia con el reloj. cuando la salida final con A bajo, todas las salidas menos la primera van a alto y recicla.

BCD (DECade) COUNTER


7490/74LS90

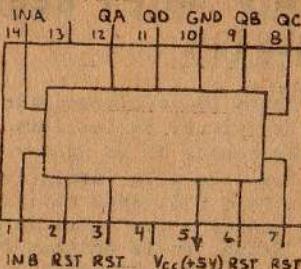Es una de las mas populares contadores décadas. Facilmente usado para contadores divisorios por N. Mas barato que los sofisticados contadores. RST indica pin de resistencia, este chip es normalmente usado en contadores de unidades decimales, pero los circuitos de esta página muestra muchas otras operaciones posibles.




DIVIDE-BY-5 COUNTER

CONTADOR DIVISOR POR 5

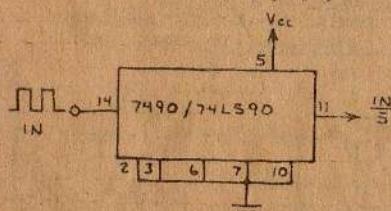


DIVIDE-BY-8 COUNTER

CONTADOR DIVISOR POR 8

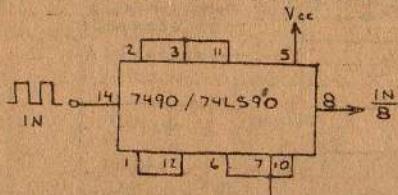


DIVIDE-BY-6 COUNTER

CONTADOR DIVISOR POR 6

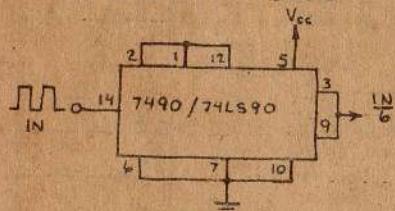


DIVIDE-BY-9 COUNTER

CONTADOR DIVISOR POR 9

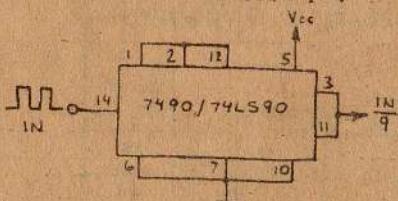


DIVIDE-BY-7 COUNTER

CONTADOR DIVISOR POR 7

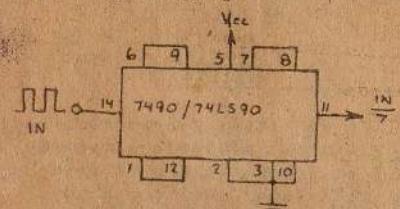

DIVIDE-BY-10 COUNTER


CONTADOR DIVISOR POR 10

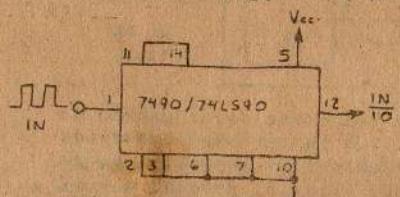

DIVIDE-BY-12 BINARY COUNTER


7492/74LS92

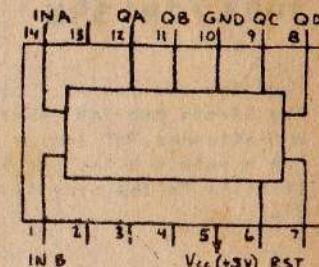A menudo usado para dividir pulsos con frecuencias de 60Hz. De linea de CA, en pulsos de 10 Hz, otras aplicaciones tambien son como divisor. RST indica pin de resistencia puesta a cero.




DIVIDE-BY-7 COUNTER

CONTADOR DIVISOR POR 7

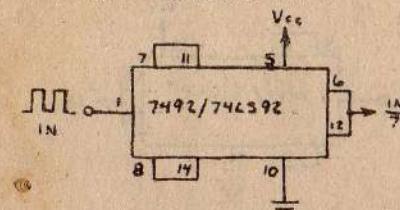


DIVIDE-BY-12 COUNTER

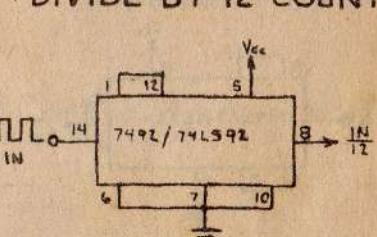


DIVIDE-BY-9 COUNTER

CONTADOR DIVISOR POR 9

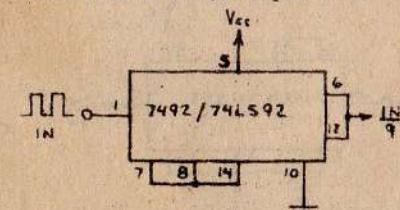

10-HZ PULSE SOURCE

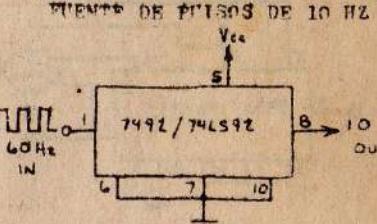


Este metodo de cascading contadores en cascada pueden ser usados para crear contadores divisorios no N.

THIS METHOD OF CASCADING COUNTERS CAN BE USED TO CREATE ANY DIVIDE-BY-N COUNTER.

DIVIDE-BY-120 COUNTER


CONTADOR DIVISOR POR 120

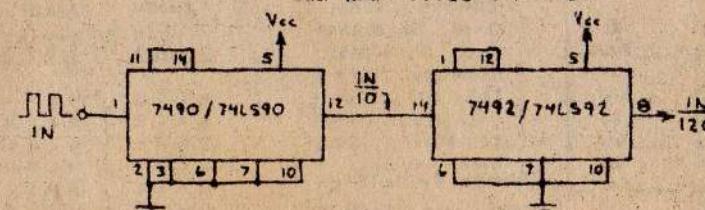

4-BIT (BINARY) COUNTER


7493 / 74LS93

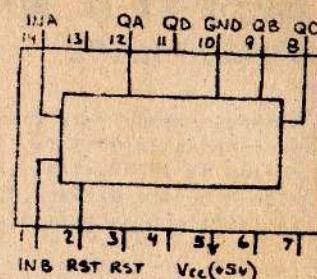Contador binario de 4 bit. Es fácil uso. Es barato que los demás contadores más sofisticados. PST indica pin de resistencia suelta a alto. Note la inusual localización de los pins de fuentes de potencia.




DIVIDE-BY-10 COUNTER

CONTADOR DIVISOR POR 10

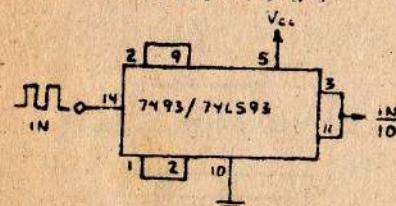


DIVIDE-BY-11 COUNTER

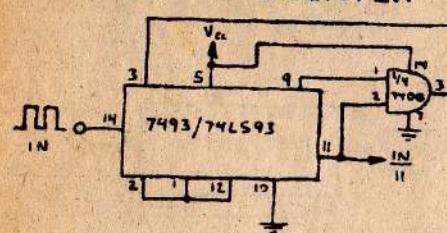

4-BIT BINARY COUNTER

CONTADOR BINARIO DE 4 BITS

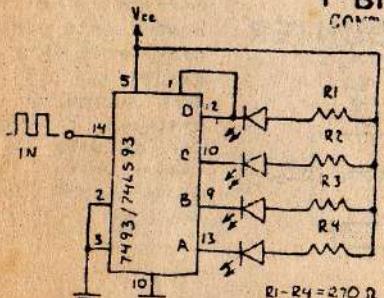

COUNTS FROM 0-15 IN BINARY AND RECYCLES.
GLOWING LED = L
(0); OFF LED = H
(1). 555 TIMER
IC MAKES GOOD
INPUT CLOCK.
Cuenta de 0-15 en binario y recicla. LED encendido (L): LED apagado (H). El temporizador IC 555 es una buena entrada para reloj.


TRUTH TABLE
Tаблица ТАБЛИЦА
DCBA DCBA

LLLL	HLLL
LLHH	HLHH
LLHH	HLHH
LHLL	HHLL
LHLL	HHLL
LHHL	HHHL
LHHL	HHHL
LHHH	HHHH

4-BIT UP COUNTER


74LS161

Contador binario para propósitos generales con entradas programables. El contador acepta datos de entrada cuando la carga cae a bajo, un valor bajo en la entrada clear(borrado) hace al contador a 1111 en el próximo nivel reloj. P y T son entradas habilitadoras de cuenta, ambos deben estar a alto para contar. Estas entradas habilitadoras, estas entradas de habilitación no están disponibles con las otras más avanzadas 74181.

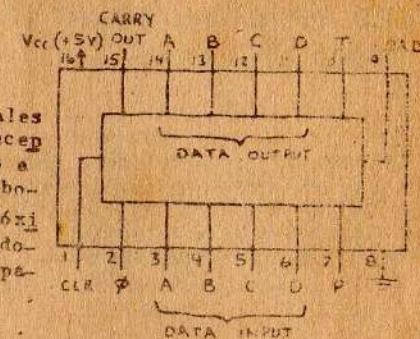

8-BIT COUNTER



CONTADOR DE 8 BIT

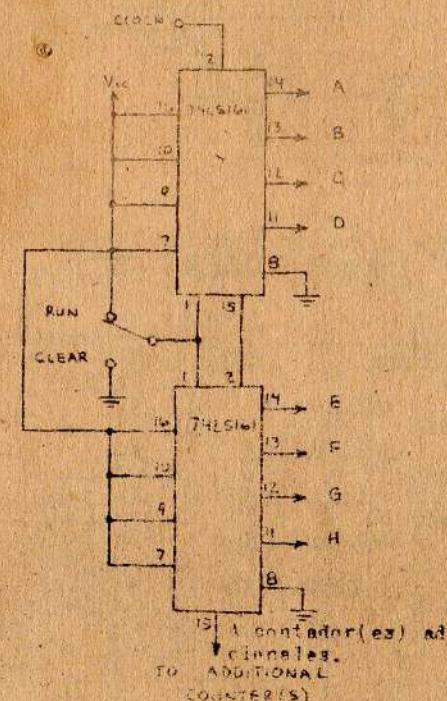

OUTPUT A IS LOWEST ORDER BIT. La salida es el bit de mas bajo orden.

RAMP SYNTHESIZER


SINTETIZADOR DE RAMPA

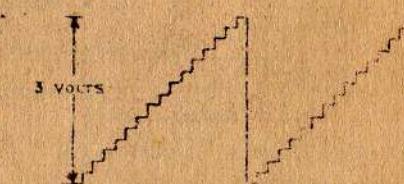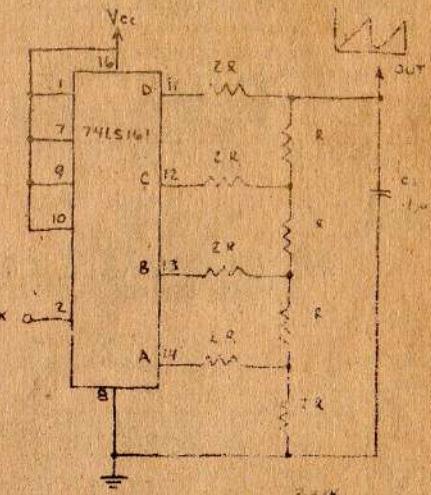


REMOVE CI TO OBTAIN THE MAXIMUM FREQUENCY OF RAMPS AND STAIRCASES.
16.76 CLOCK FREQUENCY.
Genera una señal cuadrada constante escalera. La frecuencia de la rampa es 1/16 de la frecuencia de reloj.

BCD UP-DOWN COUNTER 74192/74LS192

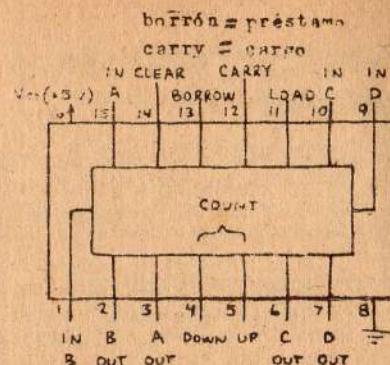
Contador BCD completamente programable de 4 bits. Su operación es idéntica a 74193/74LS193 excepto que cuenta 16 pasos BCD (0000 - 1111) en lugar de 16 pasos BCD. Muchas aplicaciones para 74192/74LS192 y 74193/74LS193 son intercambiables.




CASCADED COUNTERS

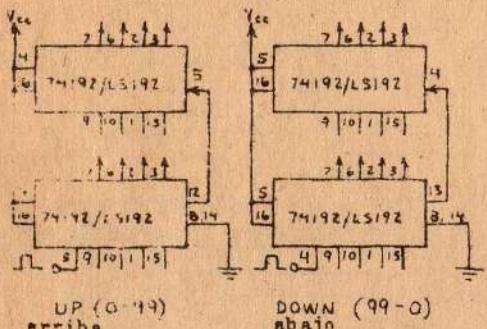

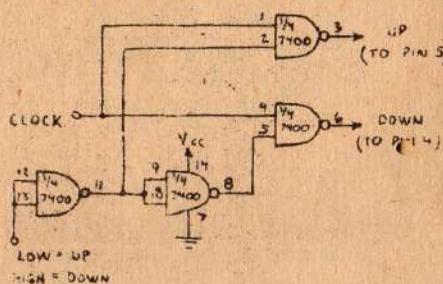SINGLE UP-DOWN INPUT ENTRADA SIMPLE ARRIBA-ABAJO



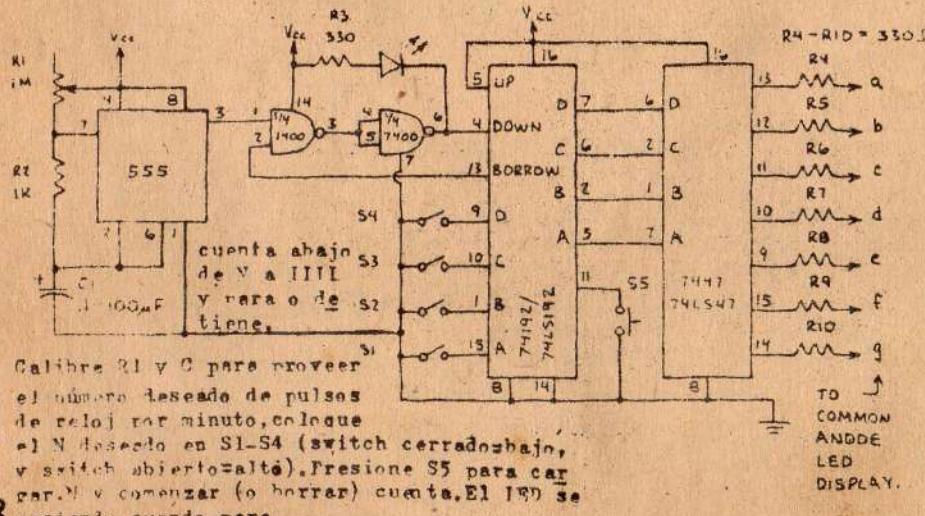
PROGRAMMABLE COUNT DOWN TIMER TEMPORIZADOR CUENTA ABAJO-PROGRAMAR



88


4-BIT UP-DOWN COUNTER 74193/74LS193

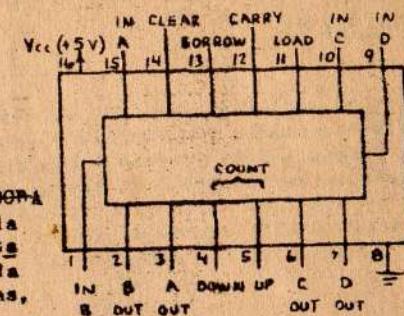Contador de 4 bit muy versátil con capacidad de cuenta arriba-abajo. Cualquier número es cargado en la entrada BORROW V_{cc}/A hacia el contador cuando la entrada de carga (pin 11) es hecho bajo. El contador es limitado a 1111, cuando la entrada clear (pin 14) es hecho alto. Las salidas, préstamo y carre indican en subflujos o desbordamientos indica esto vendo a bajo.



COUNT DOWN FROM N AND RECYCLE


CUENTA ARRIBA DE N Y RECICLA

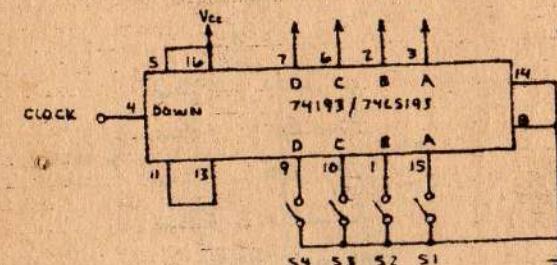


El N deseado colocarlo en S1-S4 (switch cerrado-bajo, y switch abierto-alto). Cuando lo cuenta alcanza a 1111 entonces hay subflujos, el pulso de préstamo carre V_{cc} y la cuenta recicla.

COUNT UP TO N AND HALT CUENTA ARRIBA A N Y DETIENE V_{cc}

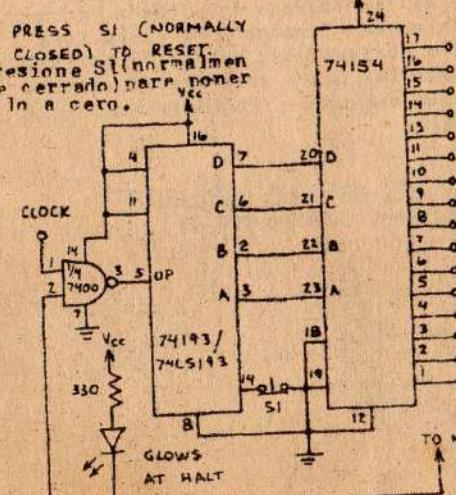PRES S1 (NORMALLY CLOSED) TD RESET. Presione S1 (normalmente cerrado) para ponerlo en a cero.



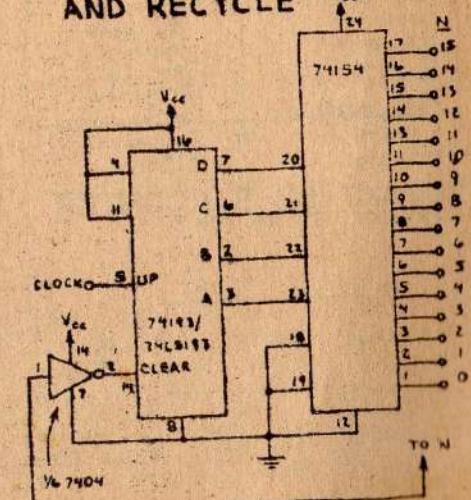CUENTA ARRIBA A N Y RECICLA COUNT UP TO N AND RECYCLE




89

BCD (DECade) COUNTER


74LS196

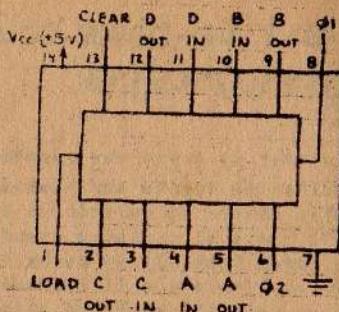Versión más sofisticada del popular 7490/74LS90: contador BCD. Incluye 4 entradas de puesta a alto (preset.) los cuales permiten ser cargados cualquier BCD cuando el pin 1 es hecho bajo. El contador es borrado a LLLL cuando el pin 13 es puesto a bajo. # indica entradas para reloj.




NOTES

DECade Counter CONTADOR DECADA

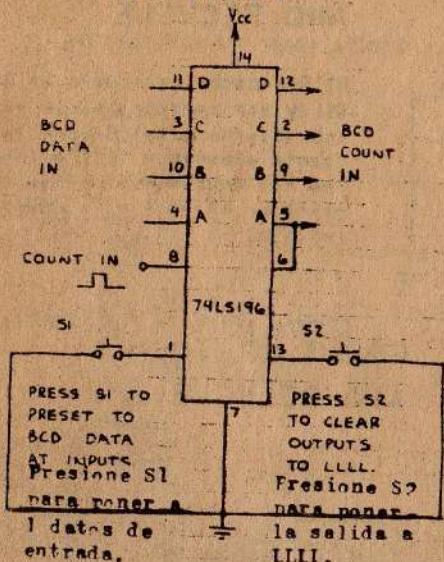


4-BIT LATCH LATCH DE 4 BIT

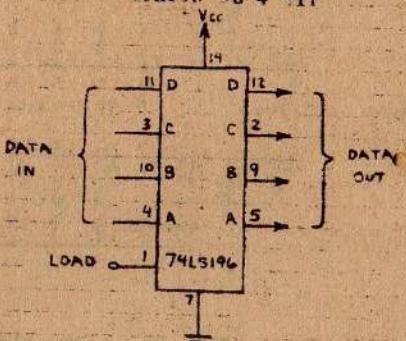


Cuando la entrada de carga es bajo, la salida sigue a la entrada. No cambia cuando la entrada de carga está alto. Observar que un par de 74LS196's puede ser usado para contar en unidades decimales (contador mas registrador).

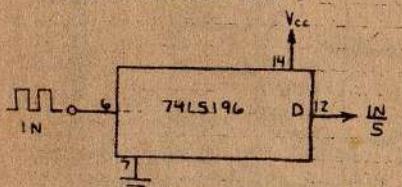DIVIDE-BY-5 COUNTER CONTADOR DIVISOR POR 5



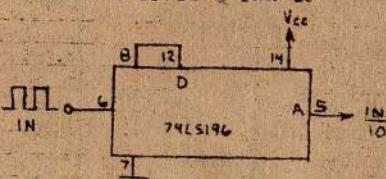0-4 COUNT IS La cuenta 0-4 AVAILABLE AT es obtenido en DCBA OUTPUTS. La salida DCBA.

DIVIDE-BY-10 COUNTER CONTADOR DIVISOR POR 10




NOTES

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS

INTRODUCTION

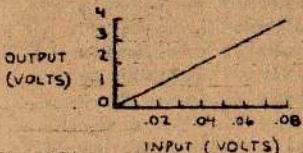La salida de un IC es proporcional a la señal de entrada. Un clásico IC lineal es un amplificador operacional. El gráfico lineal de este se muestra funcionando la salida en- trada de un típico circuito OP-AMP.



Muchos ICs no digitales incluyendo OP-AMPS pueden ser usados en ambos modos lineal y no lineal. Ellos son discretos a veces como ICs análogos.

Los ICs requieren generalmente más componentes externos que los ICs digitales. Esto aumenta su susceptibilidad y hay que hacerles pequeñas trampas para usarlos. En cambio por otra parte algunos ICs pueden hacer esencialmente lo mismo que chips de cuentas digitales.

HERE'S A BRIEF DESCRIPTION OF THE LINEAR CHIPS IN THIS SECTION:

VOLTAGE REGULATORS REGULADORES DE VOLTAJE

Proveen un voltaje constante, un fijo o ajustable, aquel no es afectado por cambios en la fuente de voltaje. Tan grande como la fuente de voltaje está sobre la salida de voltaje deseada.

OPERATIONAL AMPLIFIERS AMPLIFICADORES OPERACIONALES

El amplificador casi ideal---. Alta impedancia de entrada y ganancia, baja impedancia de salida. La ganancia es fácilmente controlada con un resistor.

de realimentación. Los OP-AMPS a una entrada a PNP(TIP101). Tienen una respuesta de frecuencia muy grande. Estos son usualmente buenos sustitutos de los OP-AMPS. Si ambos son normalmente alimentados por doble polaridad (1/2 LF351 por 741C, etc.) pero la performance mejorará o empeorará de acuerdo a las nuevas especificaciones de los nuevos OP-AMPS.

COMPARATOR COMPARADOR

Es tan idéntico como un OP-AMP sin resistor de realimentación. Da una ganancia ultra alta semejante a un chiquito para una entrada de voltaje que excede al voltaje de referencia de la 2^a entrada.

TIMERS TEMPORIZADORES
Se usa solo o con otros chips de ICs para numerosas temporizaciones y aplicaciones en generación de pulsos.

LED CHIPS CHIP DE LEDS

MOST IMPORTANT ARE A FLASHER CHIP AND A DOT-BARGRAPH ANALOG-TO-DIGITAL DISPLAY. VERY EASY TO USE.

OSCILLATORS

Osciladores controlados por voltaje y combinado a conversores de voltaje a frecuencia y frecuencia a voltaje. También incluido decodificadores de tono que pueden ser colocados como indicadores de frecuencia específica.

AUDIO AMPLIFIERS AMPLIFICADORES DE AUDIO

Esta sección incluye un fácil uso de amplificadores de potencia que son ideales para su propio sistema de dirección público, intercomunicadores y otros aplicaciones de audio.


VOLTAGE REGULATORS

7805 (5-VOLTS)

7812 (12-VOLTS)

7815 (15-VOLTS)

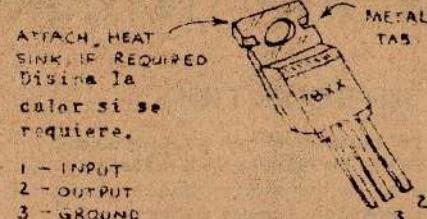FIXED VOLTAGE REGULATORS.
IDEAL FOR STAND-ALONE
POWER SUPPLIES, ON-CARD
REGULATORS, AUTOMOBILE
BATTERY POWERED PROJECTS,
ETC. UP TO 1.5 AMPERES
OUTPUT IF PROPERLY HEAT
SINK AND SUFFICIENT INPUT
CURRENT AVAILABLE. THERMAL
SHUTDOWN CIRCUIT TURNS OFF
REGULATOR IF HEATSINK TOO SMALL.




Regula fijando un voltaje. Ideal para soportar fuente de potencia, tarjetas reguladoras, proyectos de batería alimentadora de automóvil, etc. Salida superior a 1.5 amperios disipará apropiadamente la calor y suficiente corriente de entrada se tiene disponible, el circuito térmico para su trabajo arrojando el regulador si el dissipador es demasiado pequeño.

5-VOLT LINE POWERED TTL/LS POWER SUPPLY

LÍNEA PARA FUENTE DE 5 VOLTS. TTI/LS

SI PRI-AARY Primario

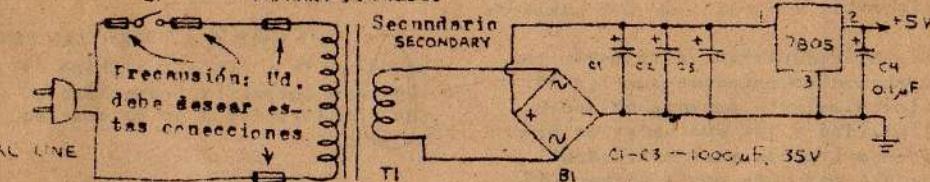


TI - 117-126 V, 1.2A OR 3A TRANSFORMER (273-1505 OR 273-1511).
B1 - 1A - 4A FULL WAVE BRIDGE RECTIFIER (276-1161, 276-1161 OR 276-1171).

(RADIO SHACK CATALOG NUMBERS IN PARENTHESES.)
TI-117-126 V, 1.2 A o 3A para transformador. (273-1505 o 273-1511)
B1-1A-4A puente rectificada de onda completa (276-1161, 276-1161 o 276-1171)
Los Nros en parentesis son del catálogo de radio shack

VOLTAGE REGULATOR

REGULADOR DE VOLTAJE

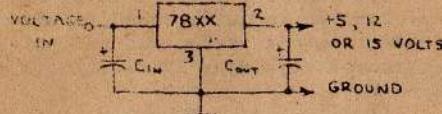

C1 → opcional: use 0.33 uF o si el


regulador esta muy lejos de la fuente.

C2 → opcional: use 0.1uF o mas para trampa de ríos que molestan o estorban a otros ICs.

94

CURRENT REGULATOR

REGULADOR DE CORRIENTE

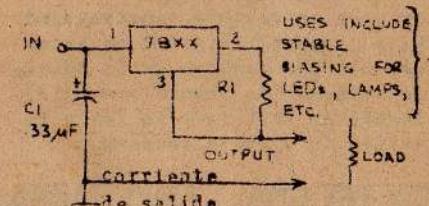

Si el uso incluyeble para LEDs, la polarización está parada, etc.

1.2-37 VOLT REGULATOR

LM317

Wire 1a
Wire 2a
TOP
VIEW
TO 3 CASE
PARA cubierta
cubierta
02 V_{IN} CASE = V_{OUT}
Q1 ADJUST


CAN SUPPLY UP TO 1.5 AMPERES
OVER A 1.2-37 VOLT OUTPUT
RANGE. NOTE MINIMUM NUMBER
OF EXTERNAL COMPONENTS IN
BASIC REGULATOR CIRCUIT BELOW.
USE HEAT SINK FOR APPLICATIONS
REQUIRING FULL POWER OUTPUT.
SEE APPROPRIATE DATA BOOK FOR
ADDITIONAL INFORMATION:

Puede alimentar hasta 1.5 amperios sobre un rango de voltaje de salida de 1.2-37 voltios observe su mínimo número de componentes externos en el circuito básico a bajo. Use dissipador de calor para aplicaciones que requieren salida a plena carga. Ver el manual para información adicional.

1.25-25 VOLT REGULATOR 6-VOLT NICAD CHARGER

REGULADOR DE VOLTAGE 1.2-25 VOLTIOS CARGADOR DE BATERIA NICAD DE 6 VOLTIOS

DI *

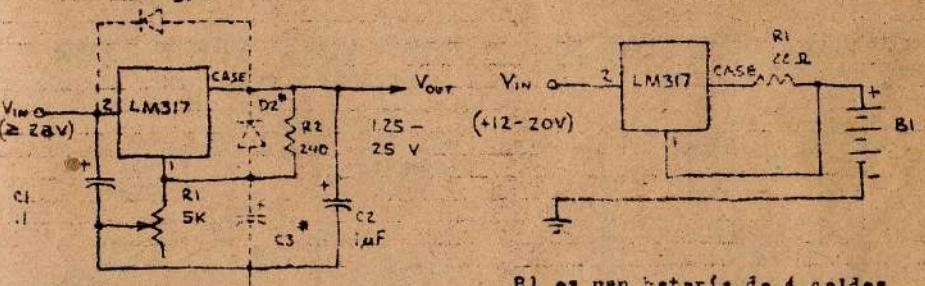


Vin será filtrada. Bueno omitir C1 si Vin está muy cerca a LM317. R1 controla el voltaje de salida. Adicionar si la salida > 25 volt. y C2 > 25 uF.

B1 es una batería de 4 celdas de níquel y cadmio en serie. Este circuito carga B1 a una corriente de 51.2 mA. Aumente B1 para reducir la corriente por ejem.: la corriente es de 43 mA. Cuando R1 es 24 OHM.

PROGRAMMABLE POWER SUPPLY

FUENTE DE POTENCIA PROGRAMARTE

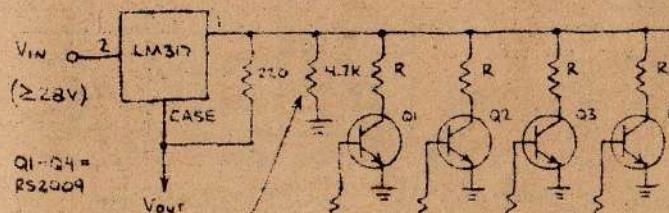

adicionales entradas
TO ADDITIONAL STAGES

DCBA INPUTS: CONNECT

TO PIN 1 TO SELECT.

DCBA: corriente a

pin 2 PARA ACCIÓN

R	Vout
100	1.8
330	3.0
410	4.0
1K	7.3
2.2K	13.5
3.3K	18.0

LIMITS MAXIMUM Vout

TO 27V WHEN INPUT

IS 28V. Limita máximo Vout

AN77V cuando la entra-

trada es 28 voltios


95

2-37 VOLT REGULATOR

723


VERY VERSATILE SERIES

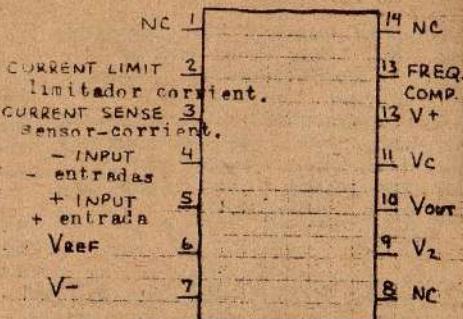Serie de reguladores muy versátiles. máxima, para 40 voltios de entrada y 2-37 voltios de salida, máxima salida de corriente de 150 mA. Puede ser extendida para 10 A para adición externa de un transistor de potencia se muestra a bajo 7 circuitos básicos. Pruebe estos entradas vea el manual apropiado para circuitos adicionales.



2-7 VOLT REGULATOR

REGULADOR 2-7 VOLTIOS

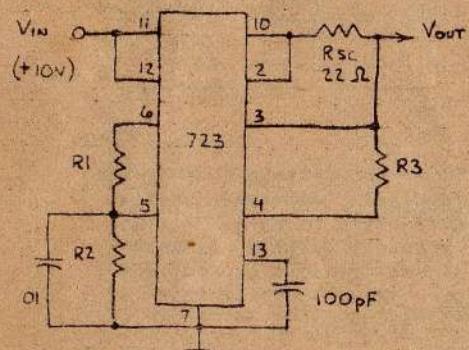

TYPICAL VALUES

Vout	R1	R2	R3
2.0	4.12 K	3.01 K	1.74 K
3.0	3.57 K	3.65 K	1.80 K
5.0	2.15 K	4.99 K	1.50 K
7.0	1.15 K	6.04 K	966

FOR ANY VOLTAGE BETWEEN 2-7 VOLTS
Para cualquier tensión entre 2-7
voltios:


$$V_{out} = (V_{ref} \times) \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

* $V_{ref} = 6.8-7.5$ V (MEASURE, AT PIN 6)
(medir en pin 6)

$$R_3 = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$$

7-37 VOLT REGULATOR

REGULADOR 7-37 VOLTIOS

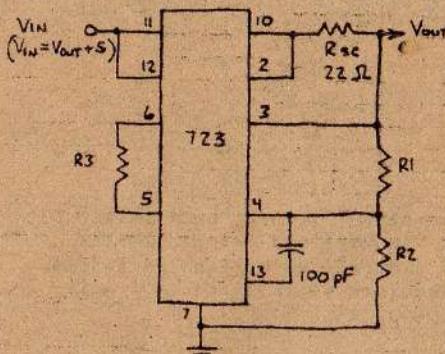

VALORES TÍPICOS

Vout	R1	R2	R3
9	1.87 K	7.15 K	.48K
12	4.87 K	7.15 K	2.90 K
15	7.87 K	7.15 K	3.75 K
28	21.0 K	7.15 K	5.33 K

Para cualquier tensión entre 7-37 voltios:


FOR ANY VOLTAGE BETWEEN 7-37 VOLTS:
Para cualquier tensión entre 7-37
voltios:

$$V_{out} = (V_{ref} \times) \left(\frac{R_1 + R_2}{R_2} \right)$$

$R_3 = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$ (R3, WHICH IS OPTIONAL, GIVES
TEMPERATURE STABILITY)
R3, El cual es opcional, da
la estabilidad de temperate

OPERATIONAL AMPLIFIER


741C

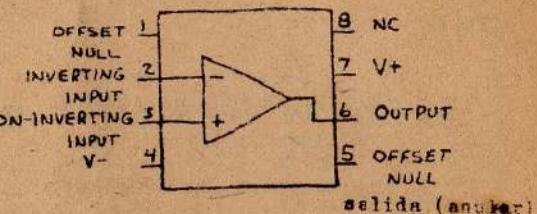

F1 OP-AMP mas popular. Use para aplicaciones de propósito general. (Para fuente de operación simple y muy alta impedancia de entrada, use otros OP-AMPS de esta página.).


INVERTING AMPLIFIER

AMPLIFICADOR INVESOR

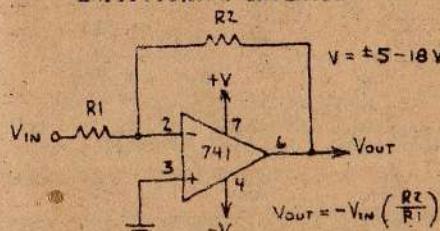

UNITY GAIN FOLLOWER

SEGUIDOR DE GANANCIA UNITARIA

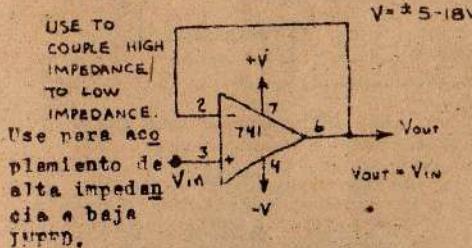


USE TO COUPLE HIGH IMPEDANCE TO LOW IMPEDANCE.
Use para acoplamiento de alta impedancia a baja

impedancia.

INTFD.

SINGLE POLARITY SUPPLY

FUENTE DE POLARIDAD SENCILLA

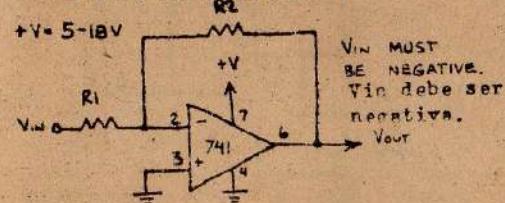


TYPICAL USES: AMPLIFICATION OF DC VOLTAGE AND PULSES.

USOS TÍPICOS: Amplificación de voltaje DC y pulsos.


NON-INVERTING AMPLIFIER

AMPLIFICADOR NO INVESOR

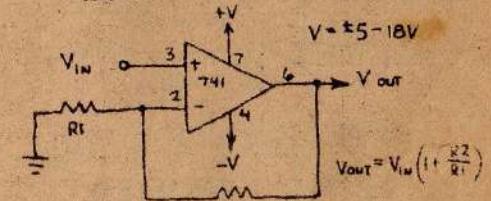

COMPARATOR


COMPARADOR

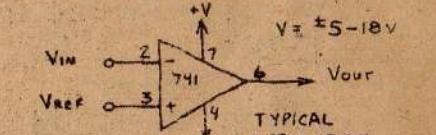

TYPICAL APPLICATION
Aplicaciones típicas se muestran abajo

LEVEL DETECTOR


DETECTOR DE NIVEL

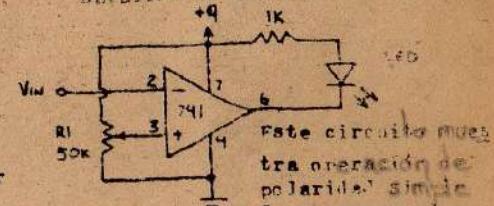


El pone el voltaje Threshold (umbral) a detector. (hasta 9 voltios) cuando vin excede del umbral (también llamado de referencia), el led se enciende.

OPERATIONAL AMPLIFIER (CONTINUED) 741C


BASIC INTEGRATOR INTEGRADOR BÁSTICO

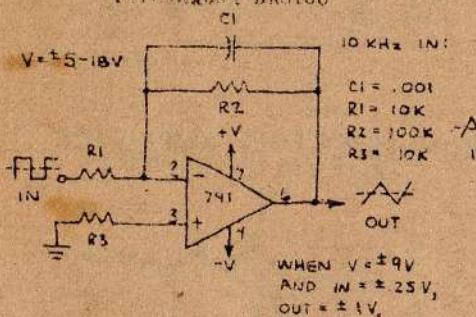

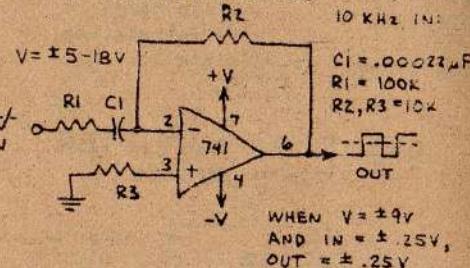
BASIC DIFFERENTIATOR DIFERENCIADOR BÁSTICO



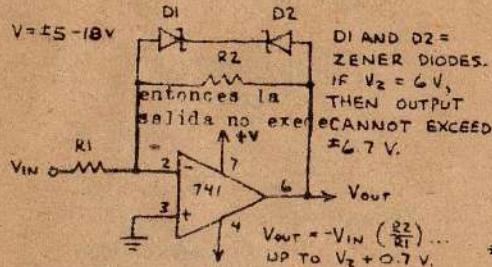
CLIPPING AMPLIFIER AMPLIFICADOR ENCLAVADOR



ANTIPLICADOR PUENTE BRIDGE AMPLIFIER

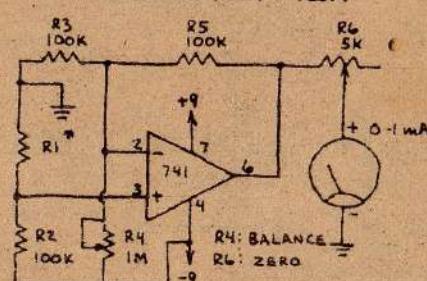


SUMMING AMPLIFIER AMPLIFICADOR SUMADOR

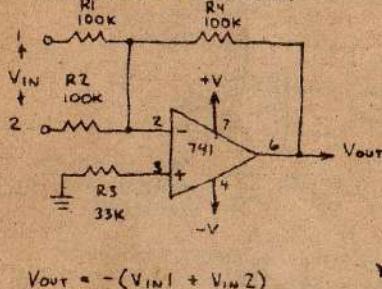

NOTE: VOUT CANNOT EXCEED ±9V.
Vout no puede exceder de

OPERATIONAL AMPLIFIER (CONTINUED) 741C

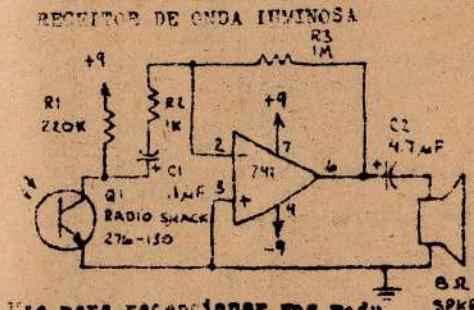
LIGHT WAVE RECEIVER RECETOR DE Onda LUMINOSA



OPERATIONAL AMPLIFIER (CONTINUED)


OPTICAL POWER METER
MEDIDOR DE POTENCIA OPTICA

MEDIDOR DE FOTOCIA OPTICA

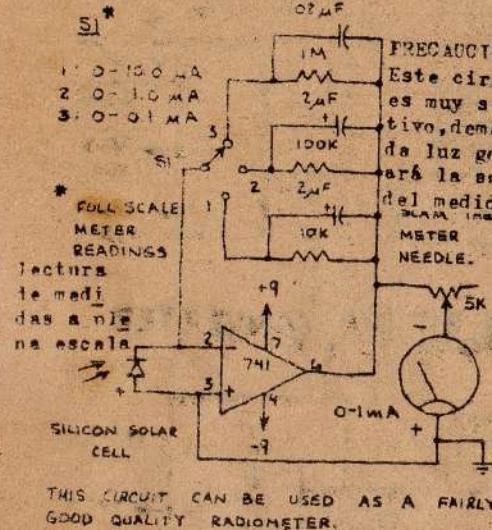

THIS CIRCUIT CAN BE USED AS A FAIRLY
GOOD QUALITY RADIOMETER.


ELECTRONIC BELL CAMPANILIA ELECTRONICA

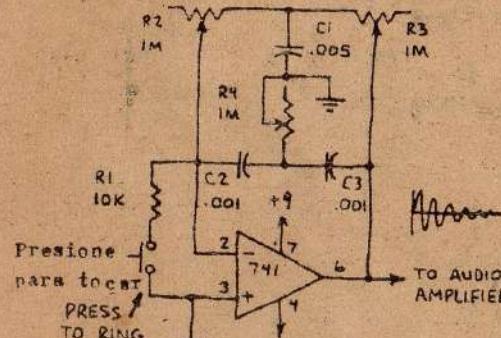

Ajuste R3 justo debajo del pto. de oscilación, ajuste R2 y R3 para tener sonidos tal como la campanilla, tambor, tintineo, etc.


100

BARGRAPH LIGHT METER

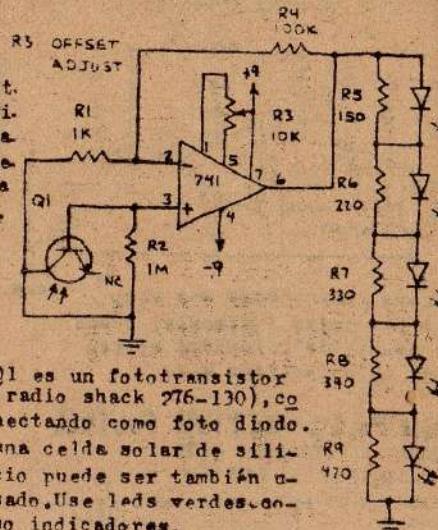

O1 es un fototransistor (radio shack 276-130), conectando como foto diodo. una celda solar de silicio puede ser tambien usado. Use leds verdes como indicadores.

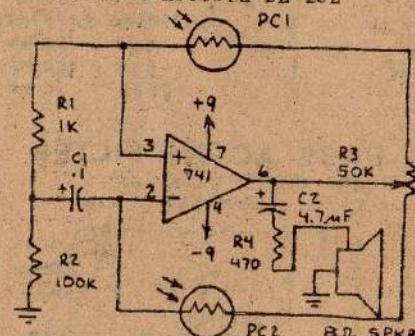AUDIBLE LIGHT SENSOR SENSOR AUDIBLE DE LUZ




PCI, PC2 - CDS PHOTOCELLS
(RADIO SHACK 276-116)

DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER 1458


Contiene 2 OP-AMPS 741C, en un chip de 8 pins. Puede usar este circuito para circuitos que requieren 7 o mas 741'S. U.d. economiza tiempo, espacio y dinero.

**DETECTOR DE PICO
PEAK DETECTOR**

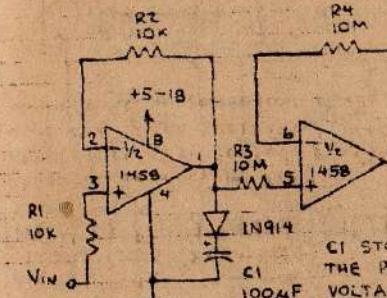

Sus aplicaciones incluye uso como memoria análoga que almacena el pico de amplitud de un voltaje fluctuante.


GENERADOR DE FULG.
PULSE GENERATOR

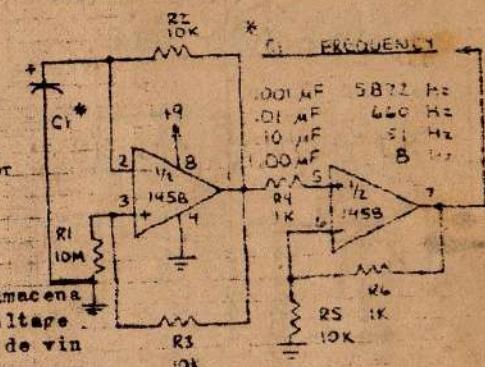

PULSES ARE DC. AMPLITUDE WHEN $C1=0.1\mu F$ IS 5 VOLTS.
La amplitud de los pulsos son DC cuando $C1=0.1\mu F$ y IS 5 volt


FUNCTION GENERATOR

GENERADOR DE FUNCIÓN

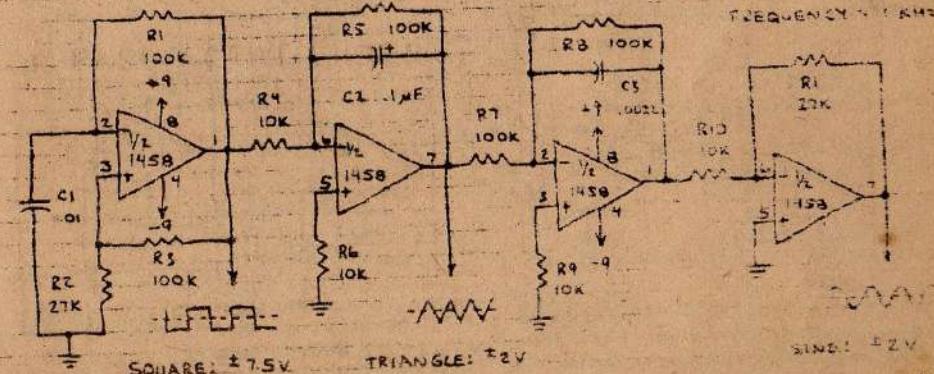


DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER LF353N (JFET INPUT)

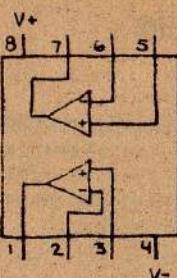
Alta impedancia de entrada (10 MOhm) a FET de juntura. Salida con protección contra corto circuito. Alto SLEW RATE (11 V/u SEC), bajo ruido de operación amplificadores con similares a aquellos del TL074C, note que las conexiones de los pins son lo mismo que el TL074. Sin embargo este OP-AMP, ofrece mucho V y mejores performances.




SAMPLE AND HOLD MULTIPLY & RETENTION

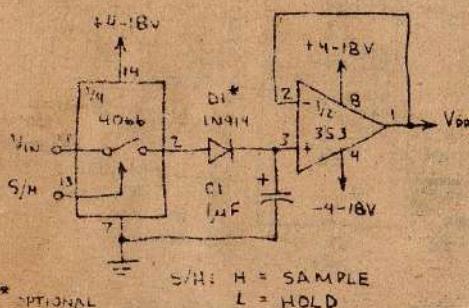

PEAK DETECTOR DETECTORE DE PICO

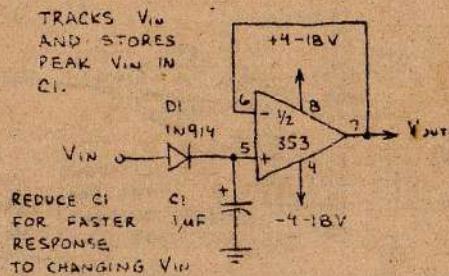

AUDIO MIXER MEZCLADOR DE AUDIO

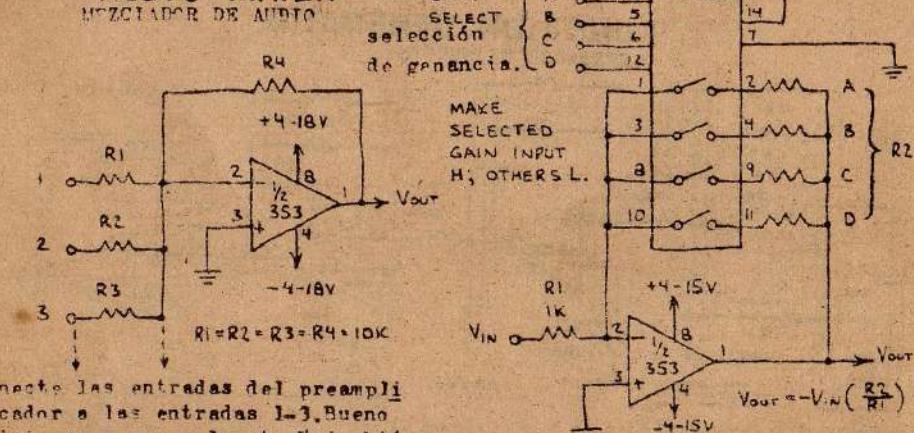


Conecte las entradas del preamplificador a las entradas 1-3. Bueno adicionar mas canales, trabaja bien con preamplificador de microfono T1094.

102

QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER TL084C (JFET INPUT)

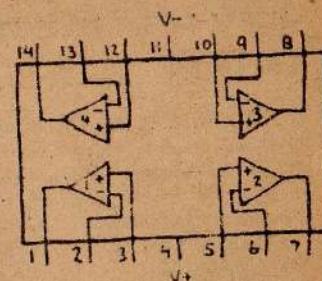
Alta impedancia (10 MOhm) entrada a J.fet, protección de salida con tra corto circuito, alto SLEW RATE (17 V/u SEC) mas bajo ruido de operación. Performance similar a LP 151N. Observar que las conexiones son similares a LM324.



Observe puente de polaridad simple. (graciosa R3 y R4) y acoplamiento AC.


MICROPHONE PREAMPLIFIER

PREAMPLIFICADOR DE MICROFONO

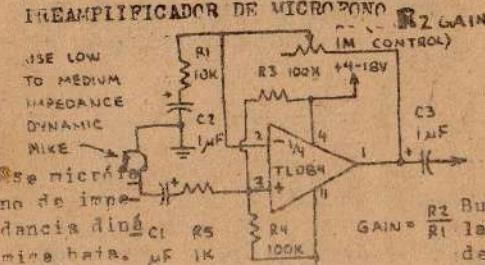

NOTE SINGLE POLARITY POWER SUPPLY (THANKS TO R3 AND R4) AND AC COUPLING.

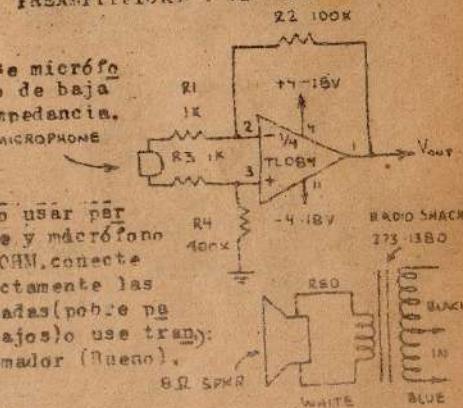
LOW-Z PREAMPLIFIER PREAMPLIFICADOR DE BAJA IMPEDANCIA




QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER LM324N

Opera con fuente de polaridad simple. Mayor ganancia (100dB), pero menos ancho de banda (1MHz cuando la ganancia es 1), que el LM3900 de cuádruple OP-AMP, observe la inusual localización de los pins de alimentación. Precaución:

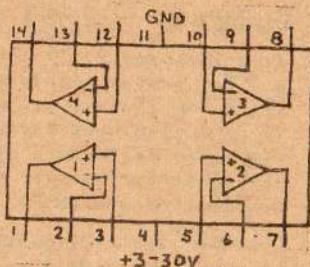
~~MONITOR THE VOLTAGE VIRCULI
TO VT OR GND OR REVERSING THE
POWER SUPPLY MAY DAMAGE THIS CHIP.~~



BANDPASS FILTER FILTRO PASA BANDA

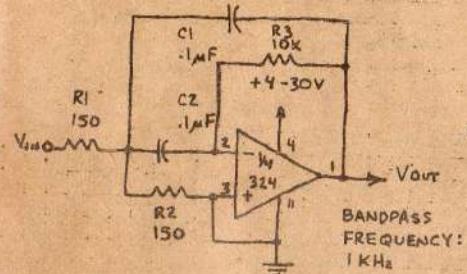


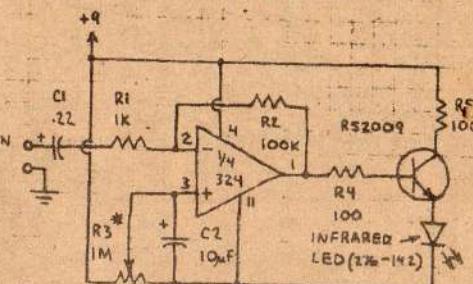INFRARED TRANSMITTER TRANSISTOR DE INFRAROJO




PULSE GENERATOR GENERADOR DE PULSO

+4-30V

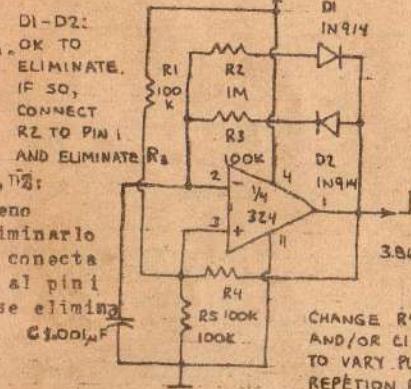


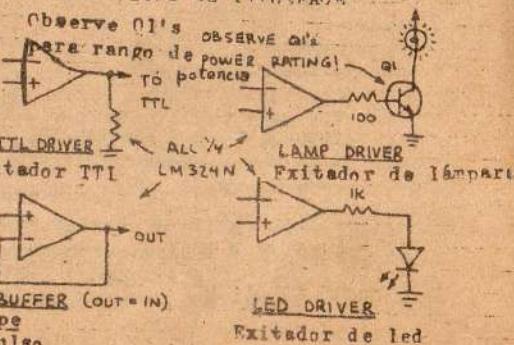INTERFACE CIRCUITS CIRCUITOS DE INTERFACE




QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER LM3900N

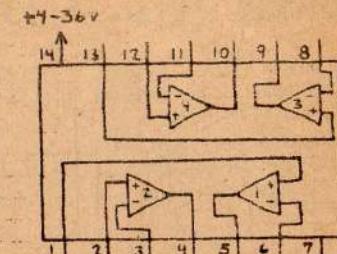Necesita solo puente de polarización simple. Menor ganancia (70db), pero más ancho de banda (2.5MHz a ganancia unitaria) que el LM324 4OP-AUP. Observe su standard localización de fuente. F. Precaución:




TOGGLE FLIP-FLOP FLIP FLOP TOGGLE

+5-12

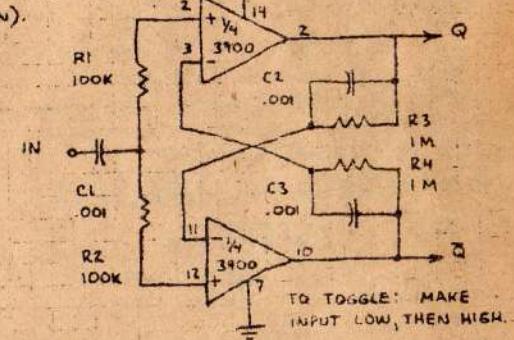


FUNCTION GENERATOR GENERADOR DE FUNCION

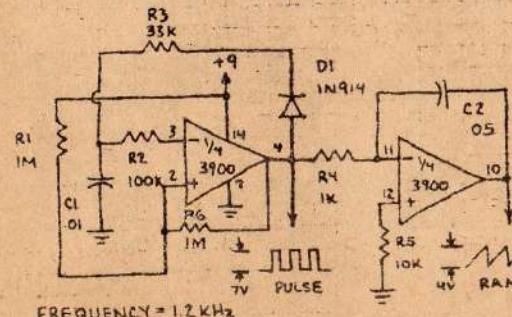


FREQUENCY = 1.2 KHz

X10 AMPLIFIER AMPLIFICADOR POR 10

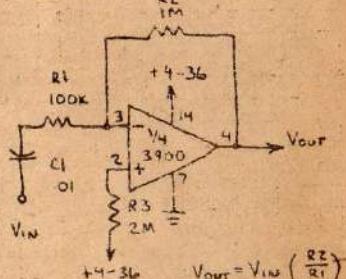


QUAD COMPARATOR LM339 (276-1712)

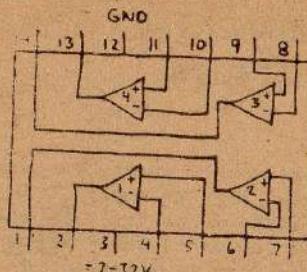Tiene 4 comparadores independientes en un solo paquete. Observe que se requiere fuente de polaridad simple. (la mayoría de comparadores son diseñados, principalmente para doble polaridad). Observe la inusual colocación de los pins de fuente.



COMPARADOR NO INVERSOR

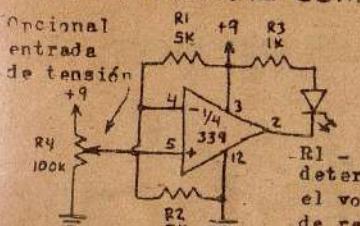


NON-INVERTING COMPARATOR

Entrada de tensión
+9
R1 5K +9 R3 1K
R4 10K 5K
R2 1K
determina R1 - R2
determina el voltaje para el mostrador de referencia.

INVERTING COMPARATOR


COMPARADOR INVERSOR
DETERMINE REFERENCIA VOLTAGE (4.5 V AS SHOWN).
TREFERENCE VOLTAGE
+ INPUT VOLTAGE
+ REFERENCE VOLTAGE
OUT

INVERTING COMPARTOR WITH HYSTERESIS

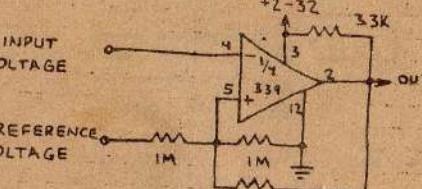


NOTE: la histeresis es producida por el resistor de realimentación que detiene las oscilaciones.


NON-INVERTING COMPARTOR WITH HYSTERESIS

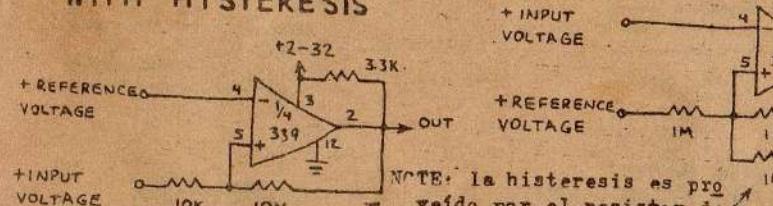


TTL DRIVER

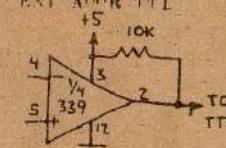

CMOS DRIVER

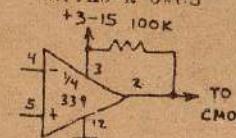


3-STATE OUTPUT

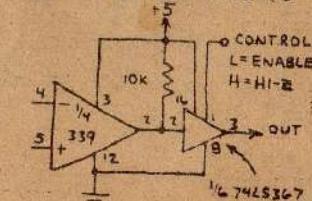


QUAD COMPARATOR (CONTINUED) LM339

LED BARGRAPH READOUT

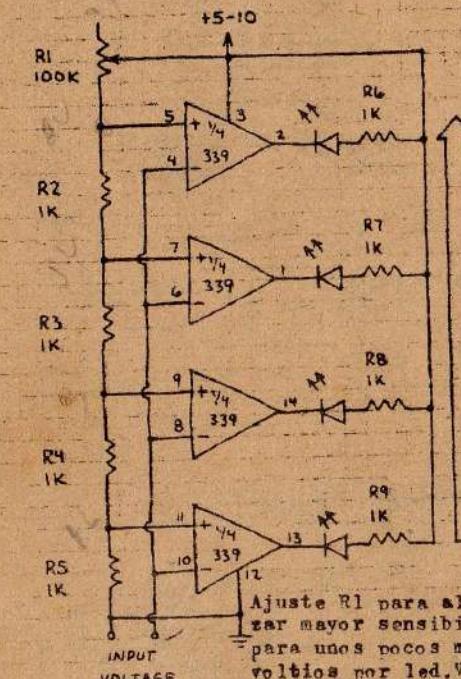


Ajuste R1 para alcanzar mayor sensibilidad para unos pocos milivoltios por led. Ver Popular electronics. (set. 1, 1978, pp. 92-97).

WINDOW COMPARATOR COMPARADOR DE VENTANA

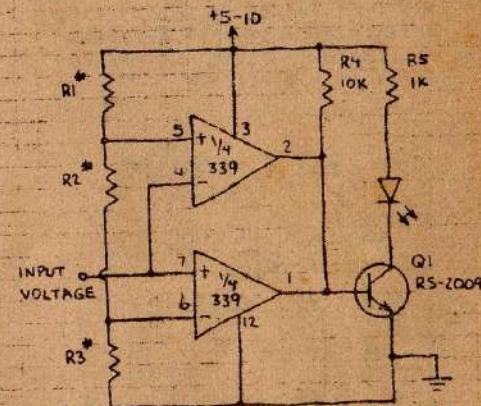


El led enciende cuando la entrada de voltaje esta dentro de la ventana determinada por R1-R3. La ventana es 4.8 milivoltios de ancho. cuando R=500 OHM, R2=1200 OHM y R3=1M, se extiende de 1.5-4.2 voltios cuando R1=R3=15,000 OHM y R2=75,000 OHM. Use potenciómetro para R1-R3 para ventana completamente ajustable.

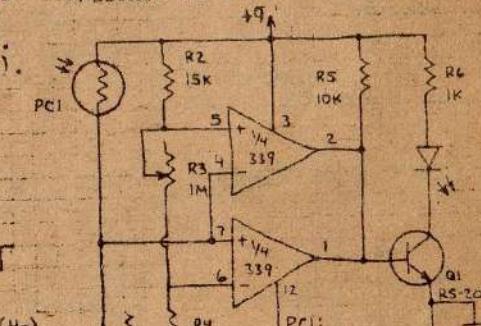PROGRAMMABLE LIGHT METER MEDIDOR DE LUZ PROGRAMMABLE



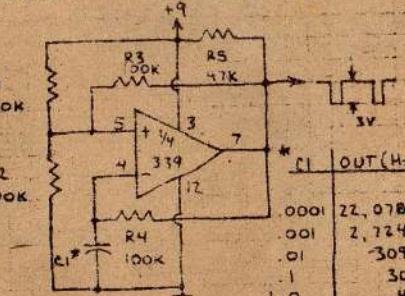SQUAREWAVE OSCILLATOR OSCILADOR DE ONDA CUADRADA




	0.001	22,078
	0.01	2,124
	.01	309
	.1	30
	1.0	4

ADJUST R1 AND R3 SO LED GLOWS WHEN LIGHT AT PCI IS ABOVE OR BELOW ANY DESIRED LEVEL.


Ajuste R1 y R3 para que el led se encienda cuando la luz sobre PCI esté debajo de un nivel deseado.

LED FLASHER / OSCILLATOR 3909

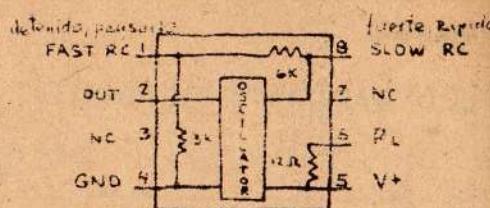
IC fácil de usar vea estas notas.
pueden ser usados como destelladores
de leds como fuente de tonos. Exita
el parlante directamente. Requiere
led rojo para el flash, únicamente
cuando V_t es 1.3 voltios.



LED FLASHER LED DESTELLADOR

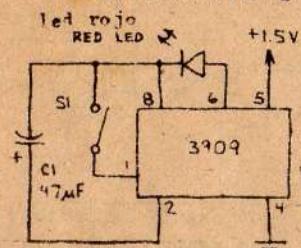


POWER FLASHER DESTELLADOR DE POTENCIA

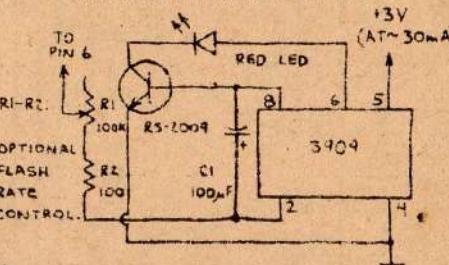


Se mantiene
en transmi-
sión/transmits

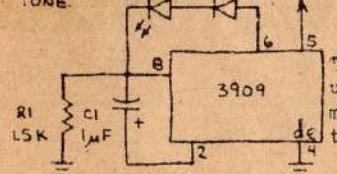
tono STEADY
1KHz TONE
IR LED
(276-142) IN914 +1.5V



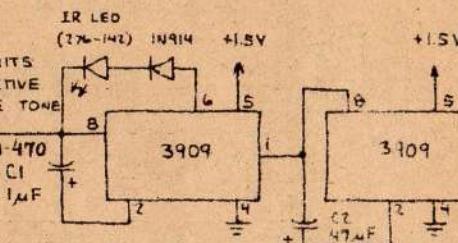
INFRARED TRANSMITTERS TRANSMISORES DE INFRAROJO



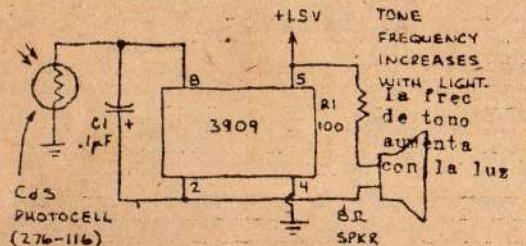LIGHT CONTROLLED TONE TONO CONTROLADO POR LUZ




LAMP FLASHER LAMPARA DESTELLADORA

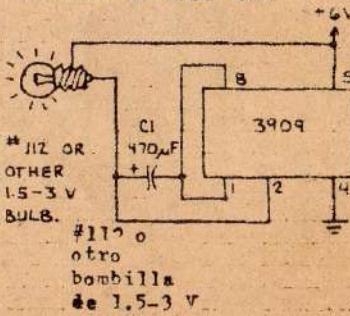


LED FLASHER / OSCILLATOR (CONTINUO)

3909


WHOOPER CHIRRADOR

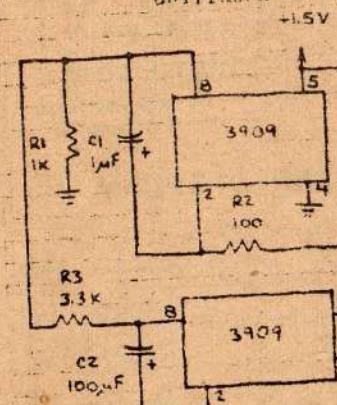


CHIRPER CHIRRADOR

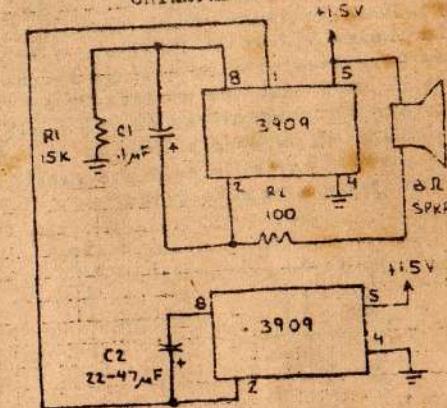


SUN POWERED OSCILLATOR OSCILADOR SOLAR

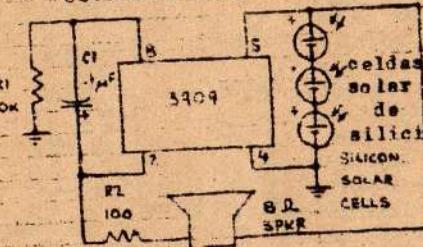

TOY ORGAN ORGANO DE JUGUETE

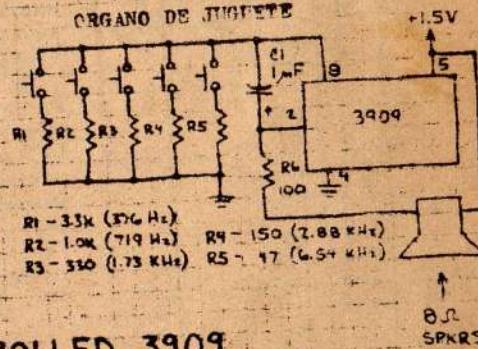

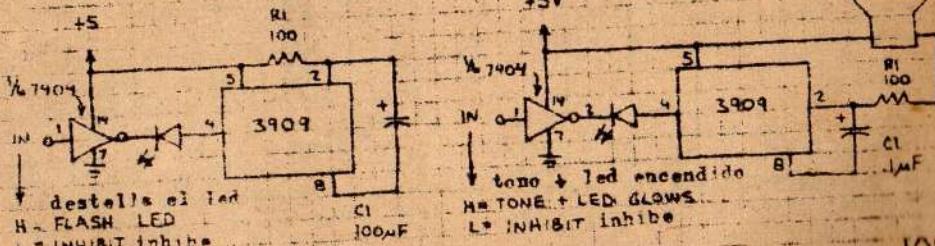TTL CONTROLLED 3909 TTL CONTROLADO POR 3909




DOT/BAR DISPLAY DRIVER

LM3914N

ECG 1508


ONE OF THE MOST IMPORTANT CHIPS IN THIS NOTEBOOK.

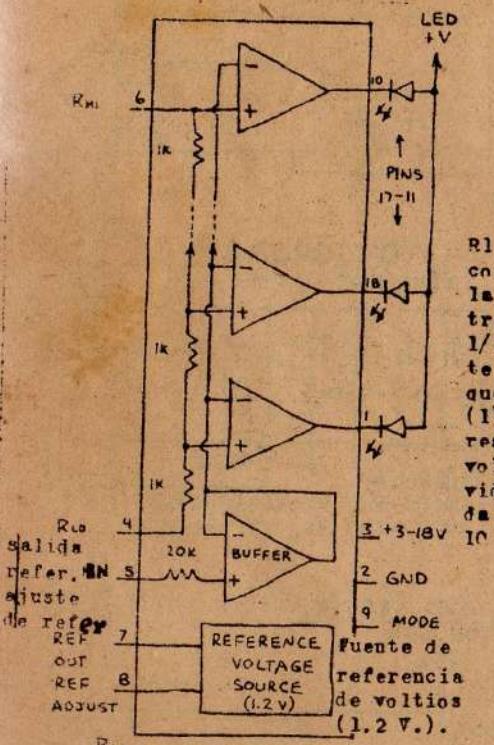Un chip de los mas importantes de este cuaderno. Enciende máximo 10 leds (modo barra) o 1 de 10 leds (modo dot). Únicamente en respuesta a un voltaje de entrada. El chip contiene un divisor de tensión y 10 comparadores que se ponen a concurrir en secuencia como la tensión de entrada crece. Te aquí una versión simplificada de este circuito.




R_{M1} AND R_{M2} son los últimos de la cadena divisoraria. La tensión de referencia de salida (ref. salida) es 1.2-1.3 voltios, conecte el pin 9 a pin 11 para modo dot-único o + V para modo

110

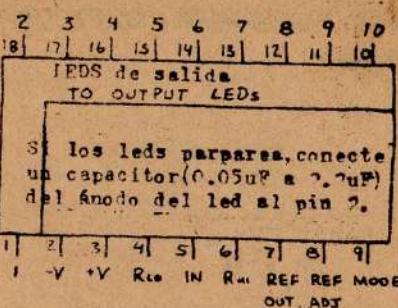

DOT/BAR DISPLAY

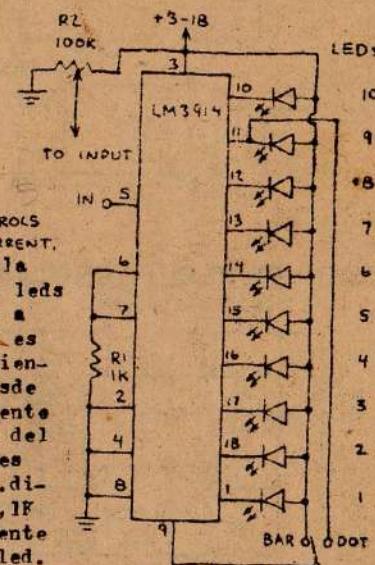

WHEN +V = +3-18 VOLTS, THE READOUT
Cuando +V=+3-18 voltios, el rango de salida indicadora es 0.13-1.3 voltios para cambiar el rango a 0.1-1.0 voltios(0.1 voltios por led), insertar un potenciómetro de 1K entre el pin 6 y 7. Conectar el voltímetro a través del pin 6 y 8 y ajustar R2 para un voltio en el pin 5. Bstoneces ajuste el potenciómetro de 1K hasta que los 10 leds enciendan. Repetir este procedimiento 0.1 voltios en el pin 5 y led de 1 OK remplazar el potenciómetro de 1K con una resistencia fija de valor apropiado.

DOT/BAR DISPLAY DRIVER (CONTINUED)


LM3914N

20-ELEMENT READOUT

PRESENTACION DE INFORMACION CON 20 ELEMENTOS

Este circuito muestra como se toma en cascada 2 o mas LM3914's. Cuando +V=5 voltios, el rango en las lecturas de salida 0.14 V a 2.7 Voltios. los leds de mayor orden permanecen conduciendo durante el desborde. Evitar sustituciones para R1, R2 y R3.

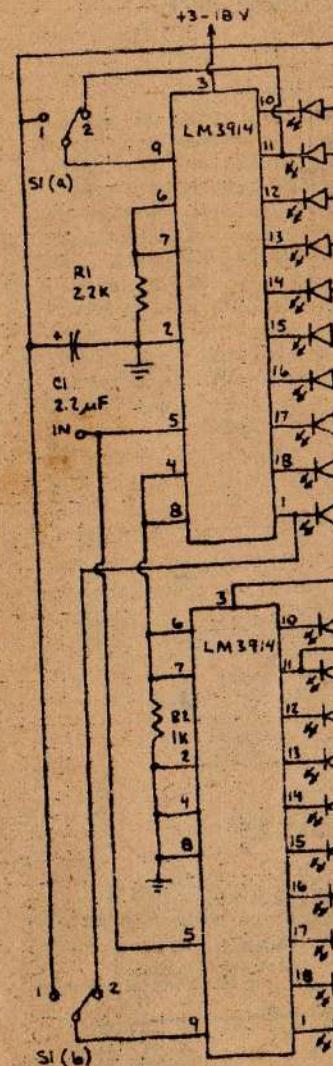
Si está en modo switch, use un DPDT toggle, en la posición 1, selecciona en modo barra (bar) y en 2º modo puntual (dot). Permitir SI si únicamente se requiere un modo, haga las conexiones del alumbrado en forma sencilla.



El circuito de esta página
está adoptado de literatura
sobre LM 3914 de national
semiconductor.


FLASHING BAR READOUT

INDICADORES DESTELLADORES EN MODO BARRA.

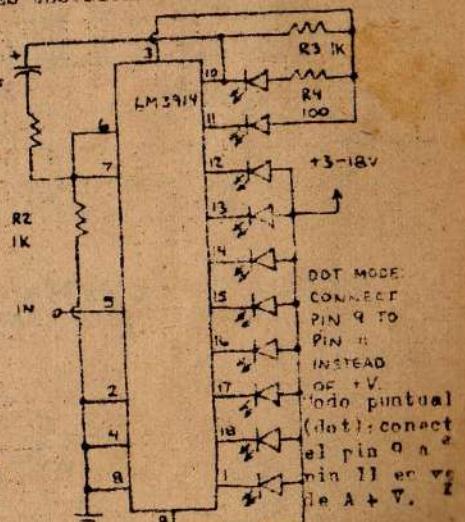

Cuando todos los 10 leds están, el display destella.
De otra manera los leds no destellan. Aumente C1 para bajar la tasa destelladora.


DOT/BAR DISPLAY DRIVER (CONTINUED)

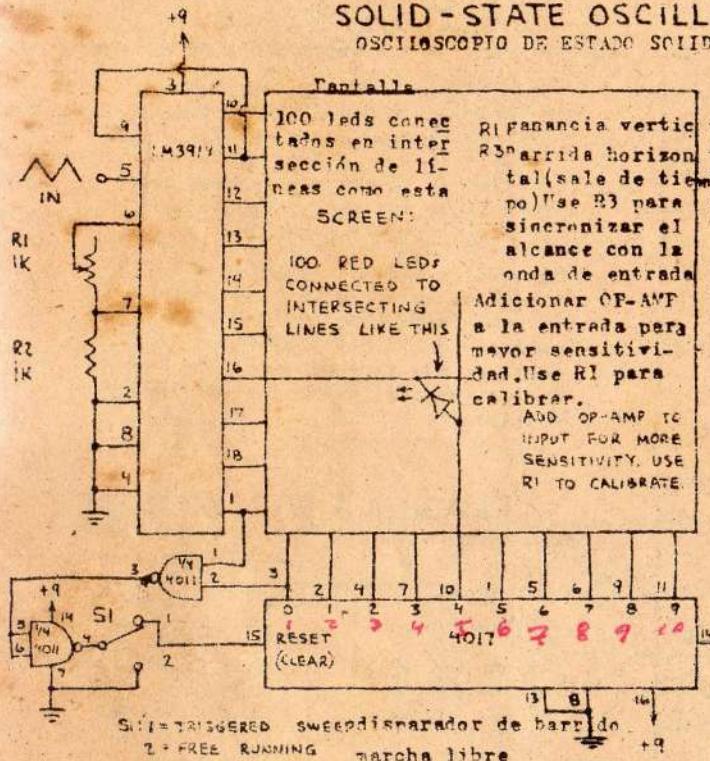

USING THE LM3914 AS A CONTROLLER:

USANDO EL IM7014 COMO UN CONTROLADOR.

RELAY

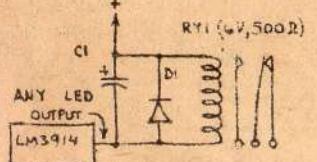

C1 - 47 uF (PREVENTS CHATTER)
D1 - IN914
RY1 - RADIO SHACK 275-004

OPTICAL COUPLING

RY1

Toner Q1 en
+9 1 de 10 leds
rara detectar
nivel especí-
fico de sali-
da. (a desen)

R1 47K
RS 2009

Q1: PHOTO-
TRANSISTOR

RELAY: NORMALLY OPEN
NORMALLY CLOSED
normalmente abierto

R1 74K
Q1: 7404
Q1: USE RADIO SHACK
274-130 ETC.

DOT/BAR DISPLAY DRIVER
LM3915N

LOGARITHMIC VERSION OF THE
LM3914 N. THE LM3914 N. USES
A STRING OF 1K RESISTORS
AS A VOLTAGE DIVIDER WITH
LINEARLY SCALED DIVISIONS.

Versión logarítmica del LM3914N. El LM3914 usa hilos de resistores de 1K como divisor de voltaje, con escala linealmente dividida. Los divisores de voltaje en el LM3914N, son escalados para dar intervalos de -3dB, para cada salida a este chip es ideal para monitorear visualmente la amplitud de una señal de audio.

2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	17	16	15	14	13	12	11	10
TO OUTPUT LED ₂								
A leds de salida								
<p>Si los leds parpadean conecte un capacitor(0.035u F-2.2uF) del ánodo del led al pin 2.</p>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-V	+V	R _{LO}	IN	R _H	REF	REF MODE		

SEE LM3914N FOR EXPLANATION
OF PIN FUNCTIONS.
ver LM3914 para explicación
de las funciones de los pins.

0 TO -27 dB DOT/BAR DISPLAY

LED DISPLAY

BAR MODE

0 dB	(FULLSCALE OR FS)	• • • • • • • • • •
-3 dB	(.707 FS)	• • • • • • • • • •
-6 dB	(.500 FS)	• • • • • • • • • •
-9 dB	(.354 FS)	• • • • • • • • • •
-12 dB	(.250 FS)	• • • • • • • • • •
-15 dB	(.177 FS)	• • • • • • • • • •
-18 dB	(.125 FS)	• • • • • • • • • •
-21 dB	(.088 FS)	• • • • • • • • • •
-24 dB	(.062 FS)	• • • • • • • • • •
-27 dB	(.044 FS)	• • • • • • • • • •

* OK TO USE
DOT MODE-
Bueno usar modo
dot (puntual).


THE INPUT SIGNAL CAN BE CONNECTED DIRECTLY TO PINS WITHOUT RECTIFICATION, LIMITING OR AC COUPLING. SEE THE MINIMUM FOR MORE IDEAS AND TIPS. L.B.

La señal de la entrada puede ser conectada directamente al pin 5, sin rectificar, limitar o aceptar AC. Ver el LM3914B para más ideas típicas.

TIMER


El primero y todavía muy popular
555 IC timer. Opera como un ONE-SHOT,
• como un multivibrador astable.
El 556 es circuito con dos 555.

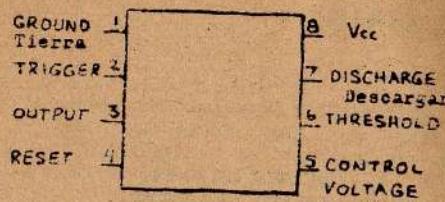THE FIRST AND STILL THE
MOST POPULAR IC TIMER
CHIP. OPERATES AS A
ONE-SHOT TIMER OR AN ASTABLE
MULTIVIBRATOR. THE 556 IS
TWO 555 CIRCUITS ON ONE CHIP.



555 EQUIVALENT CIRCUIT

CIRCUITO EQUIVALENTE VER 555

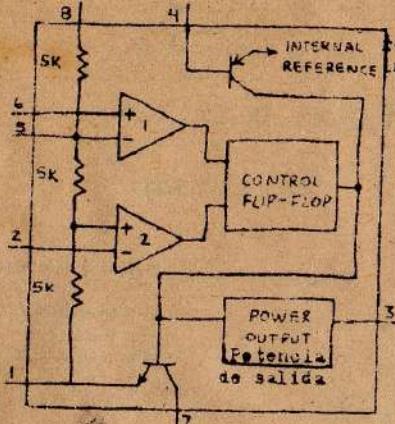


1 y 2 son comparadores. El circuito puede exceder de partes individuales como se muestra.....pero el 555 es mucho más simple.

ONE-SHOT TIMER

ONE-SHOT A TIMER


+5-15V

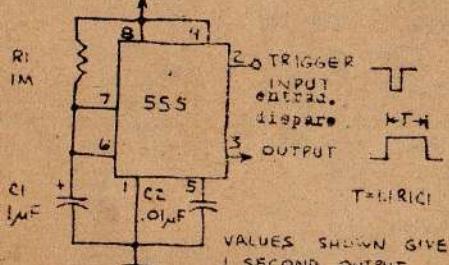

VALORES MOSTRADOS GIVE
1 SECOND OUTPUT
PULSE.
Los valores mostrados dan 1 seg. de
pulso de salida.


BOUNCELESS SWITCH

SWITCH CON REBOTES

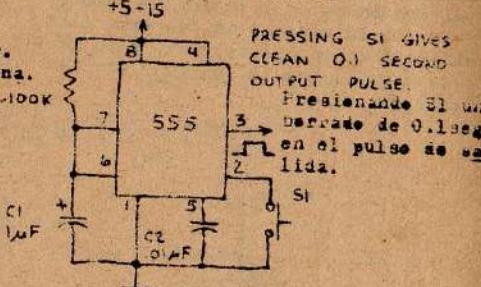

TIMER PLUS RELAY

TIMER TEMPORIZADOR + RELE

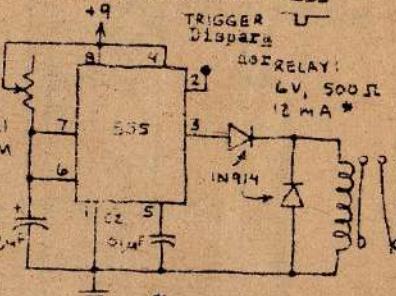

Valores mostrados de Glynd jalará al relé como máximo alrededor de 11 segundos. Use un indicador a redilla y papel a escala para ayudar a calibrar el circuito, use inclusive como temporizador en cuartos oscuros. El circuito puede ser disparado por un pulso negativo o con switch eléctrico a través del pin 1 y 2.


TIMER (CONTINUED)

555

TOY ORGAN

ORGANO DE JUGUETE

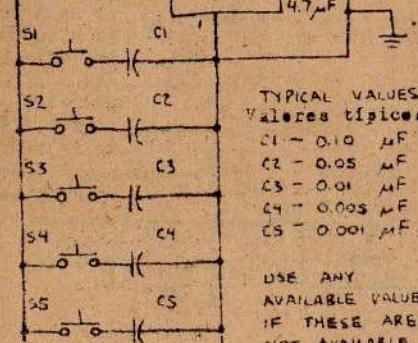
Demasiado ruido?
añadiente resist.
100 OHM.
TOO LOUD?
ADD 100Ω RESISTOR.
R1 10K
(CONTROLS
FREQUENCY
RANGE)
Control
de rango
de frecuen
cia.
g2 1K
8.2
SPKR
C6 4.7μF



USE ANY
AVAILABLE VALUES
IF THESE ARE
NOT AVAILABLE.
Use cualquier
valor disponi
ble si estos
no le están
en el botón abierto normalmente.

MISSING PULSE DETECTOR

DETECTOR DE FALTA
DE PULSO.

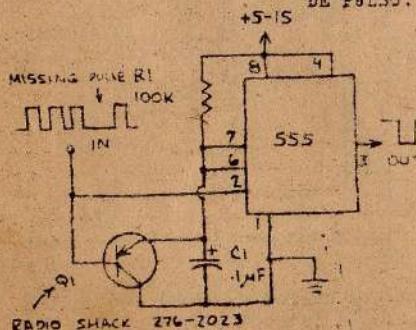

Este circuito es un One-shot que es continuamente reiniciado por los pulsos de entrada. Previene la puesta a retardo del pulso antes que el tiempo del ciclo es completado. Esto causa que el pin 3 vaya a bajo hasta que llegue un nuevo pulso de entrada. R1 y C1 controlan el tiempo de respuesta. Use en alarmas de seguridad, sensores de continuidad, etc.


LED TRANSMITTER

TRANSMISOR A LED

Use led de in
frío para
mejores resul
tados.
USE INFRARED
LED FOR BEST
RESULTS.

El circuito pulsa el
led con 4 pulsos de longitud
120ms de pulso y
a razón de 4.8 kHz.

PULSE GENERATOR

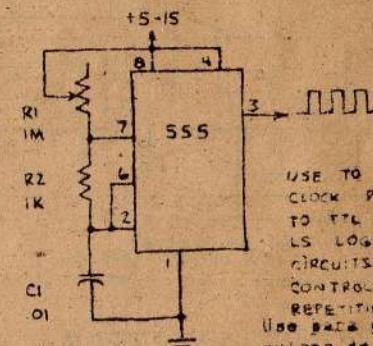


USE TO SUPPLY
CLOCK PULSES
TO TTL AND
LS LOGIC
CIRCUITS.
CONTROLS PULSE
REPETITION RATE.
Use para generar
pulsos de reloj
para TTL y LS (de
circuitos lógicos).
Al centrar la va
ga de repetición
del pulso.

TIMER (CONTINUED)


555

ULTRA-LONG TIME DELAY

DE TIEMPOS GRANDES

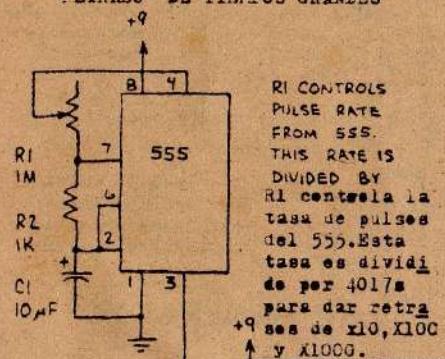

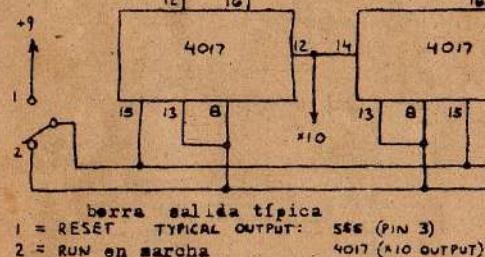
RI CONTROLS PULSE RATE FROM 555. THIS RATE IS DIVIDED BY RI controls la tasa de pulsos del 555. Esta tasa es dividida por 4017s para dar retrasos de x10, x100 y x1000.



1 = RESET TYPICAL OUTPUT: 555 (PIN 3)
2 = RUN en marcha 4017 (A10 OUTPUT)

LIGHT DETECTOR

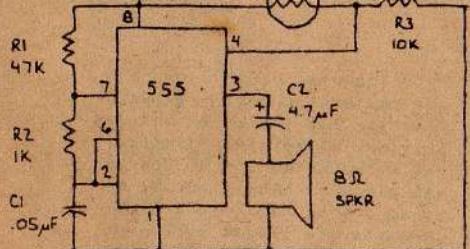DETECTOR DE LUZ
+9 Cds PHOTOCELL (RADIO SHACK 276-116)




Produce un tono de aviso cuando la luz carga a la fotocelda. Se hace con ello un buen detector de apertura de puerta de refrigeradora, Frizer, dando alarma.

116

DARK DETECTOR

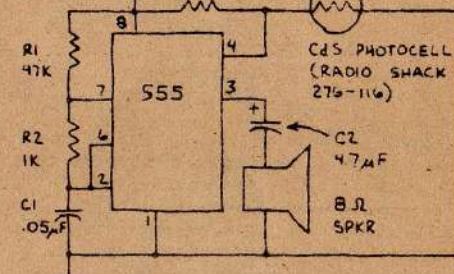DETECTOR DE OSCURIDAD
+9 R3 10K
Cds PHOTOCELL (RADIO SHACK 276-116)




Está en silencio cuando la luz cae sobre la fotocelda. Si se saca con la luz de sonidos de un tono, pese respuesta más rápida que el circuito adyacente.

Alambre para tecer.
(teque y el led se encenderá 1 seg.)

TOUCH SWITCH

COMUTADOR AL TOCAR

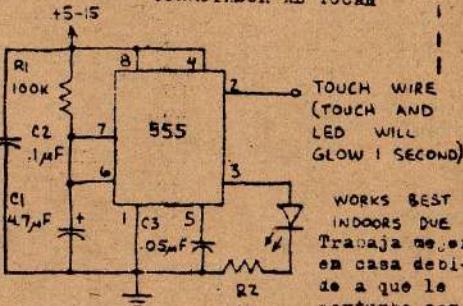

TOUCH WIRE
(TOUCH AND LED WILL GLOW 1 SECOND)

WORKS BEST INDOORS DUE Trabaja mejor en casa debido a que la perturba caminos AC. Preparar por otra parte el pulsador da de en pin 1 y 2.


ADDITIONAL STAGES

TIMER (CONTINUED)

555

NEON LAMP POWER SOURCE

FUENTE PARA LAMPARA DE NEON

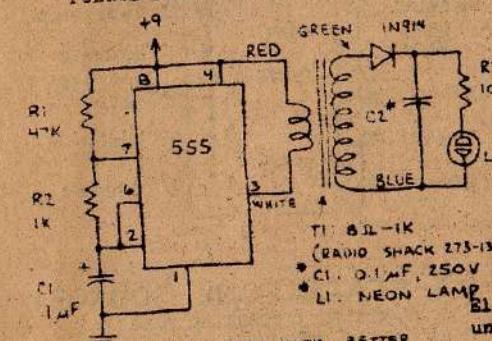

TI: 82L-1K
(RADIO SHACK 273-1380)

C1: 0.1μF, 250V

L1: NEON LAMP


WORKS BEST WITH BETTER QUALITY NEON LAMPS. REDUCE RI SLIGHTLY FOR MORE OUTPUT VOLTAGE.

Trabaja mejor con lámparas de mejor calidad, reduzca RI ligeramente para más tensión de salida.

El 555 funciona como un ONE-SHOT que es disparado por la tensión de entrada. Las ondas que llegan en el ciclo de temporización son ignoradas.

TRIANGLE WAVE

GENERATOR GENERADOR DE UNDA TRIANGULAR

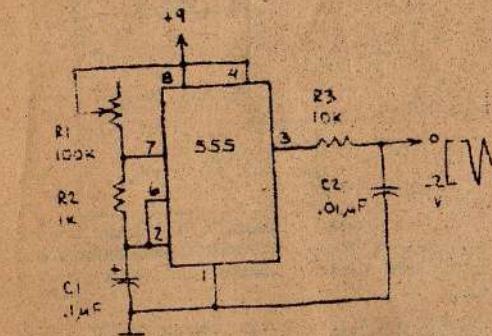

ADJUST RI TO PROVIDE UP TO 10KHz. THIS HIGH PRODUCES CLOSELY SPACED TRIANGLE WAVES. THE WAVES ARE SEPARATED AT SLOWER FREQUENCIES (V~V~).

Ajuste RI para proveer superior a 10 KHz. La salida de frecuencia es alta produce triángulos más cerrados. Las ondas están separadas en bajas frecuencias.

FREQUENCY DIVIDER

DIVIDOR DE FRECUENCIA

+5-15 INPUT FREQUENCY

DIVIDED FREQUENCY


+5-15

THE 555 FUNCTIONS AS A ONE-SHOT THAT IS RETRIGGERED

un ONE-SHOT que es disparado por la tensión de entrada. Las ondas que llegan en el ciclo de temporización son ignoradas.

ONE-SHOT TONE BURST

DISPARADOR DE ESTALLIDO

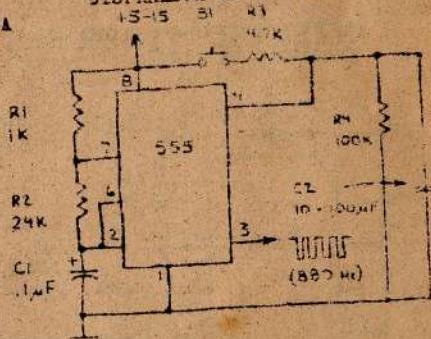

PRESS SI AND STEADY OUTPUT FREQUENCY APPEARS AT PIN 3. RELEASE SI AND OUTPUT FREQUENCY CONTINUES UNTIL C2 IS DISCHARGED BY R4. INCREASE C2 (OR R4) TO INCREASE LENGTH OF FREQUENCY.


Presione SI y en la salida aparece una frecuencia fija por el pin 3. Suelte SI y la frecuencia se mantiene constante hasta que C2 es descargada por R4. Incrementando C2 (o R4) se incrementa el estallido de tono. Cambie la frecuencia del estallido de vía R2 o C1.

117

DUAL TIMER

556

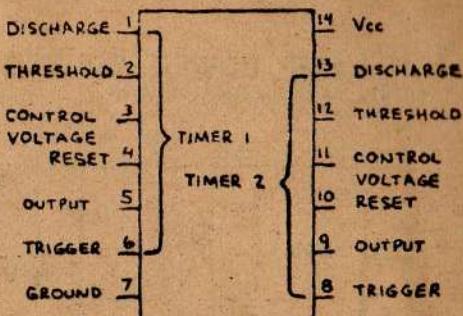Contiene en un solo chip 2 timers independientes. Ambos timers son idénticos al 555. Todas las aplicaciones circuitales también pueden ser usadas. El cruzamiento de pins de 2 555 pueden ser simplificadas sustituyéndole por 1 556 + 1/2 556 para un 555:




FUNCTION	555	556(1)	556(2)
Tierra GROUND	1	7	7
disparo TRIGGER	2	6	8
salida OUTPUT	3	5	9
reset, RESET	4	4	10
control CONTROL V	5	3	11
T. umbral THRESHOLD	6	2	12
descarga DISCHARGE	7	1	13
Vcc	8	14	14

INTERVAL TIMER

INTERVALO DE TIEMPO

+9

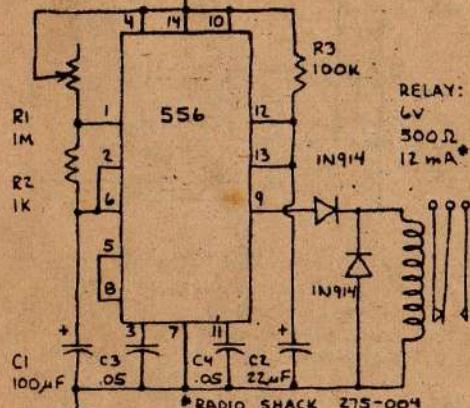


El timer 1 es conectado como un oscilador estable. El timer #2 es un ONE-SHOT exitador de relé 40T. Se enciende a 2 una vez cada cierto tiempo. La señal de salida del reloj se apaga para 3-5 segundos.

118


3-STATE TONE SOURCE

FUENTES DE 3 TIPOS DE TONO

+9

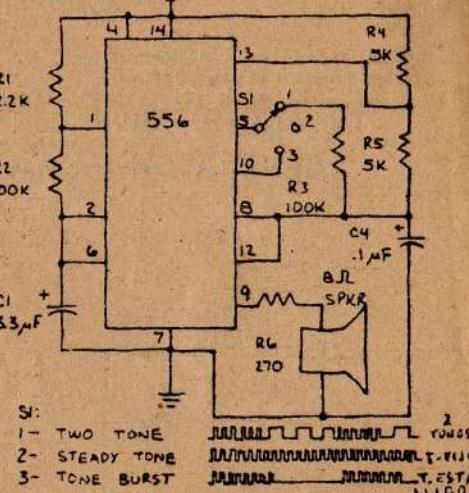

555/556 SCR OUTPUT

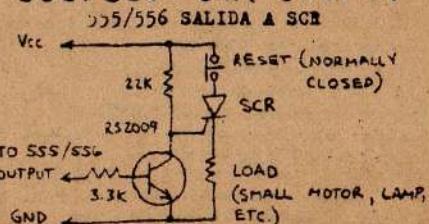


DUAL TIMER (CONTINUED)

556

SOUND SYNTHESIZER

SINTETIZADOR DE SONIDO


+5-15

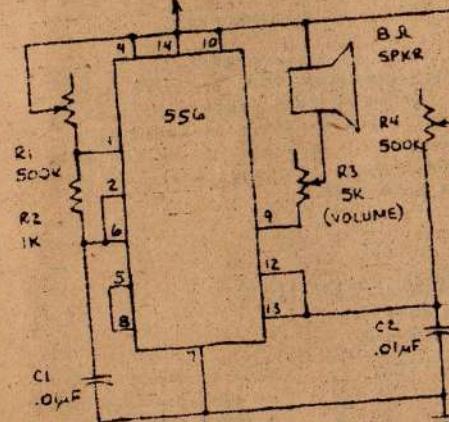

Este circuito es un oscilador seguido por un divisor de frecuencia. Ajuste R1 y R4 para efecto de sonido, muy inusuales.

TWO-STAGE TIMER

TIMER DE 2 ETAPAS
+5-15

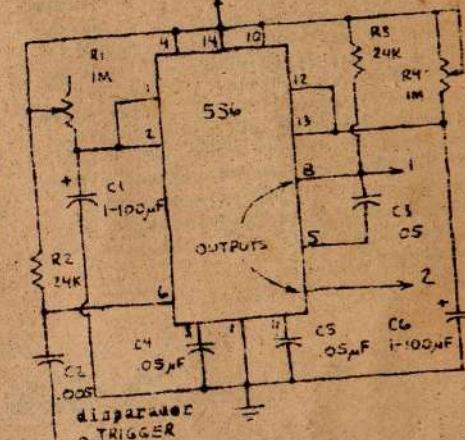


Ambos timers están en modo de ONE-SHOT. Llevando a tierra la entrada trigger inicia el 1º ciclo del segundo timer. El comienza después de que el 1º ha completado su ciclo.

PROGRAMMABLE 4-STATE TONE GENERATOR

GENERADOR DE TONO DE 4 ESTADOS PROGRAMABLE

+5-15

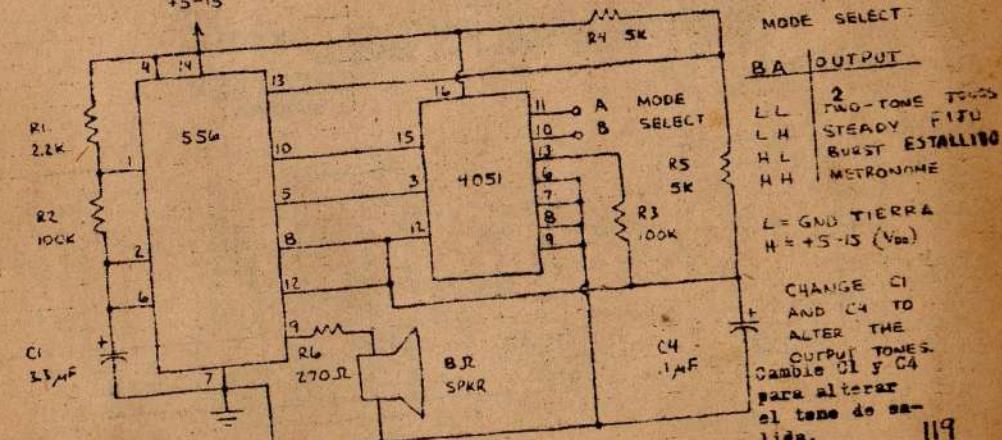

MODE SELECT

BA OUTPUT

LL 2 TWO-TONE TONES
LH STEADY FIGURE
HL BURST ESTALLIBO
HH METRONOME

L = GND TIERRA
H = +5-15 (Vcc)


CHANGE C1 AND C4 TO ALTER THE OUTPUT TONES.
Cambia C1 Y C4 para alterar el tono de salida.

119

TONE DECODER

567


Cuenta con un PLL. El pin 8 da bajo cuando la frecuencia de entrada está en match con la frecuencia central (fc) del chip. La última frecuencia está dada por el TIMING de el resistor y capacitor (R_C) y es $(1.1) \frac{1}{2} (RC)$. R debe estar entre 2K-20K. El 567 puede ser ajustado para detectar cualquier entrada entre 0.01 Hz a 500 KHz. Note que un segundo o más puede requerir el 567 para enganchar en entradas de baja frecuencia. Ver especificaciones para este chip, para más información.

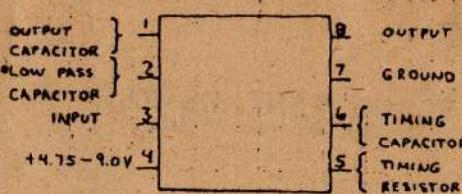

El valor en microfaradios de el capacitor para bajo debe ser μF donde n está en el rango entre 1500 (para arriba a 14% de ancho de banda de detección). El capacitor de salida será cada 2 veces la capacitancia del filtro para bajo.

BASIC TONE DETECTOR CIRCUIT

CIRCUITO BASICO DETECTOR DE TONO

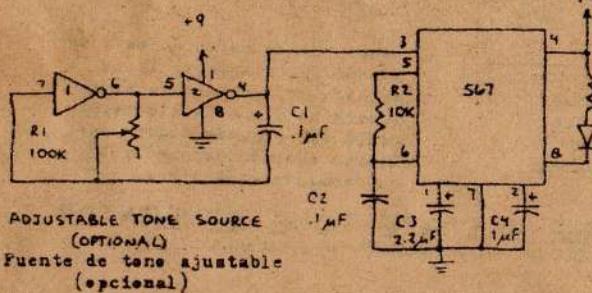


ADJUSTABLE TONE SOURCE
(OPTIONAL)
Fuente de tono ajustable
(opcional)

Este circuito está a la mano, para aprender a decodificar tonos básicos. Una perción del 567 puede ser usada en diferentes aplicaciones (vea abajo). El valor predicho de fc es 1.1 KHz. El test de fc estuvo en 1.3 KHz.

INFRARED REMOTE CONTROL SYSTEM


SISTEMA DE CONTROL REMOTO POR INFRAROJO

TRANSMITTER

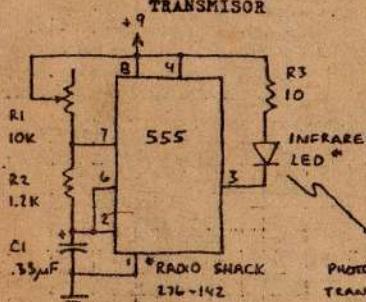

AJUSTE R1 UNTIL RECEIVER LED GLOWS.
Ajuste R1 hasta que el led receptor se encienda.

RECEIVER

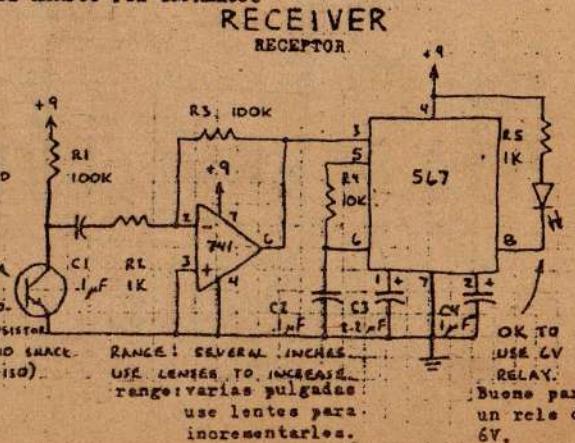

RANGE: SEVERAL INCHES
USE LENSES TO INCREASE RANGE: VARIAS PULGADAS
USAR LENTES PARA INCREMENTARLA.


120

TONE DECODER (CONTINUED)

567

2-FREQUENCY OSCILLATOR


OSCILADOR DE 2 FRECUENCIAS

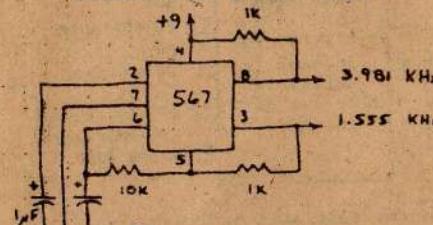

Ambos circuitos muestran únicamente los componentes del latch. R_L es la carga (led, relé, etc.). BOTH CIRCUITS SHOW ONLY THE LATCH COMPONENTS. R_L IS THE LOAD (LED, RELAY, ETC.).

* OUTPUT STAYS ON EVEN AFTER INPUT TONE IS REMOVED.



LATCHING THE 567 OUTPUT *

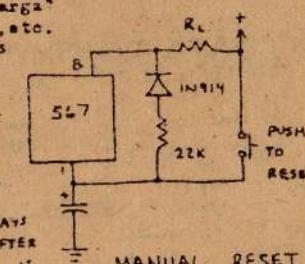

MANUAL RESET

2-PHASE OSCILLATOR

OSCILADOR DE 2 FASES

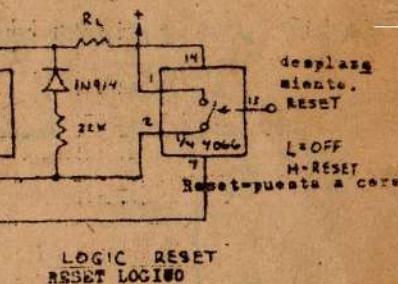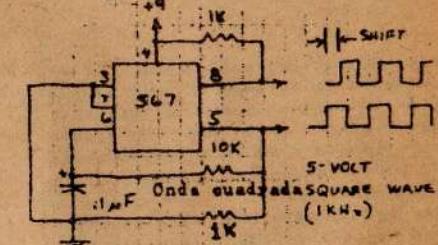


LOGIC RESET

desplazamiento.
L=OFF
M=RESET
Reset-puesta a cero

NARROW BAND FREQUENCY DETECTOR

DETECTOR DE FRECUENCIA DE BANDA ANGOSTA

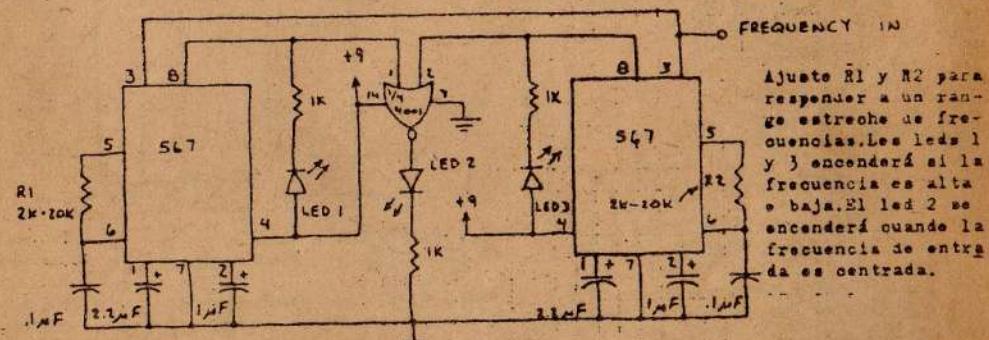


Ajuste R_1 y R_2 para responder a un rango estrecho de frecuencias. Los leds 1 y 3 encenderán si la frecuencia es alta o baja. El led 2 se encenderá cuando la frecuencia de entra da es centrada.

121

VOLTAGE-TO-FREQUENCY FREQUENCY-TO-VOLTAGE CONVERTER 9400 (276-1790)

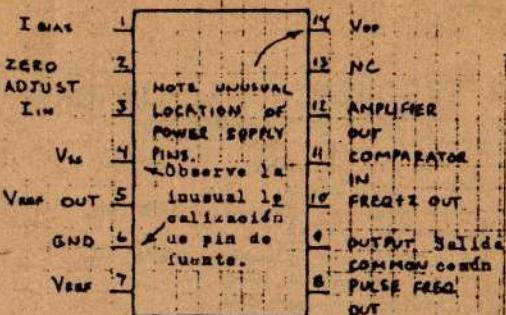
Entrada de voltaje a frecuencia ($V\text{-}F$), una entrada de voltaje el cual es convertido internamente en una corriente por un resistor en el pin 3 es transformada en una frecuencia proporcional. En el modo frecuencia-voltaje, una frecuencia en el pin 11 es convertida en un voltaje proporcional. Este chip puede ser operado de una fuente simple o de doble polaridad.



BASIC V/F CONVERTER


BASICO CONVERSOR V/F

+9V

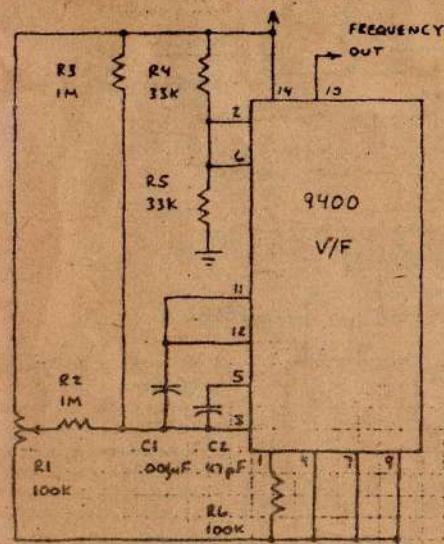

FSK* DATA TRANSMITTER

TRANSMISOR DE DATOS FSK

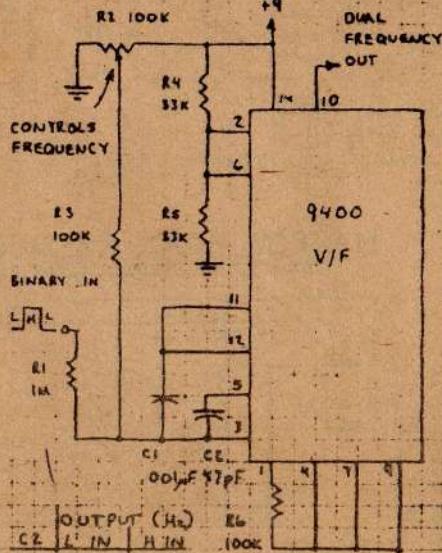


FREQ OUT (kHz)
VOLTAGE R1-optional (use
to supply input voltage
during tests).
VOLTAGE R1-optional (use
R1 to supply the en-
trada de voltaje
durante el test.).

470P 3943: 17.671
1MF 1000 1665
FREQUENCY
SHIFT KEYING, USE
TO SEND BINARY
OVER WIRE OR RADIO.
SHIFT KEYING, USE
Frecuencias para enviar estos
binarios por ra-
dio e alambre.

VOLTAGE-TO-FREQUENCY (CONTINUED) FREQUENCY-TO-VOLTAGE CONVERTER 9400

AUDIO FREQUENCY MEDIDOR DE FRECUENCIA DE AUDIO METER

IN O H

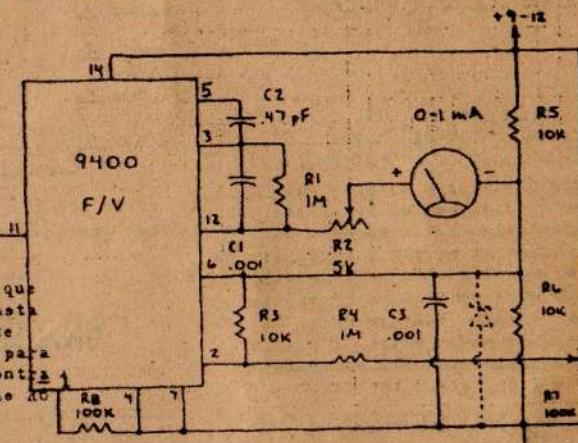


La entrada en frecuencia tiene que
cruzar los 0 voltios. Trabaja hasta
máxima 25 KHz. R7 es el ajuste de
cero para el medidor. Ajuste R5 para
dar máxima lectura a 25Khz de entra-
da. Para mayor estabilidad, cambie R6
a un diodo zener de 6 voltios.

ANALOG DATA TRANSMISSION SYSTEM* TRANSMITTER SISTEMA DE TRANSMISION DE DATOS ANALOGOS RECEIVER

TRANSMITTER

TRANSMISOR

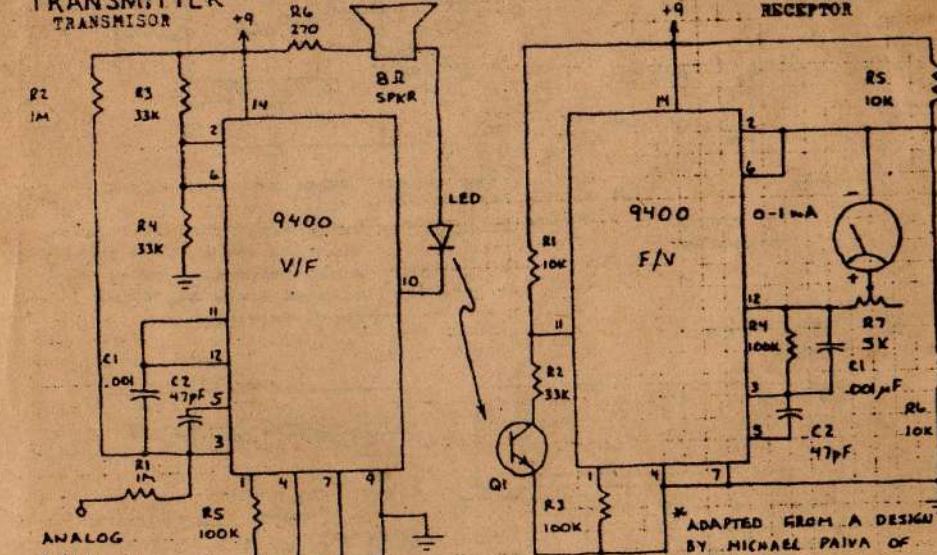

* ADAPTED FROM A DESIGN
BY MICHAEL PAIVA OF
TELEDYNE...

THE SPKR IS OPTIONAL BUT MAY PROVE HELPFUL DURING INITIAL TESTING. USE AN INFRARED LED (RADIO SHACK 276-142). Q1 CAN BE THE PHOTOTRANSISTOR SUPPLIED WITH THE LED OR RADIO SHACK 276-130. R7 IN THE RECEIVER IS ZERO ADJUST. El parlante es opcional pero puede ser útil durante la prueba inicial. Use un led infrarrojo (radio shack 276-142). Q1 puede ser el fototransistor alimentado con el led o radio shack 276-130 R7 en el receptor es el ajuste de cero.


VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR (VCO) 566

VERY STABLE, EASY TO USE TRIANGLE AND SQUARE WAVE OUTPUTS. R1 AND C1 CONTROL

Muy estable, fácil para detener onda triangular y cuadrada en la salida. R1 y C1 controlan la frecuencia central. El voltaje en el pin 5 varía la frecuencia. Importante: la onda de salida no cae a cero voltios. En 12 voltios (pin 8), por ejemplo los ciclos de la onda triangular están entre +4 y +16 voltios. Los ciclos de onda cuadrada están entre +6 y +11.5 voltios.

FUNCTION GENERATOR GENERADOR DE FUNCION

+9-24

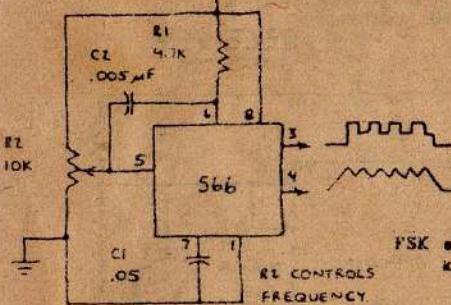

R1

C1

.05


10K

8-WATT POWER AMPLIFIER LM383 / TDA2002

POWER AMPLIFIER DESIGNED SPECIFICALLY FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS — BUT IDEAL FOR ANY AUDIO AMPLIFICATION SYSTEM. DESIGNED TO DRIVE A 4-OHM LOAD (EQUIVALENT TO A SINGLE 4-OHM SPEAKER OR TWO 8-OHM SPEAKERS IN PARALLEL). THIS CHIP CONTAINS Amplificador de potencia diseñado para aplicaciones. Poco ideal para cualquier sistema de audio amplificación. Diseñado para exitar una carga de 4-OHM (equivalente a un parlante simple de 4OHM o 2 parlantes en paralelo de 8 OHM). El chip contiene dispositivos terminales, para el trabajo para protegerse de excesiva carga. Esto causará serias distorsiones de sobre carga. Ud. debe usar un apresia de dissipador de calor. (e.G radio shack 270-1372) en el LM383. Pero antes fije la juntura de los dissipadores.

8-WATT AMPLIFIER AMPLIFICADORES DE 8 WATT

+5-20V


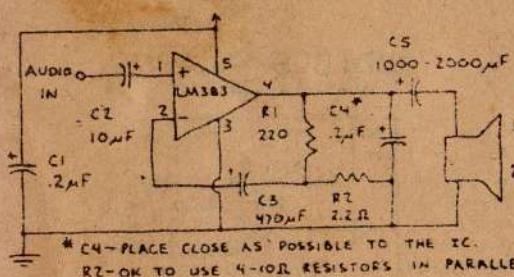


OPERATION:

1. USE HEAT SINK.
 2. REDUCE POWER SUPPLY VOLTAGE TO 6-9 VOLTS (AS IN CIRCUIT BELOW) IF SEVERE DISTORTION OCCURS.
 3. DON'T APPLY EXCESSIVE INPUT SIGNAL.
- 1: Use dissipador
2: Reduzca la fuente de alimentación a 6-9 voltios. (como en el circuito inferior) si se une severa distorsión.
3: No aplique excesiva señal de entrada.

16-WATT BRIDGE AMPLIFIER

AMPLIFICADOR FUENTE DE 16 WATT

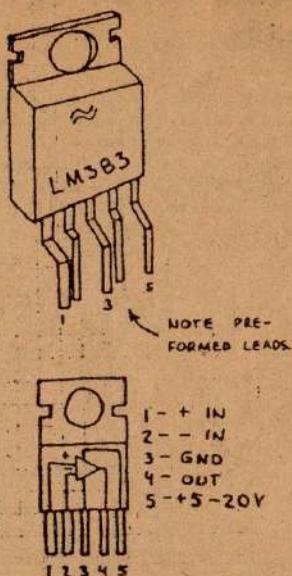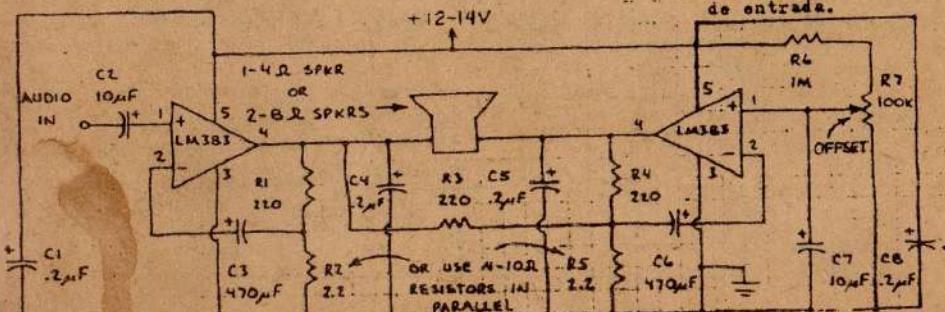


DUAL 2-WATT AMPLIFIER

LM1877/LM377

Alta calidad, fácil para usar como amplificador de potencia. Ideal para hacer su stereo, sistemas de direccionamiento público, intercomunicadores, etc. Contiene protector térmico automático para proteger de sobrecalentar. Separación media de canales de 70db que virtualmente no hay crosstalk, únicamente 3 microvoltios de ruido en la entrada. Disipadores innecesarios en muchas aplicaciones debido a que usualmente el valor medio de potencia está usualmente debajo del pico. En cualquier caso, los pins 3,4,5, 10,11,12 deben estar conectados juntos. Si la carga excede del rango del dispositivo, el cerato térmico reunirá.... y ello causará severa distorsión.


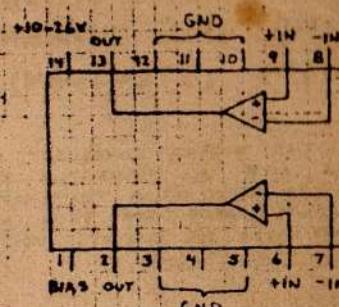
OCCUR... AND WILL CAUSE SEVERE DISTORTION. USE HEATSINK (UP TO 10 SQUARE INCHES OF COPPER FOIL ON PC BOARD OR METAL FIN) IF THIS OCCURS.




NOTE: GND PINS SHOULD BE HEAT SUNK FOR MAXIMUM POWER.

4-WATT AMPLIFIER AMPLIFICADOR DE 4 WATT

STEREO AMPLIFIER AMPLIFICADOR STEREO

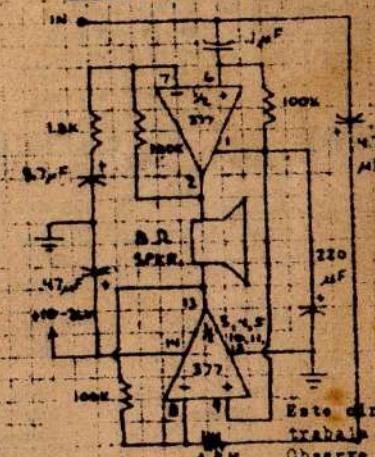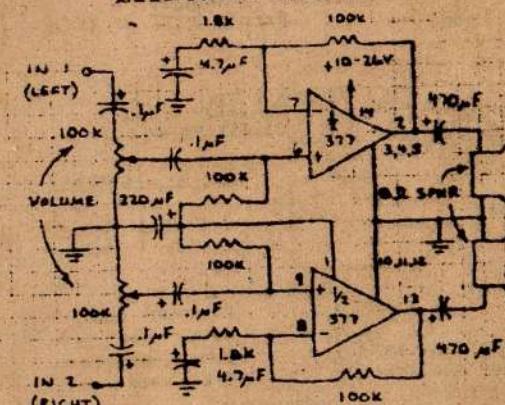

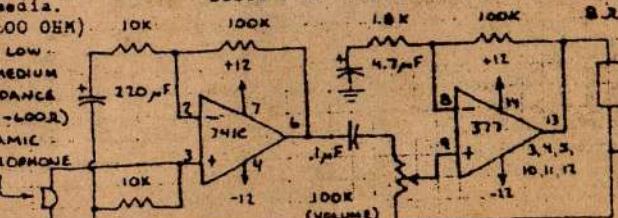PUBLIC ADDRESS SYSTEM SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO PUBLICO



Este circuito trabaja bien. Observe sus partes en la etapa LM1877.

Gracias a usar fuentes separadas, el circuito funciona bien. Note fuente de poder para cada parte en LM1877/LM377 STAGE... THANKS TO, SPLIT POWER SUPPLY.

AND TEMPERATURE SENSOR ADJUSTABLE CURRENT

LM334 (276-1734) SOURCE


VERSATILE 3-LEAD COMPONENT THAT LOOKS
MORE LIKE A TRANSISTOR THAN AN IC.
CAN BE USED AS A TEMPERATURE SENSOR,
CURRENT SOURCE FOR LEDs AND OTHER
COMPONENTS OR CIRCUITS, VOLTAGE REFERENCE,
ETC.



1 = R
2 = +V
3 = -V (GND)


BASIC THERMOMETERS

+3-20V THERMOMETER BASICO

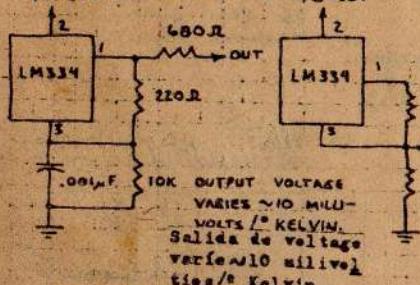


VOLTAGE REFERENCE

VOLTAGE DE REFERENCIA

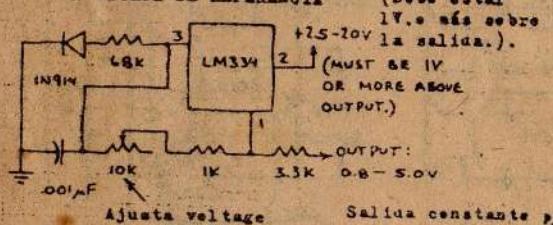


BASIC CURRENT SOURCE

BASICA FUENTE DE CORRIENTE

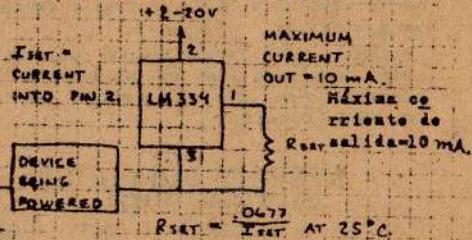


CALIBRATED LED

CALIBRADO DE LED

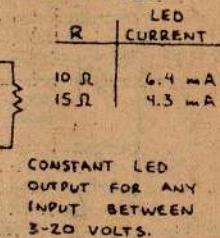

RAMP GENERATOR

GENERADOR DE RAMPA

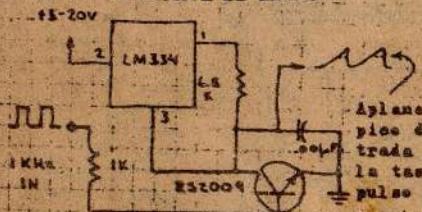

LIGHT METER

MEDIDOR DE LUZ

